







说明

本书版权属于北京大学出版社有限公司。版权所有, 侵权必究。

本书电子版仅提供给高校任课教师使用,如有任课教师需要全本教材浏览或需要本书课件等相关教学资料,请联系北京大学出版社客服,微信手机同号:15600139606,扫下面二维码可直接联系。

由于教材版权所限, 仅限任课教师索取, 谢谢!



21 世纪全国本科院校电气信息类创新型应用人才培养规划教材

高频电子技术

主编 赵玉刚 张玉欣参编 蔡靖宋 勇



内容简介

本书是电子信息类专业的专业基础课教材,详细介绍了通信系统中发送装备和接收装备的各种高频功能电路的原理、功能及其基本组成与基本分析方法。本书共分 [0 章, 内容包括, 绪论, 高频电路基础知识, 高频小信号放大器, 高频功率放大器, 正弦波振荡器, 振幅调制、解调和变频电路, 角度调制与解调。反馈控制电路, 软件无线电。 Mulliom 仿直空验。

本书可作为高等院校和大专院校的电子、信息、通信、测控等专业及其相关专业的教材,也可供相关 专业的工程技术人员参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

高频电子技术/赵玉刚,张玉欣主编.一北京:北京大学出版社,2015.3

(21世纪全国本科院校电气信息类创新型应用人才培养规划教材)

ISBN 978 - 7 - 301 - 25508 - 7

Ⅰ.①高··· Ⅱ.①赵···②张·· Ⅲ.①高频—电子电路—高等学校—教材 Ⅳ.①TN710.2 中国版本图书馆 CP 数据核字(2015)第 031976 号

书 名 高频电子技术

著作责任者 赵玉刚 张玉欣 主编

寄任编辑 程志强

标准书号 ISBN 978-7-301-25508=

出版发行 北京大学出版社

地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址 http://www.pup.cn 新浪微博:@北京大学出版社

电子信箱 pup 6@163.com

电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667

印刷者

经 销 者 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 14.5 印张 330 千字

2015年3月第1版 2015年3月第1次印刷

定 价 29.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: id@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

前 言

本书为了满足高等学校应用型人才培养的需求,在北京大学出版社的支持下编写而成。本书可作为应用型本科电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程等专业的教材或教学参考书,也可供从事电子系统研制与开发的工程技术人员参考使用。

高頻电子技术是本科电子信息类专业的一门重要的专业基础必修课,它是一门理论性 与实践性都很强的课程,它的研究对象是通信系统中发送设备和接收设备的各种高频功能 电路的原理、功能及其基本组成与基本分析方法。本书内容丰富,应用广泛,编写时力求 突出以下特点。

- (1) 强化案例式教学,以工程应用实例、生活中常见实例等导出全章的知识点。
- (2)全书简明扼要,层次分明,重点突出,深入浅出,概念叙述准确精练,理论讲解简单实用,着重培养学生分析问题和解决问题的能力。
 - (3) 注重理论联系实际, 注重内容更新, 增加了新知识、新科技内容。
 - (4) 增加了仿真实验内容。

全书共分为 10 章, 内容包括绪论、高频电路基础知识、高频小信号放大器, 高频功 率放大器, 正弦波振荡器, 振驅調制、解调和变频电路, 角度调制与解调, 反馈控制电路, 软件无线电, Multistm 佐真实验。

本书由赵玉刚、张玉欣担任主编,蔡靖(吉林大学)、宋勇、宋在勇担任参编。其中第 1、2章由赵玉刚编写,第3、4、9章由蔡靖编写,第5、6章由张玉欣编写,第7、8章由 宋勇编写,第10章由宋在勇编写。

限于编者水平,书中难免存在不妥之处,恳请读者批评指正。

编者 于北华大学 2014 年 11 月

目 录

第1章	绪论 1				4.2.1	丙类功率	放大器电路构	· 壓剪	56		
					4.2.2	丙类高频	功率放大器的	勺			
	1.1	无线通	信系统的组成		. 2			分析 …			60
	1.2	高频电	子技术研究对象 …	**********	- 3		4.2.3	功率放大	器的功率和效	效率 ·	62
	本章	小结			. 4		4. 2. 4	集电极电	压利用系数与	可波形	
	思考	題与练习	題		• 4			系数(电流	流利用系数)		. 63
Arte i	n atre	高频电路基础知识				4.3	丙类高	频功率的多	协态特性与负	载	
第 /	2章	尚拠电	战路基础知识		• 5		特性 "	uni kindan			63
	2.1	概念、	术语		. 8			1.4			
	2.2	无线电池	皮的传播与频段划分		. 9	- X			***************************************		
		2. 2. 1	无线电波的传播特	性	. 9						
		2. 2. 2	无线频段的划分 ·		11	4.5	功率放	大器的失真	ť		70
	2.3	高频电	路中的电子器件和无	- 源	1	本章	小结 …				70
		网络								71	
		2. 3. 1	高频电路中的电子	器件	12 00 1	5 意	TD 275 30	1年本品			70
		2. 3. 2	高频电路中的无源	网络	15) 库	IE 32 0	又加入为有言			73
	本章	小结 …			26	5.1	概述…				77
	思考题与练习题					5.2	反馈振	荡器的原理	Į		77
	n mbr	nte der u	AND ALL DR		x V	1	5. 2. 1	原理分析			77
第	3章	局频小	信号放大器		28		5.2.2	起振条件	与平衡条件		79
	3. 1	晶体管	高频等效电路分析:		32		5. 2. 3	振荡平衡	的稳定条件		. 81
	3.2	单调谐	回路谐振放大器		36	5.3	互感耦	合振荡器.			83
		3. 2. 1	单调谐回路谐振放	大器的		5.4	LC 正常	玄波振荡器			85
			分析		36		5.4.1	LC三点式	戊振荡器相位	平衡	
		3.2.2	放大器的谐振曲线		40			条件判断	准则		85
		3. 2. 3	放大器的选择性 ·		42		5.4.2	电感三点	式反馈振荡器	E	86
		3. 2. 4	多级放大器的电压	曾益	43		5.4.3	电容三点	式反馈振荡器	g	87
	3. 3	放大电	路的噪声		44	5.5	振荡器	的頻率问题	ğ		90
	本章	小结 …			47		5. 5. 1	频率稳定	度的意义 …		90
	思考	题与练习	題		48		5.5.2	影响频率	稳定度的原品	因及	
						稳频措施			91		
第 4	4 草	高频 功	频功率放大器	51 5.6	5.6	高稳定	度电容三点	式反馈振荡	器	92	
	4.1	高频功	率放大器的基础知识	Į	53		5. 6. 1	克拉泼振	荡电路		92
		4. I. 1	什么是功率放大器	************	53		5. 6. 2	西勒振荡	电路		93
		4.1.2	常见功率放大器的	类型	55	5.7	石英晶	体振荡器·			94
	4.2	丙类高	频功率放大器的工作	原理	56		5. 7. 1	石英晶体	谐振器概述		. 94



		5. 7. 2	石央晶体振荡器概述	96	Art T rice	As and the state of the state o	
5	. 8	负阻振	荡器	98	第7章	角度调制与解调	150
		5. 8. 1	负阻器件	98	7.1	调角波的性质	151
		5. 8. 2	负阻振荡电路	98		7.1.1 瞬时角频率与瞬时相位 …	151
5	. 9	集成电	路振荡器	99		7.1.2 调角波的数学表达式	152
Z	文章,	小结 …		100		7.1.3 调角波的频谱及带宽	154
E	思考题与练习题				7.2	角度调制的方法	156
第65	obs.	振幅调制、解调和变频电路				7.2.1 调频电路 ······	156
第 0.	阜	加州	间制、解调和变测电路…	106		7.2.2 调相电路 ······	159
6	. 1	振幅调	制与解调概述	109		7.2.3 间接调频与间接调相	162
		6.1.1	调制概述	109	7.3	调角信号的解调	163
		6.1.2	检波概述	110		7.3.1 鉴相器	163
6	. 2	调幅波	基本理论	112		7.3.2 鉴频器	168
		6.2.1	普通调幅波	112	7.4	数字信号的角度调制与解调	172
		6.2.2	双边带调幅信号和单边带		, X	7.4.1 数字頻率调制与解调	172
			调幅信号	115	Die	7.4.2 数字相位调制与解调	174
		6.2.3	振幅调制电路组成	116	本章	小结	178
6	. 3	高电平	调幅电路	117	思考	題与练习题	179
		6.3.1	集电极调幅电路	117	第8章	反馈控制电路	100
		6.3.2	基极调幅电路	119	29 0 SE	及原控制电路	100
6	. 4	低电平	调幅电路	120	8. 1	概述	184
		6.4.1	单二极管调幅电路	120	8.2	自动相位控制电路	186
		6.4.2	二极管平衡调幅电路	122	XX	8.2.1 锁相环路的数学模型	186
		6.4.3	二极管环形调幅电路	123	.)	8.2.2 锁相环路的应用	. 190
		6.4.4	集成模拟乘法器调幅电路	i T	本章	小结	193
		混频		125	思考	题与练习题	194
6	. 5	包络检	波器	127	第9章	软件无线电	106
		6.5.1	包络检波器工作原理	127	No 2 141	***************************************	. 100
		6. 5. 2	包络检波器分析及技术		9.1	软件无线电概述	198
			指标	128	9. 2	软件无线电的关键技术	200
		6. 5. 3	包络检波器的失真	131	9.3	软件无线电的实现	203
6	. 6		波器	134	思考	题与练习题	. 205
		6. 6. 1	乘积型同步检波器	134	第 10 章	Multisim 仿真实验	206
		6. 6. 2	叠加型同步检波器	136	A +	775	200
6	. 7	变频器	***************************************	137	实验	1 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
		6.7.1	变频器的基本理论	138		实验	
		6.7.2	二极管平衡混频器			一、实验目的	
		6.7.3	二极管环形混频器			二、实验原理 ······	
		6.7.4	三极管混频器			三、实验分析	
					实验		
B	[张]	丽与维区	題	145		一、 实验目的	209



	目 录
1 1	
-	

三、	实验原理 ······	209	实验四	变容二极管调频实验	214
Ξ,	实验分析	210	-,	实验目的 ······	214
实验三	三点式正弦波振荡器实验	212	\equiv	实验原理 ······	214
-,	实验目的	212	=,	实验分析 ······	215
	实验原理 ······				
Ξ,	实验分析	212	参考文	韨	217

从海大学出版社的标

第1章

绪 论



☞ 了解无线通信系统的组成和各部分的功能。 ☞ 了解高频电子技术研究对象。



本章知识结构





1.1 无线通信系统的组成

作为无线通信系统的基础,高频电路是无线通信设备的重要组成部分。不同的无线通信系统,其设备组成和复杂度虽然各有差异,但是基本组成结构相同,即包括信号产生的发射模块和信号接收模块两个部分,其基本组成方框图如图 1.1 所示。图中上部分为发送模块,下部分为接收模块,信号传输的通道为自由空间。



图 1.1 通信系统组成框图

发送模块是把音频信号加载到高频载波电流上,送至发射天线(Transmitting Antenna),转变为电磁波发射出去。该模块包含3个部分;高频部分、低频部分和电源部分。

高頻部分有载波振荡器(主振荡器,Master Oscillator)、变頻器、激励放大器和输出功率放大器。主振荡器是产生频率稳定的载波,往往采用石英晶体振荡器,并在它后面加有缓冲级,以削弱后级对主振荡器的影响。变频器(混频器、倍频器)是对调制后的信号频率进行增大,以达到所需要的数值。激励放大器是为了提高输出信号幅度,满足推动未级功放的电平要求。输出功率放大器是为了提高发射功率电平,以便经天线把信号发射出去。

低頻部分包括话筒(或拾音器等)、音頻放大器和调制器(Modulator)。低頻信号经逐级放大后,获得所需功率电平控制高频载波振荡器的某个参数,从而实现调制。

接收模块是完成信号的接收任务,过程与发射过程正相反,一般采用超外差形式,也 是含有3部分。高频放大器是将天线接收到的微弱电磁波进行多级放大,经下混(变)频 器,取出中频信号,再进行中频放大或滤波等,然后进行解调(Demodulation,也称检波 Detection),最后送到听筒或扬声器,将调制后的音频电流转变为声能,进而发出声音。 由上可以看出无线通信系统的基本组成,其中高频电路部分的基本内容应该包括以下 内容。

- (1) 高频振荡器(信号源、载波振荡器及本地振荡器)。
- (2) 放大器(高频小信号放大器及高频功率放大器)。
- (3) 混频器/变频器(高频信号变换或处理)。
- (4) 调制器/解调器(高频信号变换或外理)。
- 另外, 在无线通信系统中, 为了改善某些性能指标、需要用到各种类型的反馈控制电路, 使系统的参数达到所需要的精度, 或按一定的规律变化。根据控制对象参量的不同, 反馈控制电路有3类。
- (1) 自动增益控制(AGC),主要用于接收机中,以维持整机输出恒定,不受外来信号 变化的影响。
 - (2) 自动频率微调电路(AFC), 为保持该设备的工作频率稳定。
 - (3) 自动相位控制电路(APC),用于锁定相位,又称锁相环路,简称 PLL。
- 无线通信系统的类型很多,可以根据传输方法、频率范围、用途等来分类。根据结构 中关键部分的不同特性,有下述 4 种类型。
- (1)按照工作频段或传输手段分为中波通信、短波通信、超短波通信和卫星通信等。 所谓工作频率是指发射和接收的射频频率(RF),射频是指适合无线电发射和传播的频率、 是高频的广泛含义。
- (2)按照通信方式分为单工、半双工和全双工方式。所谓单工通信,即只能发射或接收的方式; 半双工通信是可以发射也可以接收但是不能同时收发的通信方式; 全双工通信是一种可以同时发射和接收的通信方式。
 - (3) 按照调制方式的不同分为调幅、调频、调相及混合调制等。
- (4) 按照传送消息的类型分为模拟通信和数字通信,或可以分为语音通信、图像通信、数据通信和多媒体通信。

小贴士

人类通信的历史可以追溯到远古时代,文字、信标、烽火及驿站等作为主要的通信方式。由通信的发展历史从1837年美国人总尔斯发明人工申报装置开始,至今不过170年。

1.2 高频电子技术研究对象

高頻电子技术是电子信息、通信等电子类专业的一门基础必修课,通过上述分析,可以看出一个高頻电路系统应由信号输入变换器、发送设备、传输信道、接收设备和输出变换器5个基本部分组成,如图1.2 所示。

它主要研究的对象是通信系统中的发送设备和接收设备的各种高频电路的功能、原理



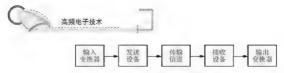


图 1.2 高频电路系统框图

和基本组成。

输入变换器的功能是将输入信息变换为电信号、当输入信息本身就是电信号时,在能 满足发送设备要求的条件下,可不用输入变换器,直接将电信号送给发送设备。输入变换 器输出的电信号应反映输入的全部信息,通常称此信号为基带信号。传输信道是信号传输 的通道,可以是平行线、同轴电缆或光缆,也可以是传输无线电波的自由空间或传送卢波 的水等。输出变换器的功能是将接收设备输出的电信号变换成原来的信息,如卢育、文字 图像等。

小贴士

有线通信系统——利用导线传送信息;无线通信系统——利用电磁波传送信息;光纤通信系统——利用光导纤维传送信息;在无线模拟通信系统中,信道便是指自由空间。

本章小结

本章介绍了通信系统的组成,包括发送模块和接收模块,并对通信系统的高频电路部分进行了简单的概括和介绍,给出了高频电子技术课程的主要研究对象,即通信系统中的发送设备和接收设备的各种高频电路的功能、原理和基本组成,并通过系统框图介绍了高频电路系统各主要模块的功能。

思考题与练习题

- 1.1 通信系统由哪些部分组成?各部分的作用是什么?
- 1.2 什么是"高频"信号? 无线通信为什么要采用高频信号?
- 1.3 基带信号、高频载波信号和已调信号有什么差别?
- 1.4 简述高频电子技术的研究对象是什么。
- 1.5 常用的高频电路集成化技术有哪些? 其特点如何?



第2章


高频电路基础知识



- ☞ 了解高频电路中常用的概念和术语。
- ☞ 了解无线电波的传播特性、无线电波频(波)段的划分。
- ☞ 了解常见电子元器件的高频电路特性。
- 章握串、并联谐振回路谐振频率、谐振曲线、品质因数、谐振电阻等特性参数的意义及计算。
- ☞ 了解几种高频电路中无源网络的高频特性。



本章知识结构

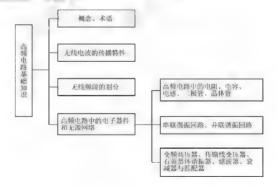



■ 导入案例

案例一: 认识元器件

通过实物图片认识常见元器件。图 2.1 所示是电阻实物图、图 2.2 所示是电容实物图、图 2.3 所示是电感实物图。

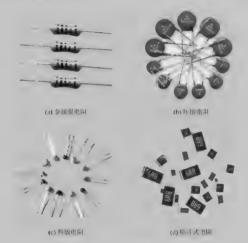


图 2.1 电阻实物图

案例二: 认识变压器

图 2.4 所示是变压器实物图。变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的装置, 其主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有电压变换、电流变换、阻 抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为配电变压器、电力变压器、仓 密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、 整流变压器等。其中高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于 高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高



第2章 高頻电路基础知识

頻逆変电源変压器的。接工作頻率高低、可分为 5 个档次; $10\sim50 {\rm kHz}$ 、 $50\sim100 {\rm kHz}$ 、 $100\sim500 {\rm kHz}$ 、 $500\sim100 {\rm kHz}$ 、 $100\sim500 {\rm kHz}$ 、 $500\sim10 {\rm kHz}$ 、 $100\sim500 {\rm kHz}$ 、 $100\sim500 {\rm kHz}$ 、 $100\sim500 {\rm kHz}$







引言

本章首先将对高频电子线路中常用的概念和术语进行简要介绍。高频电路中便用的电子元器件与低频电路中使用的元器件基本相同,但应该注意其高频特性。本章将介绍电阻、电感、电容等元器件的高频特性,以及其他无源网络在高频电路中的分析与计算方法。

2.1 概念、术语

基带信号:信源(信息源,也称发终端)发出的没有经过调制(进行频谱搬移和变换)的 原始电信号。其特点是频率较低,信号频谱从零频附近开始,具有低通形式。

载波:载波或者载频(载波频率)是一个物理概念,其实就是一个特定频率的无线电波,单位为赫兹(Hz)。在无线通信技术上我们利用载波传递信息,将数字信号调制到一个高频载波上,然后再在空中发射和接收。所以载波是传送信息(话音和数据)的物理基础,最终的承载工具。形象地说,载波就是一列火车,用户的信息就是货物。





调制:调制就是对信号源的信息进行处理加到载波上,使其变为适合于信道传输的形式的过程,就是使载波随信号而改变的技术。调制是通过改变高频载波即消息的载体信号的嘱度、相位或者频率,使其随着基带信号幅度的变化而变化来实现的。

解调:解调则是将基带信号从载波中提取出来以便预定的接收者(也称为信宿)处理和理解的讨辞。

超外差接收机.包括·个本机振荡器,它产生的高频信号与所接收的高频信号混合而产生。个差频,这个差频就是中频。如要接收的信号是 900kHz,本振频率是 1365kHz,两频率混合后就可以产生一个 465kHz 或者 2200kHz 的差频。接收机中用 LC 电路选择 465kHz 作为中频信号。因为本振频率比外来信号高 465kHz 所以叫超外差。超外差接收机无须对接收机电路进行调谐,只需对混频器的选频输入回路和本机振荡器进行同步调谐,调谐容易。

小贴士

超外差原理最早是由 E. H. 阿姆斯特朗于 1918 年提出的, 1919 年利用超外差原理制成超外差接收机。

品质因数:是无功功率的绝对值与有功功率之比、表示一个储能器件(如电感线圈、电容等)、谐振电路中所储能量同每周期损耗能量之比的一种质量指标:电抗元件的Q值等于它的电抗与其等效申联电阻的比值;元件的Q值越大、用该元件组成的电路或网络的选择性越佳。

谐振: 电路中 L、C两个元件的能量相等、当能量由电路中某一电抗组件释出时,另一电抗组件必吸收相同的能量,此时 L、C电抗相互抵消,电路表现为纯阻抗。

谐振频率, 谐振时其所对应的频率为谐振频率, 或称共振频率, 谐振频率由电路中的 L 值和 C 值决定。

谐振电阻: 谐振时电路的全电阻。

小贴士

发生并联谐振时,谐振电阻达到电路阻抗的最大值。发生串联谐振时,谐振电阻达到 电路阻抗的最小值。

2.2 无线电波的传播与频段划分

2.2.1 无线电波的传播特性

无线通信的传输媒体主要是自由空间,由于频率或波长的不同,电磁波在自由空间的



传播特性也不同。传播特性是指无线电信号的传播方式、传播距离、传播特点等。无线电信号的传播特性主要根据所处的频段或波段区分。

电磁波从发射天线辐射出去后、经由自由空间到达接收天线的传播途径分为地波 (Ground Wave)和天波(Sky Wave),如图 2.5 所示。地波又分地面波(电磁波沿地面传播)和空间波(发射和接收天线离地面较高,接收点的电磁波由直射波与地面反射波合成);天波是经过离地面 100~500km 的电离层(Ionosphere)反射后,传送到接收点的电磁波。

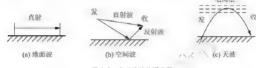


图 2.5 电磁波的传播途径

小贴士

在地球上,无线电波的传播介质有地壳、海水、大气等。根据物理性质,可将地球介质由下两上地分为地壳高温电离层、地壳介质岩层、地壳表面导电层、大气对流层、高空 电离层。

因电波在传播过程中能量会扩散,接收机只能接收到其中极少的一部分,同时电波的能量会被地面、建筑物和高空的电离层吸收或反射,或在大气层中产生折射、散射等现象,从而造成到达接收机时的强度大大衰减。根据无线电波在传播过程中所发生的现象,电波的传播方式主要有直射(视线)传播、绕射(地波)传播、折射和反射(天波)传播及散射传播等。频率是决定传播方式和传播特点的关键因素。

·般无线电信号的辐射是多方向的,由于地球是一个巨大的球形导体,电波沿地面传播(绕射)时,能量会被吸收,通常是波长越长(或频率越低),被吸收的能量越少,损耗也越小。因此,中、长波(或中、低频)信号可以以地波方式传播很远,并且很稳定,主要用作远距离通信与导航。

短波无线电信号沿地面传播时,能量损耗很大,导致传播距离很近,远距离传播主要 依靠电离层。地球外部距离地面 60~500km 的大气层,由 F空气稀薄,太阳及宇宙射线 的辐射很强烈,使空气产生电离,我们称该区域为电离层。射向电离层的无线电波一部分 能量被电离层吸收,一部分能量被反射和折射回地面。人射角越大,越容易反射;入射角 越小,越容易折射。

小贴士

电离层按高度由下而上地分为 D、E、F1 和 F2 等几个主要层次。电离层的高度和电





子密度均随季节、昼夜和太阳黑子活动而变化。

在离地面约 20km 以下范围内的大气层称为对流层。该层的空气密度高,所有的大气现象都发生在这一层,散射现象也主要发生在对流层。散射具有很强的方向性和随机性、接收到的能量与人射线和散射线夹角有关。散射传播有一定的散射损耗,其传播距离约为 100~500km,适合频率范围在 400~6000Hz 之间。

超短波及其频率更高的无线电波, 主要沿空间直线传播。为能够传送更远的距离, 可 以通过架高天线、中继或卫星等方式实现; 也可利用对流层对电波的散射作用, 使电波传播, 大紹讨裡线距离地域.

总之,长波信号以地波绕射为主;中、短波信号以地波和天波两种方式传播,中波以地波为主,短波以天波为主;超短波及以上频段信号大多以直线方式传播,也可采用对流层散射的方式传播。

2.2.2 无线频段的划分

任何信号都有一定的频率和波长,我们这里所讲的无线电信号在电磁波波谱图中的频 率或波长,如图 2.6 所示。

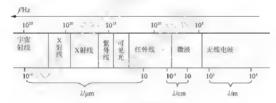


图 2.6 电磁波波谱

无线电波只是 · 种波长较长的电磁波 · 占据的频率范围很广 · 波长和频率的关系为 $c = \lambda f$ (2.2.1)

式中: $_{C}$ 为光速; $_{/}$ 为电波频率; $_{\lambda}$ 为电波波长。可见无线电波是一种频率相对较低的电磁波。

对频率或波长进行分段, 称为频段或波段。不同频段信号的产生、放大和接收的方式不同, 传播的能力和方式也不同, 因而分析方法和应用范围也不同。 无线电波的频段划分见表 2-1。

不同频段的信号采用不同的分析和实现方法,如来波以上(含米波, $\lambda \ge \ln$)的信号通常用集总(中)参数的方法分析与实现,对于米波以下($\lambda \le \ln$)的信号 ·般应用分步参数的方法来分析与实现。



表 2 1 无线电波频(波)段划分表

波段名称		段名称 波长范围 釒		频段名称	主要传播方式、用途	传输媒质
长波(LW)		$10^3 \sim 10^4 \text{m}$	30~300kHz	低頻(LF)	地波;远距离通信	双线 地波
中波(MW)		10'~10m	300kHz~ 3MHz	中频(MF)	地波、天波;广播、通 信、导航	电离层反射同 轴电缆地波
短	皮(SW)	10~100m	3~30MHz	高颗(HF)	天波、地波; 广播、通信	电离层反射 同轴电缆
	豆波 SW)	1~10m	30~300MHz	甚高頻 (VHF)	直线传播、对流层散射; 通信、电视广播、调频广 播、雷达	天波 问轴线
ntd	分米波 (USW)	10~100cm	300MHz~ 3GHz	特高頻 (UHF)	直线传播、散射传播;通 信、中继与卫星通信电视 广播、雷达	视线中继 对流层散射
微波	厘米波 (SSW)	1~10cm	3~30GHz	超高額 (SHF)	直线传播;中继与卫星通 信、雷达	视线中继 电离层传输
	毫米波 (ESW)	1~10mm	30~300GHz	极高频 \(EHF)	直线传播;微波通信、 雷达	视线传输

小贴士

长波传播仅在越洋通信、导航、气象预报等方面采用;中波传播主要用于船舶与导航 通信;短波传播主要用于电话电报通信·广播及业余电台;超短波主要用于调频广播、电 视, 雷达、导航传真、中继、移动通信等。

2.3 高频电路中的电子器件和无源网络

2.3.1 高频电路中的电子器件

高频电路中使用的电子元器件与低频电路中使用的元器件基本相同, 主要有电阻 (器)、电感(器)和电容(器),它们都属于无源线性元件,而二极管、晶体管和集成器件则 属于有源器件,主要完成信号放大、非线性变换等功能。在高频电路中使用这些元器件时 应注意其高频特性。

1. 电阻

电阻在低频时表现为纯电阻特性,但是在高频信号电路中,不仅表现为电阻特性,且 有电抗特性。所以一个电阻的高频等效电路如图 2.7 所示,图中 R 为电阻, C_R 为分布电 容, Lo为引线电感。



图 2.7 电阴的高频等效特件

电阻的高频特性与其使用的材料、结构尺寸以及封装形式有着密切关系、电阻的高频 特性越好、分布电容和引线电感就越小。一般来说、金属膜电阻比碳膜电阻的高频特性 好;碳膜电阻比绕线电阻的高频特性好;表面贴装电阻比引线电阻高频特性好;小尺寸的 电阻比大尺寸的电阻高频特性好。

由于頻率越高、电阻的高频特性越明显,为了在实际使用中体现纯电阻的特性,要尽量减小电阻的高频特性。在高频电路的分析中通常可以忽略电阻的高频特性。

2. 电容

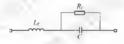


图 2.8 电容的高频等效电路

在高频电路的分析中通常可以忽略电容的高频特性。

3. 电感

高頻电感-般是由导线绕制(空心或实心、单层或多层)而成,也称电感线圈,主要参数是电感量。由于导线都有一定的直流电阻,所以高频电感具有直流电阻。高频变压器就是把两个或多个电磁线圈以一定的结构形式放置在一起而构成。

工作频率越高,趋肤效应越强,再加上渴流损失、磁滞损耗及电磁辐射引起的能量损失,会使得高频电感的等效电阻(交流电阻)大大增加,且远大于直流电阻,因此,高频电感器的电阻主要是指交流电阻。实际使用中,高频电感的损耗性能用品质因数 Q 来表征、定义为高频感抗值与其串联损耗电阻值之比。Q值越高,表明电感的感性越强,储能作用也越强,损耗越小。因此,在中高频段、高频电感等效为电感和电阻的串联或并联,如图 2,9(a)、(b)所示。

若工作频率更高, 电感线圈的匝与匝之间及各匝与地之间的分布电容作用就十分明



显,这时等效电路应考虑电感两端的分布电容,与电感形成并联关系,如图 2.9(c)所示。

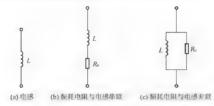


图 2.9 电感及其高频等效电路



在国际单位制里, 电容的单位是法拉[F], $1F=10^{\circ}mF=10^{\circ}\mu$ F; 1μ F= $10^{\circ}nF=10^{\circ}$ pF。电感单位是亨利[H], $1H=10^{\circ}mH=10^{\circ}\mu$ H= $10^{\circ}nH$ 。

4. 有源电子器件

高赖电子线路中的有源器件主要有二极管、晶体管及半导体集成器件,与低频电子线路中使用的基本相同,只不过本课程是高频范围,所以对器件的某些性能要求更高。随着半导体和集成电路技术的发展,满足高频技术应用的专用半导体器件已经出现。

1) 二极管

二极管在低频电路中主要用于限幅、整流、检波和电路保护等方面;在高频电路中主 要用于检波、调制、解调和混频等非线性变换电路中,工作在低电平。

高頻电路中主要用到点接触式二极管、表面势全二极管和变容二极管。前两者利用多数载流子导电机理,它们极间电容小、工作频率高。而变容二极管是指 PN 结电容(包括扩散电容和势垒电容)随偏置电压而变化, 当 PN 结正偏时,扩散效应起主要作用,反偏时,势全电容起主要作用。变容二极管在工作时,处于反偏状态,基本不消耗能量,噪声小、效率高。如用于振荡电路中、构成电调谐器或自动调谐电路;用在振荡器中、构成压控振荡器(VCO)。

还有一种磁敏 1 极管,是由 P型、N型和本征型(I)三种半导体构成,又称 PIN型 1 极管。它的高频等效电阻受正向直流电流控制,是一种可变电阻,在高频及微波电路中用作电可控开关、限幅器、电调衰减器或电调移相器。

2) 晶体管及场效应管

高频晶体管有两大类:一是小信号放大的高频小功率管,主要要求增益高和噪声低; 二是高频功率放大管,要求其在高频有较大的输出功率。目前双极型小信号放大管,工作 频率可达于兆赫兹、噪声系数为几分贝。小信号的场效应管也能上作在同样高的频率,且



噪声更低。在高频大功率晶体管方面,百兆赫兹以下的频率,双极型晶体管的输出功率可 达十几瓦至上百瓦,MOS型场效应管在千兆赫兹频率上还能输出几瓦功率。

2.3.2 高频电路中的无源网络

高頻电路中的无源网络主要有高频振荡回路、高频变压器、谐振器与滤波器等,它们 主要的任务是完成信号的传输、频率选择及阻抗变换等。高频电路中还有平衡调制(混频)器、正交调制(混频)器、移相器、匹配器与衰减器、分配器与合路器、定向耦合器、隔离器与缓冲器、高频开关与双工器等。在此仅介绍以下几种高频组件。

1. 高频振荡回路

高频振荡回路是高频电路中应用最广泛的无源网络, 也是构成高频放大器、振荡器以及滤波器的主要部件, 在电路中主要完成阻抗变换、信号选择等任务, 并可直接作为负载 使用。

1) 串联和并联谐振问路

高頻振荡(谐振) 回路由电感和电容组成,通常分为两种类型, 串联谐振回路和并联谐振回路,如图 2.10 所示,由于只有一个回路,称其为简单振荡回路。在某一特定频率上回路具有最大或最小的阻抗值,此特性为谐振特性,该特定频率称为谐振频率。

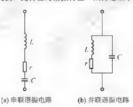


图 2.10 简单 LC 谐振电路

(1) 串联谐振问路。图 2.10(a)所示为串联谐振问路。图中 r 是电感线圈 L 的串联损 耗电阻, C 为等效电容。当信号角频率为ω时, 串联阻抗为

$$Z_{\rm S} = r + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = r + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \tag{2.3.1}$$

当回路电抗 X ωL $\frac{1}{\omega C}$ 0时,即感抗与容抗相等,电路产生串联谐振,回路阻抗 值最小,流过回路的电流最大。此时的角類率 ω 即谐振频率为

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{IC}}$$
 (2.3.2)



$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi \sqrt{IC}}$$
 (2, 3, 3)

谐振电流为

$$\dot{I}_0 = \frac{\dot{U}}{r} \tag{2.3.4}$$

回路的品质因数为

$$Q = \frac{\omega_0 L}{r} = \frac{1}{\omega_0 Gr} \tag{2.3.5}$$

在任意频率下的回路电流与谐振电流之比为

$$\frac{\dot{I}}{\dot{I}_{b}} = \frac{\dot{\underline{U}}}{\dot{\underline{U}}} = \frac{r}{Z_{s}} = \frac{1}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_{s}} - \frac{\omega_{c}}{\omega}\right)}$$
(2.3.6)

根据上述内容,得出相应的谐振曲线如图 2.11 所示。

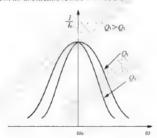


图 2.11 出群谐振向路谐振曲线

当保持外加信号的幅值不变而改变其頻率时,将回路电流值下降为谐振值的 $1/\sqrt{2}$ 时,对应的频率范围称为回路的通频带,也称带宽、通常用 B 表示;

$$B = 2\Delta f = \frac{f_0}{Q} \tag{2.3.7}$$

(2) 并联谐振回路。

图 2.10(b)所示为并联谐振回路。并联谐振回路与串联谐振回路为对偶电路、回路阻抗为

$$Z_{p} = \frac{(r + j\omega L)}{r + j\omega L} \frac{1}{l\omega C}$$

$$(2.3.8)$$

实际应用中,通常满足 $\omega L\gg r$ 。根据谐振的定义,谐振时感抗和容抗相等,即 Z。的



虚部为零, 可得

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{1}{Q^2}}$$
 (2. 3. 9)

而品质因数 $Q=\frac{\omega\cdot L}{r}-\frac{1}{\omega\circ Gr}\gg 1$,所以当 $\omega\circ =\frac{1}{\sqrt{LC}}$ 时,回路谐振时阻抗最大、谐振电阻 R.为

$$R_0 = \frac{L}{Cr} = Q_{\omega_0} L = \frac{Q}{\omega_0 C}$$
 (2.3.10)



注意对比: 并联谐振回路 $Q = \frac{R_o}{\omega \cdot L}$; 串联谐振回路 $Q = \frac{\omega_o L}{r}$

谐振频率附近的阻抗特性如图 2.12 所示。

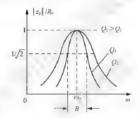


图 2.12 并联谐振回路的阻抗特性

(3) 串并联阻抗的等效互换。串并联阻抗的等效互换是指在工作频率相同的条件下、图 2.13 中 AB 两端的阻抗相等,即

$$r_1 + jX_1 = \frac{R_2 \cdot jX_2}{R_2 + jX_2}$$
 (2.3.11)

将式(2.3.11)右侧展开,有

$$\frac{R_2 \cdot jX_2}{R_2 + jX_2} = \frac{R_2 \cdot jX_2 \cdot (R_2 - jX_2)}{(R_2 + jX_2) \cdot (R_2 - jX_2)} \\
\frac{R_2 \cdot X_2^2}{R_1^2 + X_2^2} + j \frac{R_2^2 X}{R_1^2 + X_2^2}$$
(2.3.12)

式(2.3.11)、式(2.3.12)的实部、虚部分别相等。则

$$r_1 = \frac{R_2 X_2^2}{R_2^2 + Y_2^2}, \quad X_1 = \frac{R_2^2 X_2}{R_2^2 + Y_2^2}$$
 (2.3.13)

计算图 2.13(a)串联回路的品质因数:

$$Q_1 = \frac{X_1}{r_1} \tag{2.3.14}$$



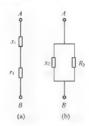


图 2.13 串并联等效互换电路

将式(2.3.13)代人式(2.3.14)并整理得到

$$Q_1 = \frac{X_1}{r_1} = \frac{R_2}{X_2} = Q_2$$

可见, 串并联等效互换后品质因数相等, 即 $Q_1 = Q_2 = Q_3$

将式(2.3.13)整理, 可得

$$r_{1} = \frac{R_{1}X_{1}^{2}}{R_{1}^{2} + X_{2}^{2}} = \frac{R_{2}}{\frac{R_{1}^{2}}{X_{2}^{2}} + 1} = \frac{R_{2}}{Q^{2} + 1}$$

$$\tilde{X}_{1} = \frac{R_{2}^{2}X_{2}}{R_{2}^{2} + X_{2}^{2}} = \frac{X_{2}}{1 + \frac{X_{2}^{2}}{Q^{2}}} + \frac{X_{2}}{1 + \frac{1}{Q^{2}}}$$

所以

$$R_2 = (Q^2 + 1)r_1;$$

 $X_2 = (1 + \frac{1}{Q^2})X_1.$

如果 Q≫1,则串并联等效互换中各参数之间的关系为

$$R_2 \approx Q^2 r_1$$
 (2. 3. 15)

$$X_2 = X_1$$
 (2. 3. 16)

2) 抽头并联振荡回路

激励源或负载与回路电感(或电容)部分连接构成的并联振荡回路,即抽头并联振荡回路。通过改变抽头位置或电容分压比来实现回路与信号源的阻抗匹配,或者进行阻抗变换。常见的几种振荡回路型式如图 2.14 所示。

回路参数除 $\Gamma \omega$ 、Q和R、外、引人一个可以调节的因子、称为接人系数p。定义为与外电路相连的部分电抗与本回路参与分压的同性质的总电抗之比。用电压比可以表示为

$$p - \frac{U}{U_{\rm T}} \tag{2.3.17}$$

在电路分析过程中通常按下式计算:





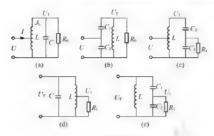


图 2.14 几种常见抽头耦合电路

p = 转换前的圈数(容抗) 转换后的圈数(容抗)

因此, 又把接人系数称为电压比或变比。

在高频功率放大器中通常使用变压器实现肌抗匹配。图 2.15 所示为常见的变压器耦合电路,电感 L,及 L, 缠绕在同一个磁芯上,等效为理想变压器。

由能量守恒原理可知,功率通过理想变压器没有损耗。设变压器左端提供的功率为 P_1 ,变压器右端负载上获得的功率为 P_2 ,则 P_1 = P_2 。

变压器耦合阻抗变换电路左侧等效电路如图 2,16 所示。

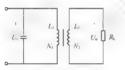


图 2.15 变压器耦合阻抗变换电路

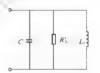


图 2.16 等效电路

$$P_1 = U_1^2 / R_L' \tag{2.3.18}$$

其中, R'_L 为负载 R_L 映射到输入端的等效电阻。

$$P_2 = U_o^2 / R_{\rm L} \tag{2.3.19}$$

由 P1=P2,得

$$R'_{\rm L} = \frac{U_{\rm l}^2}{U_{\rm l}^2} R_{\rm L} \tag{2.3.20}$$

由变压器的电压变换关系有

$$\frac{U_1}{U_0} - \frac{N_1}{N_2} \tag{2.3.21}$$

故可得



$$R'_{\rm L} = \left(\frac{N_1}{N_{\rm L}}\right)^2 R_{\rm L}$$
 (2. 3. 22)

将上述关系推广到电导、电抗、电容、电流源和电压源等效变换关系,有 $R'_{\perp}=\frac{1}{\kappa^2}R_{\perp}$; 电导 $g'_{\perp}=p^2g_{_{\perp}}$; 感抗 $X'_{\perp}=\frac{1}{\kappa^2}X_{\perp}$; 容抗 $C'_{\perp}=p^2C_{\perp}$

电流源 $I'_{z} = pI_{z}$; 电压源 $U'_{z} = \frac{1}{z}U_{z}$.

注意,对信号源进行折合时的变比是 p,而不是 p2。

3) 耦合振荡回路

在高頻电路中,有时会用到相互耦合的两个振荡电路,其中接激励信号源的问路称为 初级回路,与负载相连的回路称为次级回路或负载回路,常见的耦合回路如图 2.17 所示。

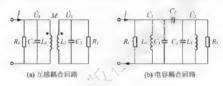


图 2.17 常见耦合回路

耦合振荡回路在高頻电路中的主要作用:①进行阻抗变换以完成高频信号的传输;②形成更好的频率特性。在应用时、满足两个条件;一是回路都对信号频率调谐;二是都为高Q电路。两回路的耦合程度用耦合系数 k 来表示,图 2.17(a)所示电路的耦合系数为

$$k = \frac{\omega M}{\sqrt{m^2 L_1 L_2}} = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$
 (2. 3. 23)

图 2.17(b)所示由路的耦合系数为

$$k = \frac{C_{\rm C}}{\sqrt{(C_1 + C_{\rm C})(C_2 + C_{\rm C})}}$$
 (2. 3. 24)

2. 高频变压器和传输线变压器

高頻电路中的变压器也是有信号传输、阻抗变换和隔绝直流的作用。而传输线变压器 是用传输线绕制的变压器,专用在高频电路中,而且工作频带宽。

1) 高频变压器

两个线圈在紧耦合时就构成变压器, 若耦合系数近似为 1, 变压器的性能接近理想状态。高频变压器与低频变压器的结构基本相同, 在忽略了各种损耗和漏感情况下, 其电路符号和等效电路如图 2, 18 所示。图中 L, 为漏感, C, 为变压器的分布电容。

高频变压器以某种磁性材料作公共的磁路,为增加线圈间的耦合,减少损耗,常用磁



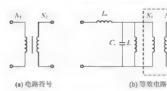


图 2.18 高频变压器电路符号及其等效电路

导率(μ)高、高频摄耗小的软磁材料作磁芯,如铁氧体材料(锰锌铁氧体、镍锌铁氧体);用于小信号场合、尺寸小、线圈匝数少、所以磁芯采用环形结构和罐形结构、如图 2.19 所示。



图 2.19 高频变压器磁芯结构

在某些高频电路中也用到具有中心抽头的三绕组高频变压器, 称为中心抽头变压器, 如图 2, 20 所示。它可以实现多个输入信号的加或减, 在某些端口间有隔离, 另一些端口间有最大的功率输出。

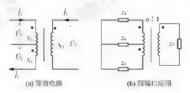


图 2.20 中心抽头变压器

2) 传输线变压器

传输线变压器典型结构如图 2.21 所示。传输线变压器中的传输线 主要是指用来传输 高频信号的双导线、同轴线、图 2.21(a)所示就是互相绝缘的双导线结构。

传输线就是两导线间(同轴线内外导体间)的分布电容和分布电感形成的电磁波的传输 系统。它的传输信号频率范围很宽、可以从直流到几百、几千兆赫兹。描述传输线的主要 参数有波速、波长及阻抗特性。波速、波长表达式为



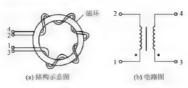


图 2.21 传输线变压器典型结构

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}} \tag{2.3.25}$$

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_*}} \tag{2.3.26}$$

式中: ϵ , 为传输线相对介电常数、一般为 2~4。传输线上的波速和波长比自由空间的电磁波波速。和波长 λ 要小。传输线特性阻抗 Z。取决于传输线的横向尺寸(导线粗细、导线间距、介质常数)参数。当传输线端所接的负载电阻值与特性阻抗 Z。相等时、传输线上传输行波,且有最大的传输带宽。

从原理上讲,传输线变压器既可以看作是绕在磁环上的传输线,又可以看成是双线并绕的1:1变压器,因此它兼有传输线和高频变压器二者的特点。其工作模式有两种,传输线工作模式和变压器工作模式,如图 2.22 所示。

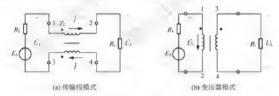


图 2.22 传输线变压器工作模式

在传输线工作模式下,传输线上任意一点,两导线流过的电流大小相等、方向相反,两导线上电流所产生的磁通只存在于两导线之间,磁芯中没有磁通和损耗。当负载电阻 $R_{\rm L}$ 和 $Z_{\rm c}$ 相等而匹配时,两导线间的电压沿线均匀分布。

在变压器工作模式下,信号源加在一个绕组的两端,在初级线圈中有励磁电流,在磁环中产生磁通。由于有磁芯,励磁电感较大,在工作频率上感抗值远大于特性阻抗 Ze和负载阻抗,两线圈端口有相同的电压。

传输线变压器在实际应用中两种方式同时存在,通常都做宽带应用。双绞线的传输线 变压器1.限频率可达100MHz 左右,同轴线的传输线变压器上限频率会更高。





变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。

3. 谐振器

在高頻电路中, 石英晶体谐振器是很重要的高频部件, 它广泛应用于频率稳定性高的 振荡器中, 也用于高性能的室带滤波器和塞颗器。

石英是矿物质硅石的一种、学名 S(O): 其形状为结晶的六角锥体。它有 3 个轴; ZZ 轴(光轴)、XX 轴(电轴)、YY 轴(机械轴)。我们按一定方向把晶体切成片、再在晶体的 两面制作金属电极、并与底座的插脚相连、最后以金属壳或玻璃壳封装、就构成了石英晶 体谐振器,如图 2, 23 所示。

它的基本特性是具有压电效应(Piezoelectric Effect),可以把机械能转化为电能;反之,也可以把电能转化为机械能。

所謂压电效应,就是当晶体受外力作用而变形时,在它对应的两个面上,产生等量正、负电荷,形成电压;当在晶体两面施加电压时,晶体又会发生机械变形,称为逆压电效应。如果外加电压做交流变化,晶体就会做周期性振动,由于电荷的周期性变化,必然有周期电流流过晶体。由于晶体本身是有弹性的固体,自身有一个固有谐振频率,当外加信号频率在此自然频率附近时,就会发生谐振观象。它既表现为晶片的机械共振,又在电路上表现为电谐振。晶片的谐振频率与晶片的材料、几何形状、尺寸和振动方式有关。

石英晶体谐振器等效电路如图 2.24 所示。图中 C. 为石英晶体支架静电容量, C,、L、R 代表晶体本身特性, R,是机械摩擦和空气阻尼的损耗。由图 2.24 所示可知,电路有两个谐振频率,—是串联谐振频率为

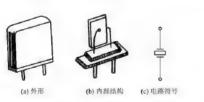


图 2.23 石英晶体谐振器

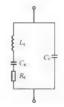


图 2.24 石英晶体谐振器等效电路



$$\omega_{q} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \tag{2.3.27}$$

另外还有一个并联谐振频率为

$$\omega_{\rm p} = \frac{1}{\sqrt{L_{\rm q} \frac{C_{\rm b} C_{\rm q}}{C_{\rm o} + C_{\rm q}}}} = \frac{1}{\sqrt{L_{\rm q} C}}$$
(2.3.28)

其中,C为C。和C。串联后的电容。

晶体谐振器与一般振荡回路比较有以下特点。

- (1) 晶体谐振频率 ω_{η} 和 ω_{ν} 非常稳定。这是因为 C_{η} 、 L_{i} 、C.由晶体尺寸决定,受外界因素影响小。
- (2) 晶体谐振器的品质因数 Q 很高。一般容易达到上万的数值,而普通的线圈和同路 Q 值只能到一二百左右。
 - (3) 晶体谐振器的接人系数非常小,一般为10~数量级,其至更小。
 - (4) 晶体在工作频率附近阻抗变化率大,有很高的并联谐振阻抗。

4. 滤波器

高頻电路中除了使用谐振同路和耦合同路做选频网络外,还可以用滤波器完成选 频作用。常用的滤波器形式有:LC集中选频滤波器、石英晶体滤波器、陶瓷滤波器 和表面声波滤波器。这里主要讨论LC型集中选择性滤波器、陶瓷滤波器和表面声波 滤波器。

1) LC 型集中选择性滤波器

常用的 LC 型集中选择性滤波器如图 2.25 所示。图 2.25(a)所示为单节 LC 滤波器、图 2.25(b)所示是由 5 节单节滤波器组成, 共 6 个调谐回路。该滤波器的传通条件为

$$0 \geqslant \frac{Z_1}{4Z_2} \geqslant 1$$
 (2. 3. 29)

即在通带内,要求阻抗 Z_1 和 Z_2 异号,并且 $|4Z_2| > |Z_1|$ 。


2) 陶瓷滤波器

利用某些陶瓷材料的压电效应构成的滤波器。称为陶瓷滤波器(Ceramic Filter),如锆 钛酸铅[Pb(ZrTi)O.] 压电陶瓷材料两面加高温烧制成银电极。再经直流高压极化即成。 具有与石英晶体类似的特性,用做滤波器的优点。制作容易。易于小型化;耐热性、耐湿 性较好,很少受外界条件影响。它的等效品质因数 Q. 为几百,比 LC 滤波器高。但比石英 晶体滤波器低。


单片陶瓷滤波器的电路符号和等效电路图与石英晶体谐振器相同。通常应用在中颗放 大器中的发射极电路,取代旁路电容器。

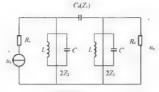如将陶瓷滤波器连成如图 2.26 所示的形式,即构成四端陶瓷滤波器。图 2.26(a) 所示 为两个谐振 f 连接成的四端陶瓷滤波器,图 2.26(b) 所示为 5 个谐振 f 连接成的四端陶瓷 滤波器。谐振 f 数目越多,滤波器的性能越好。





(a) 单节LC滤波器

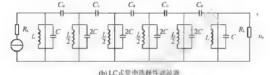

(0) LC以來中选作件起放名

图 2.25 LC型集中选择性滤波器

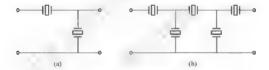


图 2.26 四端陶瓷滤波器

3) 表面声波滤波器

表面声波(Surface Acoustic Wave)是利用局部扰动产生一种通过固体介质内部和沿表面传送的波。

小贴士

与模拟滤波器相对应,在离散系统中广泛应用数字滤波器。它的作用是利用离散时间 系统的特性对输入信号波形或频率进行加工处理。数字滤波器一般可以用两种方法来实现;一种方法是用数字硬件装配成一台专门的设备;另一种方法就是直接 利用订算机软件来实现。

5. 衰减器与匹配器

衰减器是对电信号的一种衰减作用,匹配器是保证两个高频线路能正确连接。在高频





电路中,器件的终端阳抗和线路的匹配阳抗有50Ω和75Ω两种。

1) 高频衰减器

高频衰减器分为高频固定衰减器和高频可变(调)衰减器两种。通常选用电阻性网络、 开关电路或 PIN L极管等实现。构成高频固定衰减器的电子型网络的形式有 T 型、II 型 (如图 2.27 所示)、(O型、L型、U型等、具体固定电阻的数值可由相应公式计算。

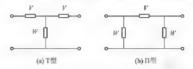


图 2.27 高频衰减器 T型、T型网络

将固定衰減器中的固定电阻换成可变电阻或者用开关网络就构成可变衰减器。衰减量 可由外部电信号来控制,又称电调衰減器,主要用在功率控制、自动电平控制和自动增益 控制电路中。

2) 高频匹配器

如果两部分高频电路直接相连, 阻抗必须匹配, 否则需要用高频匹配器或阻抗变换器 连接, 常用的匹配器或阻抗变换器是 50~75Ω 变换器, 有电阻衰减器型和变压器变换型两种方式。


本章小结

- 1. 给出了高频电子技术常用的概念、术语。
- 2. 介绍了无线电波的3种传播方式地面波、空间波和天波的传播特性、特点和应用场合;介绍了无线电波的频段划分,包括波段名称、波长范围、频率范围、波段名称、主要传播方式及用途、传输媒质等内容。
- 3. 对比了电阻、电容、电感、二极管、晶体管和场效应管等电子器件的高频和低频特性,介绍了它们在高频电子线路中的分析方法。
- 4. 介绍了串并联谐振回路、抽头并联振荡回路、耦合振荡回路等高频振荡电路的参数、特性和分析方法;并简单介绍了高频变压器和传输线变压器、谐振器、滤波器、衰减器和匹配器的基本理论和特性。

思考题与练习题

- 2.1 地波传播、天波传播和直线传播的传送频率范围是多少?

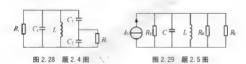- 2.4 电路如图 2.28 所示。已知 $L=0.8\mu$ H, $Q_c=100$. $C_1=C_2=20$ pF, $C_c=5$ pF, $R_c=10$ k Q_c R $_c=5$ k Q_c ,求回路谐振频率、谐振阻抗、有载品质因数及通频带。
 - 2.5 并联谐振回路如图 2.29 所示。已知通频带 B = 6MHz, C = 20pF, R = 10kΩ。



2.6 电路如图 2.30 所示,已知 L₁ = L₂ = 100µH, R₁ = R₂ = 5Ω, M = 1µH, ω, — ω = 10° rad/s, 电路处于全选振状态。求两同路的耦合系数及耦合同路的相对通频带。



图 2.30 题 2.6图

- 2.7 传输线变压器与普通变压器相比,其主要特点是什么?
- 2.8 说明陶瓷滤波器和表面声波滤波器的工作特点。

第3章


高频小信号放大器



- ☞ 了解调幅的概念、特点和工作方式。
- ☞ 了解谐振回路的工作方式。
- ☞ 了解调幅广播发射机的组成、直接放大式接收机的组成。
- □ 掌握晶体管高频小信号 Y 参数等效模型、理解 π 参数等效模型。
- eF 掌握单调谐回路谐振放大器的 Y 参数模型和简化模型分析。
- ☞ 理解高频放大器的选择性。
- ☞ 理解高频放大器及电路中噪声的来源与产生。



本章知识结构

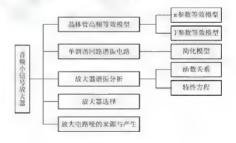



■ 导入案例

宏例—

我们在观看一些反映 20 世纪七八十年代陕北人民生活的老电影时,常常能够看到在一望无际的戈壁滩上一个上了年纪的老人和一群绵羊的背景。老人手上拿着一个收音机,此时画外音响起"中央人民广播电台中波×××××千林兹"的场景。中央人民广播电台是中国唯一一个覆盖全国的广播电台、中央人民广播电台侵北旧址如图 3.1 所示,北京外景如图 3.2 所示,那么广播节目如何由北京传送到辽阔的祖国大地呢?我们又是如何利用小小的政音机就能政听节目呢?



图 3.1 中央人民广播电台陕北旧址



图 3.2 中央人民广播电台北京新址

案例二

我们日常出行时,有时为了赶时间要"打出租车",在行驶过程中往往会伴随着地方交通台的各种综艺节目到达目的地,如图 3.3 所示。那么出租车上的收音机又是如何 接收到广播电台的节目呢?广播信号经过怎样的转换和处理才以声音的形式出现呢?



图 3.3 出租车上的收音机





案例三

谈到收音机,就简单介绍一下收音机在中国的发展史。1923年,美国人在中国开办了无线电公司播放节日、同时销售收音机。当时的收音机分为两类;矿石收音机和电子管收音机(为什么要强调"矿石"和"电子管"这两个词?)。矿石收音机是通过调节矿石上的金属针来寻找电台的,那电子管收音机是如何工作的?矿石收音机如图3.4所示,电子管收音机加图3.5所示,电子管收音机内部结构如图3.6所示。



图 3.4 矿石收音机



图 3.5 电子管收音机



图 3.6 电子管收音机内部结构图



收音机在 20 世纪 30 年代进入了中国,到 20 世纪六七十年代得到普遍的推广和应用。 有收音机开始,在北方被通俗地称为"话匣子"。即使到现在,一些偏远农村偶尔还有老 人这样称呼收音机,在南方收音机最初则被称为"胆机"。

随着工业的发展及电子设备的大量应用,人们生活的周围存在着大量的电子信号,收音机如何在众多微弱电信号中找到自己想要接收的电台呢?





由微弱的电子信号到可以清晰散听到的声音,信号接收的过程必然伴随着信号的放大 处理。在晶体管发明之前,一直以来都是采用电子管作为实现信号放大的器件。电子管的 结构是一个密封的真空玻璃管,管中由阴极电子发射部分、控制栅极、加速栅极和阳极组 成,电子管如图 3.7 所示。电子管的工作原理,通过电场控制注入栅极的电子来实现信号 的放大。但是由于电子管体积大,功耗高,随着晶体管的发明和投入便用,逐渐地退出了 历史舞台。近年来,考虑到电子管的低噪声、稳定系数高,一部分音乐发烧灰重新对电子 管重视起来,特别是在一些高保真的功率放大器中,电子管的应用仍然很广泛。



图 3.7 电子管

一个无线通信设备是由一个发射机和一个接收机或多个接收机组成的。随着半导体技术和集成电子技术的发展。晶体管作为放大元件,LC 谐振回路作为选频网络的小信号谐振放大器被广泛用于通信设备的发射机和接收机中。谐振回路的使用目的是从众多的微弱信号中选出有用频率的信号并加以放大、对其他无用信号于以抑制。由于放大器输入信号小、小信号谐振放大器中的晶体管工作在线性工作状态。视为线性元件。

小贴士

晶体管分为 NPN 型和 PNP 型两大类,是由 PN 结组成的。晶体管是通过输入电压控制输出电流的器件,具体知识诸套模拟电子技术相关内容。

由于原始的有用信号一般频率较低、幅度较小,如果直接传送在空间中很容易衰减, 无法进行远距离传输,这个问题可以通过调制来解决。调制分为调幅、调频和调相,调幅 具有一定的代表意义和典型性,应用范围比较广泛。

小贴士

关于调制的具体讲解, 在本书后续章节中有详尽的介绍。

调幅广播发射机的组成如图 3.8 所示, 主振器产生的高颗截波信号, 经过缓冲、高颗 放大, 再经过振幅调制器实现振幅调制, 最后经高频功率放大器, 通过天线传输出去, 所 以人们经常可以在各广播电台处看到高大的天线。

接收机则通常为调幅广播直接放大式接收机,其结构如图 3.9 所示。接收机通过天线 探测空间中的电子信号。由于传输的距离和空间的衰减干扰等作用,接收机从天线得到的



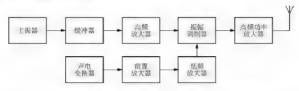


图 3.8 调幅广播发射机组成框图

高頻信号非常微弱,一般只有几十微伏到几毫伏,为了提高检波器的检波效果,需要利用 高頻小信号谐振放大器将选频回路输出的微弱信号放大,最终再通过一系列放大,传送给 扬声器以声音的形式出现在人们面前,这个工作方式也是收音机的工作方式。

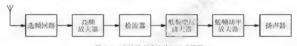


图 3.9 直接放大式接收机组成框图

思考题

现在的数字收音机,是完全的数字吗?选频能数字化吗?

3.1 晶体管高频等效电路分析

在模拟电子技术中,晶体管具有独特的小信号模型。世界第一枚晶体管模型如图 3.10 所示。在高频情况下 PN 结之间的容抗不能忽略。晶体管高频小信号模型有两种分析方法;Y 参数等效模型和混合 π 参数等效模型。Y 参数等效模型是从测量和使用的角度出发,把晶体管看作一个有源线性四端网络,用一组网络参数构成其等效模型,这种等效形式又称为网络参数模型。

小贴士

1947年 12 月 16 日, 威廉·邵克尔(William Shockley)、约翰·巴顿(John Bardeen)和沃特·布拉顿(Walter Brattain)成功地在贝尔实验室制造出第一个晶体管。

混合π参数等效模型是从晶体管的物理结构出发,用电阻、电容和受控源表示晶体管 内部的复杂关系,这种等效模型义称为物理参数模型。其对应的物理等效电路由于与晶体 管实际构造有关、而实际晶体管由于Γ艺的影响,晶体管之间有一定的差异,因此该模型 随着器件不同有不少的差别。







图 3.10 第一枚晶体管模型



同一型号的晶体管,实际物理参数相同吗?

在不同的应用领域,晶体管可以等效为不同的参数模型。对于网络参数模型等效的双端网络端口中,四个变量任意选择其中两个为自变量,另外两个为参变量、由排列组合可得六种组合形式,称为六种参数系。常使用的是 H、Y、Z 三种参数系。通信电子电路中通常采用 Y 参数等效形式。其双端网络模型刺图 3.11 所示。

对应的、晶体管也可以等效为双端网络模型、如图 3.12 所示。由于晶体管是电流受控元件、因此采用 Y 参数等效模型进行分析、以共射级电路为例、共射极电路组态存在四个变量、以输入电压 U₁、输出电压 U₂为自变量、基极电流 I₂、集电极 I₂为参变量。



图 3.11 双端网络模型



图 3.12 晶体管双端网络模型

设 y, 表示输入自变量对输入端的影响系数, y_n表示输入自变量对输出端的影响系数, y_n表示输出自变量对输入端的影响系数, y_n表示输出自变量对输出端的影响系数。则对 应的双端网络方程组为

$$\dot{I}_{1} = y_{11}\dot{U}_{1} + y_{12}\dot{U}_{2}
\dot{I}_{2} = y_{21}\dot{U}_{1} + y_{22}\dot{U}_{2}$$
(3. 1. 1)

或写成矩阵的形式为



$$\begin{bmatrix} \dot{I}_{1} \\ \dot{I}_{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_{1} \\ \dot{U}_{2} \end{bmatrix}$$

$$(3. 1. 2)$$

其中: $y_{11} = y_i = \dot{I}_1/\dot{U}_1 \mid_{U_0=0} = g_x + j\omega C_x$ 输出短路时的输入导纳;

 $y_{12} = y_r = \dot{I}_1/\dot{U}_2 \mid_{U_r=1} \hat{\mathbf{m}} \setminus \hat{\mathbf{m}} \setminus \hat{\mathbf{m}}$ By the substitution of \mathbf{m} is \mathbf{m} and \mathbf{m} in \mathbf{m} in

 $y_{21} = y_1 = \dot{I}_2 / \dot{U}_1 |_{U_0}$ 输出短路时的正向传输导纳;

 $y_{22}=y_{o}=\mathring{I}_{2}/\mathring{U}_{2}\mid_{U_{1}}$ 。输人短路时的输出导纳。则对应的 y 参数模型如图 3, 13 所示。

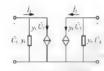


图 3.13 晶体管 Y参数模型

其中: y_iU_i 表示输入电压 U_i 作用在输出端,所引起的受控电流源效果,代表了晶体管的正向传输能力。正向传输导纳越大,晶体管的放大能力越强; y_iU_i 表示输出电压 U_i 的反馈在输入端所引起的受控电流源效果,代表晶体管的反向传输能力。反馈导纳越大,内部的反馈越强。反馈导纳的存在、给实际工作带来很大的危害,应尽可能减小。

加入信号源和负载后,完整的共射极电路的 Y 参数等效模型如图 3.14 所示。

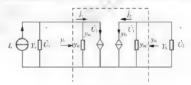


图 3.14 共射极电路的 Y 参数等效模型

小贴士

电流源和电阻的串联等效为电压源和电阻的并联 截维南、诺顿定

对共射极组态,Y参数用 y_x , y_x , y_x , y_x , y_x , y_x , y_y

$$y_{le} = \dot{I}_1 / \dot{U}_1 \mid_{U_2 = 0} = g_{se} + j\omega C_{se}$$

 $y_{re} = \dot{I}_1 / \dot{U}_2 \mid_{U_1 = 0} = g_{re} + j\omega C_{re}$
 $y_{le} - \dot{I}_2 / \dot{U}_1 \mid_{U_2 = 0} \approx g_{lm}$



 $y_{\infty} = \dot{I}_2/\dot{U}_2 \mid_{U_1=0} = g_{\infty} + i\omega C_{\infty}$

下面是晶体管放大电路 Y 参数等效模型遵循的规则(交流等效规则)。

- (1) 直流电压源接地。
- (2) 耦合由容、旁路由容短路。
- (3) 高频振流圈开路。
- (4) 晶体管用Y参数等效。
- (5) 确定公共端, 按规范整理

混合 π 参数等效电路模型是根据晶体管物理结构等效生成的,晶体管模型如图 3.15 所示。在高频状态下,各级之间的寄生电容不能忽略,晶体管高频物理模型如图 3.16 所示。

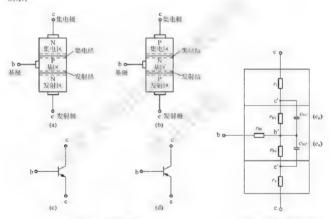


图 3.15 晶体管模型

图 3.16 晶体管高频物理模型

其对应的混合π参数等效模型如图 3.17 所示。

其中 r_{H} : 基极体电阻, 25Ω 量级, 在共基级电路中会引入高频负反馈, 降低电流 放大系数;

- n。——基级 发射级之间的电阻;
- cv。——发射结电容,扩散电容;
- $g_m V_{b'e}$ ——受控电流源,其中 $g_m = \beta/r_{b'e}$;
- r。——集电级 发射级之间电阻;
- r., 集电结电阻;





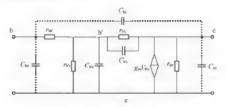


图 3.17 混合 π 参数等效模型

ch's ——集电结电容。

 $r_{\rm sc}$ 和 $c_{\rm hc}$ 是高频晶体管潜在的不稳定因素,低频时可以忽略,但在高频时是放大器 Γ 作不稳定的主要因素,应该重点关注。

Y 参数模型和 π 参数模型的关系为

$$y_{n} \approx \frac{g_{be} + j_{0}C_{be}}{1 + r_{bb}(g_{be} + j_{0}C_{be})}$$

$$y_{n} \approx \frac{j_{be}C_{be}}{1 + r_{bb}(g_{be} + j_{0}C_{be})}$$

$$y_{be} \approx \frac{g_{m}}{1 + r_{bb}(g_{be} + j_{0}C_{be})}$$

$$y_{ee} \approx j_{0}C_{be}C_{$$

小贴士

β: 三极管电流放大倍数。

3.2 单调谐回路谐振放大器

3.2.1 单调谐回路谐振放大器的分析

单调谐回路谐振放大器如图 3.18 所示, 单调谐回路放大器是由共射极放大电路和并联谐振回路组成的。其基极直流偏置是由 R_1 、 R_2 和 R_3 组成的自分压电路实现的,电容 C_6 、 C_6 是高频旁路电容。输入信号加存晶体管 T_6 的基极和发射极之间,集电极输出,构成了共射极放大电路, R_2 为输出等效负载。 U_6 为输出电压。如果构成多级放大电路, U_6 同时电认为是下一级放大电路的输入电压。





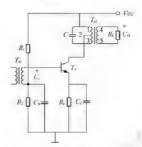


图 3.18 单调谐回路谐振放大器

小贴士

以电容和电感组成的回路为负载、增益和负载阻抗随着频率的变化面变化的放大器——调谐放大器。

将单调谐问路谐振放大器等效为 Y 参数模型,变压器 Tr.(变压器原理图如图 3.19 所示,常用小型变压器实物图如图 3.20 所示)左侧的输入信号根据诺顿等效原则,等效为一个电流源和一个信号源内阳的并联。

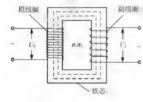


图 3.19 变压器原理图



图 3.20 常用变压器

品体管采用Y 参数等效、变压器 Tr_c 有侧的负载 R_i 为下一级放大器的输入导纳 Y_c 、设品体管 T_c 集电极和发射极谐振回路等效负载为 Y_c' 、其 Y 参数模型如图 3.21 所示。

由 Y 参数模型双端网络方程有

$$\dot{I}_{b} = y_{ic}\dot{U}_{i} + y_{re}\dot{U}_{c}$$
 (3. 2. 1)

$$\dot{I}_c = y_{lc}\dot{U}_1 + y_{oc}\dot{U}_c \tag{3.2.2}$$

在实际分析中,通常采用简化分析法。简化模型中,设晶体管 ye 0,其对应简化的





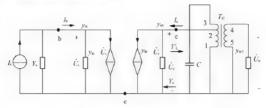


图 3.21 单调谐回路谐振放大器 y 参数等效模型

等效电路如图 3.22 所示。

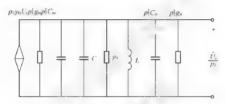


图 3.22 简化模型

集电极电流为

$$\dot{I}_c = \dot{U}_c Y_L' \tag{3.2.3}$$

将式(3.2.3)代入式(3.2.2)得

$$\dot{I}_c = y_{le}\dot{U}_i + y_{oc}\dot{U}_c \tag{3.2.4}$$

所以

$$\dot{U}_{c} = -\frac{y_{lc}}{y_{cc} + Y'_{1c}} \cdot \dot{U}_{t} \tag{3.2.5}$$

由于变压器 Tr2 的存在, 根据变压器接入系数变换公式有

$$p_1 = \frac{N_{12}}{N_{12}} \tag{3.2.6}$$

$$p_2 = \frac{N_{45}}{N_{12}} \tag{3.2.7}$$

则有

$$\frac{\dot{U}_c}{\dot{U}_o} = \left(\frac{N_{12}}{N_{45}}\right) = \frac{N_{12}N_{13}}{N_{45}N_{13}} = \frac{p_1}{p_2}$$
(3. 2. 8)

电压放大倍数定义
$$\dot{A}_{\scriptscriptstyle u}=rac{\dot{U}_{\scriptscriptstyle 0}}{\dot{U}_{\scriptscriptstyle c}}$$
可知



第3音 喜新小信号协士器



$$\dot{A}_{u} = \frac{\dot{U}_{v}}{\dot{U}_{i}} = \frac{p_{2}}{p_{1}} \cdot \frac{\dot{U}_{c}}{\dot{U}_{i}} = -\frac{p_{2}y_{lc}}{p_{1}(y_{cc} + Y_{L})}$$
(3. 2. 9)

设由发射极 c 和集电极 c 两端向右看的导纳为 Y_1 ,则由导纳接人系数公式有

$$Y_1' = \frac{Y_L}{b_1^2} \tag{3.2.10}$$

$$\dot{A}_{u} = \frac{\dot{U}_{v}}{\dot{U}_{i}} = \frac{\dot{p}_{v}}{\dot{p}_{i}} \cdot \frac{\dot{U}_{c}}{\dot{U}_{i}} = \frac{\dot{p}_{v} y_{le}}{\dot{p}_{1} \left(y_{oe} + \frac{Y_{1}}{p_{1}^{2}} \right)}$$
(3.2.11)

$$Y_{\rm L} = g_{\parallel} + j\omega C + \frac{1}{j\omega L} + p^{\dagger}y_{\rm R} = j\omega C + \frac{1}{j\omega L} + p^{\dagger}(g_{\perp} + j\omega C_{\rm R})$$
 (3.2.12)

由于

$$y_{cc} = g_{cc} + j\omega C_{cc} \qquad (3.2.13)$$

代入A. 得

$$\hat{A}_{n} = \frac{-p_{1}p_{2}y_{k}}{p_{-}^{2}y_{n} + Y_{1}} = \frac{-p_{1}p_{2}y_{k}}{(g_{-} + p_{1}^{i}g_{m} + p_{2}^{i}g_{+}) + j\omega(C + p_{1}^{i}C_{n} + p_{2}^{i}C_{n}) + \frac{1}{j\omega L}}$$
(3.2.14)

4

$$g_{\sum} = g_0 + p_1^2 g_{oe} + p_2^2 g_{e}$$

$$C_{\sum} = C + p_1^2 C_{oe} + p_2^2 C_{oe}$$
(3. 2. 15)

则有

$$\dot{A}_{v} = -\frac{p_{1}p_{2}y_{tc}}{g\sum h j_{\omega}C_{\Sigma} + \frac{1}{j_{\omega}L}}$$
(3. 2. 16)

小贴士

烦偏,与谐振频率相对偏移的大小。

该电路的谐振频率 f_0 , 频偏 Δf , 有载品质因数 Q_L 为

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{IC_{N_0}}}$$
 (3. 2. 17)

$$\Delta f = f - f_0 \tag{3.2.18}$$

$$Q_{\rm L} = \frac{\omega_0 C_{\sum}}{g_{\sum}} \approx \frac{1}{\omega_0 L g_{\sum}}$$
 (3.2.19)

当f-f,頻偏 $\Delta f=0$ 时放大器处于谐振状态,即 j ω C \sum_{j} + $\frac{1}{j\omega}$ L=0 时的谐振电压放大倍数为

$$\dot{A}_{uo} = \frac{p_1 p_2 y_{le}}{g_{\Sigma}} = \frac{p_1 p_2 y_{le}}{g_p + p_1^2 g_{ce} + p_2^2 g_{se}}$$
(3.2.20)





其模为

$$|\dot{A}_{w}| = \frac{p_1 p_2 |y_{tc}|}{g_{\sum}} = \frac{p_1 p_2 |y_{tc}|}{g_p + p_1^2 g_{w} + p_2^2 g_{w}}$$
 (3. 2. 21)

由式(3, 2, 21)可知,放大器谐振时 \dot{A}_{so} 与回路总电导 g_{Σ} 成反比,与晶体管正向传输导纳 $|y_{h}|$ 成元比。晶体管正向传输导纳 $|y_{h}|$ 越大,电压放大倍数 \dot{A}_{so} 越大。负号表示输出电压与输入电压存在一个 180°的相位差;晶体管正向导纳 y_{h} 本身是一个复变量,存在相角 Φ_{h} ,所以实际输入输出之间的相位差为 Φ_{h} — 180°。只有当工作频率较低时,晶体管正向导纳的相位角才为零度。

3.2.2 放大器的谐振曲线

放大器的谐振曲线表示的是放大器的相对电压增益与输入信号频率之间的关系。其函数关系可表示为 $K(A)=F(\omega)$ 。



 $K(A) = F(\omega)$ 函数关系, 指的是放大倍数与输入信号角频率之间的关系。

根据式(3.2.16)可知

将式(3.2.20)代人得

$$\begin{split} \dot{A}_{u} = & -\frac{\dot{A}_{u}}{\left[1 + \frac{1}{g_{\Sigma}} \left(j\omega C_{\Sigma} + \frac{1}{j\omega L}\right)\right]} \\ & -\frac{\dot{A}_{u0}}{\left[1 + j\frac{1}{\omega_{v}Lg_{\Sigma}} \left(\omega C_{\Sigma}\omega_{v}L - \frac{\omega_{v}L}{\omega L}\right)\right]} \end{split} \tag{3.2.23}$$

由于在谐振状态下有 $\omega_0 C_\Sigma - \frac{1}{\omega_0 L} = 0$, 所以电压放大倍数为

$$\dot{A}_{u} = -\frac{\dot{A}_{u0}}{1 + jQ_{L}\left(\frac{\omega}{\omega_{0}} - \frac{\omega_{0}}{\omega}\right)}$$
(3. 2. 24)

由 ω = 2πf 可得





$$\dot{A}_{u} = -\frac{\dot{A}_{u0}}{1 + jQ_{L}\left(\frac{f}{f_{0}} - \frac{f_{0}}{f}\right)}$$
(3, 2, 25)

由 $\Delta f = f - f_0$ 得

$$\dot{A}_{u} = -\frac{\dot{A}_{u0}}{1 + j2Q_{L}\frac{\Delta f}{f_{L}}} \tag{3.2.26}$$

令 $\xi = 2Q_L \frac{\Delta f}{f_0}$,则

$$\left|\frac{\dot{A}_{u}}{\dot{A}_{vo}}\right| = \frac{1}{\sqrt{1+\xi^{2}}} \tag{3.2.27}$$

式(3.2.27)即为放大器谐振曲线的特性方程。K(A) = F(f) 曲线如图 3.23 所示、 $K(A) = F(\varepsilon)$ 曲线如图 3.24 所示。

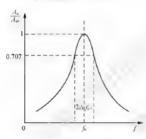


图 3.23 频率与幅度比曲线关系

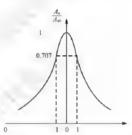


图 3.24 广义失谐与幅度比曲线关系

小贴士

K(A) = F(f) 函数关系,指的是放大倍数与输入信号频率之间的关系。

定义 $\frac{A_1}{A_{ac}}-\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时对应的频带宽度为通频带 B_c 由图 3. 23 所示可知,包括谐振频率 f. 左右的区域 $2\Delta f_{0.7}$ 为放大器的通频带大小,即 $B=2\Delta f_c$

由通频带定义可知有 $\frac{\dot{A}_u}{\dot{A}_{-0}} = \frac{1}{\sqrt{1+\xi^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$,则有

$$\xi = 2Q_L \frac{\Delta f_{0.7}}{f_o} = 1$$
 (3.2.28)

$$2\Delta f_{0.7} = \frac{f_0}{\Omega} \tag{3.2.29}$$



晶体管最高振荡频率为

$$f_{\text{max}} = \frac{\sqrt{g_{\text{th}}}}{4\pi \sqrt{r_{\text{bb}}C_{\text{b}c}C_{\text{b}c}}}$$
(3. 2. 30)

由
$$B = 2\Delta f = \frac{f_0}{Q_L}$$
 和 $Q_L = \frac{\omega_0 C_{\sum}}{g_{\sum}}$ 可知
$$g_{\sum} = \frac{\omega_0 C_{\sum}}{Q_L} = \frac{2\pi f_0 C_{\sum}}{f_0} = 2\pi B C_{\sum}$$
(3. 2. 31)

则电压增益为

$$\dot{A}_{\infty} = -\frac{p_1 p_2 Y_{fe}}{g \Sigma} = -\frac{p_1 p_2 Y_{fe}}{2\pi B C_{\chi}}$$
(3. 2. 32)

可知单调谐放大电路中晶体管确定后,电压增益只与通频带和回路总电容有关。式(3.2.32)还可以写为

$$A_{\text{ss}}B = \frac{|Y_{\text{tc}}|}{2\pi C\Sigma} \tag{3.2.33}$$

表示当电路参数设定后带宽与放大倍数成反比,这是我们设计宽频带放大器时要注意 的一个很重要的问题。

3.2.3 放大器的选择性

放大器的选择性由放大器的矩形系数决定,根据矩形系数的大小判断放大器的选择性好坏。矩形系数越大、说明谐振曲线越偏离矩形、表明该放大器的选择性差、反之则放大器的选择性好。

净小肽士

矩形系数: 矩形系数描述了滤波器在截止频率附近响应曲线变化的陡峭程度, 它的值是 20dB 带宽与 3dB 带宽的比值。

定义 $\frac{A_{\mathrm{u}}}{A_{\mathrm{r}}}$ 0.1 时对应的频带宽度为 $2\Delta f_{\mathrm{c}}$ 1. 矩形系数为

$$\mathbf{K}_{r0.1} = \frac{2\Delta f_{0.1}}{2\Delta f_{0.7}} \tag{3.2.34}$$

中
$$rac{A_u}{A_{u0}} = rac{1}{\sqrt{1+arepsilon_{0.1}^2}} = 0.1$$
,可得

$$\xi_{0.1} = Q_L \frac{2\Delta f_{0.1}}{f_o} = \sqrt{99}$$
 (3. 2. 35)

对应的 $\xi_{0.7} = Q_L \frac{2\Delta f_{0.7}}{f_0} - 1$, 两者相比可得

$$K_{\text{ro.}1} = \sqrt{99}$$
 (3. 2. 36)





高颗小信号谐振放大器的功率放大倍数为

$$A_{\text{Po}} = \left(\frac{U_{\text{o}}}{U_{\text{c}}}\right)^2 = A_{\text{un}}^2$$
 (3. 2. 37)

当单级放大器的电压增益不能达到设计要求时,可采取多级放大的设计方案。其中每一级放大器都调谐在谐振频率上,形成多级联放。

3.2.4 名级放大器的电压增益

多级放大器的电压增益等于每一级电压放大的增益的乘积,即

$$A_N = A_{n1} A_{n2} A_{n3} \cdots A_{nN} \tag{3.2.38}$$

如果每一级放大器的放大倍数相同,则有

$$A_N = (A_{\rm ul})^n$$
 (3. 2. 39)

多级放大器的电压的通频带为

$$B_n = 2\Delta f_{0,7} = \sqrt{2^{\frac{1}{n}} - 1} \cdot \underbrace{f_0}_{O} = \sqrt{2^{\frac{1}{n}} - 1} \cdot B_1$$
 (3. 2. 40)

其中, $\sqrt{2^{\frac{1}{6}}-1}$ 为缩小系数。

表 3-1 为多谐调谐放大器缩小系数与级数的关系。

表 3-1 多调谐放大器缩小系统与级数的关系

级数n	1	2	√3 √	4	5	V 6 1	^ 7	8	9	10
$\sqrt{2^{\frac{1}{n}}-1}$	1.0	0,64	-9:51	0.43	0.39	0'. 35	0.32	0.3	0.28	0.27

设 B_1 -1 为第一级通频带带宽、选取 10 级放大器、则其通频带宽度缩减倍数与级数 的关系如图 3.25 所示。

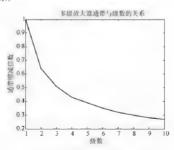


图 3.25 通频带宽度缩减倍数与级数的关系



3.3 放大电路的噪声

1. 什么是噪声

噪声从物理学角度上表示的是发声体做无规则震动时发出的声音。噪声主要分为加性 噪声和乘性噪声两类。电子学中的噪声和我们广义上所说的噪声是不同的,日常生活中噪 声的危害很大,图 3,26 所示是日常生活中的噪声情况。



图 3.26 日常生活中的噪声

小贴士

噪声是物体做无规则振动时发出的声音。噪声以分贝(dB)为单位。

在电子学领域上、噪声指的是对电路系统所需信号以外的所有信号的总称,其全程存 在于电子系统中,以随机变化的电压或电流的形式存在。在放大电路的输出端与输出信号 同时存在,噪声在没有输入信号的前提下,在输出端仍能被检测出。放大电路的噪声的来 源有两个方面,内部噪声和外部噪声,放大电路下要受内部噪声影响。

内部噪声主要由电路的电阻、晶体管等半导体器件内部所具有的半导体粒子无规则运动所产生的,是由半导体材料决定的。电路中的每一个半导体器件都是一个噪声源,其主要以热噪声、散弹噪声和低频 1/f 噪声的形式体现。

2. 电阻热噪声

电阻内部的自由电子受布朗运动影响,在 ·定温度条件下,时刻处于无规则的热运动状态。由于正负电子的相对运动在电阻内产生了 ·定的起伏电流脉冲,体现在电阻两端出现的正负电压,就统计学理论研究在 ·段时间内电阻两端的正负电压代数和为零,不体现电压效果。但在某 ·时刻电阻由大量带电粒子所产生的多个起伏电流脉冲相叠



加,这就形成了电阻的热噪声电流,从而可以在电阻两端产生随机的噪声电压和噪声功率。

电阻的热噪声是由自由电子的随机运动产生的,因此是一个随机量、只能采用统 计理论和功率谱密度的方式进行研究。电阻热噪声作为一种随机信号,它具有极宽的 频谱范围,从直流分量一直到 10¹¹ Hz 的范围内,电阻热噪声的各频率分量的强度基本相等。

当起伏的电流脉冲流过电阻 R 时,电阻两端会产生噪声电压和噪声功率。若用 S(f) 表示噪声的功率谱密度,单位为 W/Hz,则有

$$S(f) = 4KTR \tag{3.3.1}$$

式中: K 为波耳兹曼常数: T 为热力学温度值。

由于热噪声的功率谱与太阳光的光谱相似,因此将这种均匀的连续的频谱称为闩噪声,图 3.27 所示为高斯臼噪声频谱图。

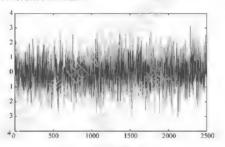


图 3.27 高斯白陽声频谱图

假设热噪声的频谱所占等效带宽为 Δf .,则电阻热噪声在单位频带内的热噪声电压和 执噪声电流的均方值分别为

$$\overline{u_n^2} = 4KTR \cdot \Delta f_n \tag{3.3.2}$$

$$\overline{i_n^2} = 4KTG \cdot \Delta f_n \tag{3.3.3}$$

则电阻的热噪声等效电路如图 3.28 所示。电阻的热噪声现象可以等效为以电阻电压的均 方值为电压源与一个无噪声的纯电阻的串联电路模式。或者等效为以电阻电流的均方值为 电流源与一个无噪声的纯电阻的并联电路模式。

3. 晶体管噪声

晶体管噪声来自于四个方面:基极扩散电阻 ria 造成的热噪声、基极电流和集电极电流造成的散粒噪声、基极电流流经基极和集电极耗散区产生的闪烁噪声和基区载流子符号





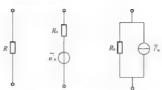


图 3.28 电阳热噪声等效电路

产生的分配噪声、闪烁噪声又叫 $\frac{1}{f}$ 噪声,其中热噪声和散粒噪声是晶体管噪声的主要来源。散粒噪声是由于晶体管内部载流子随机地通过 PN 结,即单位时间内通过 PN 结的载流子数目不同,使得通过集电结的电流在平均值上下作随机的起伏变化,其性质与热噪声相似,频谱范围也非常宽。

散粒噪声的电流均方值为

$$i_{\text{sn}}^{\overline{2}} = 2q \hat{T}_{\text{E}} \cdot \Delta \hat{f}_{\text{n}}$$
 (3.3.4)

热噪声的电压均方值为

$$u_{bn}^{2} = 4KTr_{bb'} \cdot \Delta f_{n} \tag{3.3.5}$$

4. 放大器的噪声系数

放大器的噪声系数定义为放大器的输入信噪比 $\left(\frac{S}{N}\right)_{,}$ 与输出信噪比 $\left(\frac{S}{N}\right)_{,a}$ 的比值用 P_{aN} N_F 来表示

$$N_{V} = \frac{\left(\frac{S}{N}\right)}{\left(\frac{S}{N}\right)} = \frac{\left(\frac{P_{m}}{P_{m}}\right)}{\left(\frac{P_{m}}{P}\right)}$$
(3.3.6)

或者

$$N_{\rm F}({\rm dB}) = 10 \lg \frac{\left(\frac{S}{N}\right)_{\rm f}}{\left(\frac{S}{N}\right)} = 10 \lg \frac{\left(\frac{P_{\rm s}}{P_{\rm m}}\right)}{\left(\frac{P_{\rm m}}{P_{\rm m}}\right)}$$
 (3.3.7)

其中 $\left(\frac{P_s}{P_n}\right)$ 与 $\left(\frac{P_s}{P_m}\right)$ 表示信号输入端的功率之比和信号输出端的功率之比,又整理得

$$N_{\rm F} = \frac{\left(\frac{P_{\rm a}}{P_{\rm in}}\right)}{\left(\frac{P_{\rm oo}}{P_{\rm oo}}\right)} = \frac{P_{\rm oo}}{P_{\rm oo} \cdot A_{\rm P}}$$

$$(3.3.8)$$

其中 $A_{\rm P}$ $\stackrel{P_{\rm rel}}{P}$ 为放大器的功率增益、如果用 $P_{\rm rel}$ $A_{\rm P}P_{\rm rel}$ 表示噪声经放大器放大后输出的

功率,则有

$$N_{\rm F} = \frac{P_{\rm mo}}{P_{\rm out}}$$
 (3.3.9)

上式表明放大器的噪声系数只与放大器输出端的噪声功率 P_{vol} 有关,而与输入信号 无关。放大器输出的总的噪声功率为

$$P_{n} = P_{nol} + P_{no} = A_{P}P_{ni} + P_{no}$$
(3. 3. 10)

设噪声总功率用 P_{so} 表示、输入端噪声在放大电路中产生的噪声功率为 P_{sol} ,放大电路自身产生的噪声功率为 P_{sol} 。则有放大电路噪声总功率

$$P_{no} = P_{nol} + P_{nA} = A_{P}P_{ni} + P_{nA} \tag{3.3.11}$$

对于多级放大电路,其噪声系数主要取决于前一、二级,后面各级的噪声系数对总噪 声系数的影响不大。

品体管的噪声在谐振电路中的用处很大,谐振放大电路是一种不需要输入信号,就可以将直流电源的能量转换成稳定的具有一定波长、频率和幅度的交流信号输出。谐振电路通常由两部分组成;选频网络和反馈放大网络、选频网络决定输出信号的频率,选频网络选频的对象是晶体管中的噪声信号。噪声信号因为频段宽、几乎含有需要的所有频率的信号,通过选频网络将需要的信号选出,通过后续的反馈放大信号输出,最终实现稳定交流信号的输出。

起振过程;这些噪声扰动(初始信号)均具有很宽的频谱→通过选频网络→选出某一角 频率ω $_{∗}$ →通过放大、反馈 $_{∗}V_{i}$ → 如果 $_{V_{i}}$ 与 $_{V_{i}}$ 同相,并且具有更大的振幅→ 经过线性放大和反馈的不断循环→振荡电压振幅就会不断增大。

本章小结

高頻振荡电路回路分为串联谐振回路和并联谐振回路,其谐振状态下的输出阻抗、谐振频率以及品质因数与其等效模型有关。变压器(线圈)作为高频电子线路常见的输出负载通道,其电路参数等效变换和接入系数有关。三极管是高频电子线路中的常见电子元件,在模拟电子技术中其等效分析采用 H 参数等效模型;在高频电子线路中,因为高频环境的影响,三极管极间电阻、电感、电容的影响不能被忽略,通常由混合 π 参数等效模型和 Y 参数等效模型分析,实际分析中采用 Y 参数等效荷化模型进行电路分析。

单调谐回路谐振放大器是由具射级放大器与并联谐振回路组成,放大器的指标与参数 采用简化模型分析。多级谐振放大器是由多个单调谐放大电路级联实现的。放大器的选择 性与矩形系数有关。



思考题与练习题

3.1 简答题

- 1. 电子管与晶体管相比有何不同?
- 2. 晶体管放大电路 Y 参数等效模型遵循的规则是什么?
- 3. 晶体管高频简化模型与Y参数等效模型有何区别?与模拟电路中的Y参数等效模 型有何区别?
 - 4. 放大器的矩形系数有什么物理意义?
 - 5. 推导串并联谐振网络的阻抗特性。
 - 3.2 填空题
 - 1. 电子管由____、___、___、____组成。

 - 3. 晶体管网络模型有____、___、____三种参数系。
 - 4. 夸压器接入系数 P. = . P. =
 - 5. 单调谐回路放大器有载品质因数 一
 - 6. 放大器的通频带为。
 - 7. 放大电路的噪声主要来源于
 - 8. 由路中半导体器件的噪声主要体现在
 - 9. 由于热噪声的功率谱与太阳光的光谱相似,因此热噪声又叫
 - 10. 晶体管噪声来自干 、 、 、 、 、 。
 - 3.3 计算题
- 1. 给定串联谐振回路的 $f=1.5 \mathrm{MHz}$, $C=100\mathrm{pF}$, 谐振时电阻 $R=5\Omega$, 试求 Q 和 L. 若信号源申压振幅U. $1\mathrm{mV}$, 求此种情况下谐振时间路中的申流 I.
- 2. 电路如图 3.29 所示。信号源频率 f. 1MHz,信号源电压振幅 U.。 0.1V、回路 空载 Q值为 100+r 是回路损耗电阻。将输出端短路、电容 C调至 100pF 时回路谐振。如将输出端开路后再串接一阻抗 Z、(由电阻 R、与电容 C、串联),则回路失谐; C调至 200pF 时重新谐振, 这时回路有载 Q值为 50。试水电感 L、未知阻抗 Z。
- 3. 并联谐振回路如图 3.30 所示。已知通频带 $B=2\Delta f$: ,电容为 C . 若回路总电导 $g_{\Sigma}=g_{\rm S}+g_{\rm P}+g_{\rm L}$ 。
 - (1) 试证明: $g_{\Sigma} = 4\pi\Delta f_{0.7}C_{\circ}$
 - (2) 若给定 $C = 20 \text{pF}, 2\Delta f_{0.7} = 0.6 \text{MHz}, R_P = 10 \text{k}\Omega, R_S = 10 \text{k}\Omega, 求 R_L$
- 4. 在单调谐放大电路中. 负载为 LC 并联谐振同路、谐振频率 $f=6.5 \mathrm{MHz}$, $C_{\mathrm{S}}=100 \mathrm{pF}$, $2 \Delta f_{\mathrm{0.7}}=400 \mathrm{kHz}$ 。
 - (1) 求回路的电感 L 和 Q。





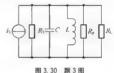



图 3.29 颞 2 图

- (2) 加将诵频带展宽为 800kHz, 应在同路两端并接一个多大的电阻?
- 5. 单级小信号谐振放大器的交流等效申路如图 3.31 所示。要求谐振频率 + -9.5MHz, 诵频带 B 500kHz, 谐振电压增益 Av., 80, 在工作点和工作频率上测得晶体 管的 Y 参数为 $y_{\alpha} = (2 \pm i0.5) \text{ms}, y_{\alpha} \approx 0, y_{\alpha} = (20 - i5) \text{ms}, y_{\alpha} = (0.15 \pm i0.14) \text{ms}, y_{\alpha}$ 果线圈品质因数 Q = 60, 计算谐振问路参数 L、C 和外接电阻 R 的值。



图 3.31 顯 5图

6. 单调谐回路放大器如图 3.32 所示。设负载是与该放大器完全相同的下一级放大器。 BJT 的参数为: $g_{iv}=2.5\times10^{-3}$ S, $g_{av}=2.5\times10^{-4}$ S, $|y_{iv}|=0.06$ S, $C_{iv}=25$ pF, $C_{ci}=0.06$ S, $C_{iv}=0.06$ S, $C_{iv}=0.06$ 6pF, $N_{12} = 24$, $N_{13} = 32$, $N_{15} = 8$, $L_{13} = 1\mu H$, C = 15pF, $Q_0 = 150$.

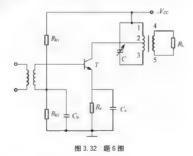

(1) 画出其高频等效电路。



- (2) 计算 f₀, Av, 2Δf_{0.7}。
- 7. 在三级单调谐放大器中,中心频率为 465kHz,每个回路的 Q1-100,试问:
- (1) 总的通频带等于多少?
- (2) 如果要使总的通频带为 80kHz,则允许最大的 Q 为多少?
- 8. 设有-级单调谐中频放大器, 其增益 A_{vv} 10, 通频带 B 4MHz, 如果再用·级 完全相同的中放与其级联, 这时, 两级中放的总增益和通频带各是多少? 若要求级联后的 总频带为4MHz, 问每级放大器应怎样改动? 改动后的总增益是多少?
- 9. · 单调谐谐振放大器、集电极负载为并联谐振回路、其固有谐振频率 *f* 6.5MHz、回路总电容 *C*= 56pF、回路通频带 BW_{0.7}=150kHz。
 - (1) 求回路调谐电感、品质因数。
 - (2) 求回路频偏 $\Delta f = 600 \text{kHz}$ 时,对干扰信号的抑制比 d。

第4章


高频功率放大器



- 13 了解高频功率放大器的特点和分类。
- ☞ 了解高频功率放大器的工作方式。
- ☞ 掌握丙类功率放大器理论模型。
- ☞ 掌握丙类功率放大器信号的传递变化。
- ☞ 掌握丙类功率放大器集电极电流信号波形的变化。
- ☞ 理解丙类功率放大器负载特性。
- ☞ 理解 D 类工作放大器工作原理。



本章知识结构

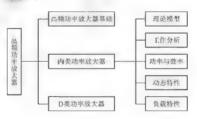



■ 导入案例

宏例-

当前很多音乐发烧友开始使用以电子管为核心的功效,如图 4.1 所示。如果把一套音响比作一个人体,功效就是人体的心脏,那么什么是衡量一套音响设备优劣的标准呢?其中功率放大器是很重要的一个方面。



图 4.1 电子管功放

塞例二

当前市场上有众多品牌的手机,有些品牌的手机信号好一些,有些品牌的手机信号 差一些,还有某品牌手机号称"手机中的战斗机",如图 1.2 所示,以表明自己品牌手 机信号的强劲。手机信号的好坏与手机中的功率放大器的功率和效率有很大的关系。



图 4.2 手机中的战斗机

引言

高频功率放大器与低频功率放大器的共同特点都是输出功率大、效率高。它们的区别 在于高频功率放大器的工作频率高(几百千赫兹到几万兆赫兹),但是相对频带宽度很窄; 低频功率放大器的工作频率低(20Hz 到 20kHz),但是相对频带宽度很宽。



》 小贴士

20Hz到 20kHz 为音频信号频率。

高频功率放大器与低频功率放大器的负载网络和工作状态也不同,高频功率放大器工作于丙类工作状态,输出功率和效率高。为了解决丙类工作状态电流波形失真大的缺点,采用谐振回路作鱼载,利用谐振回路的滤波能力减小波形失真。

小贴士

高频功率放大器是相对于低频功率放大器而言的,其作用是放大已经调制的高频信号,以满足发误功率的要求。

高賴功率放大器是无线发射机的重要组成部分。由第3章"调幅广播发射机"组成可知,主操器产生的高頻数波信号功率很小、需要经过高頻小信号放大器的放大,而后经过振幅调制的调制信号再经过高频功率放大器实现功率的放大,获得足够的高频功率后才能通过天线发射出去。

4.1 高频功率放大器的基础知识

4.1.1 什么是功率放大器

功率放大器实质上是·个能量转换器,把电源供给的直流能量转化为交流能量,能量 转换的能力即为功率放大器的效率。功率放大器可以分为非谐振放大器和谐振功率放大器 两类。

非谐振放大器可分为低频功率放大器和宽带高频功率放大器。低频功率放大器的负载 为无调谐负载,工作在甲类或乙类工作状态;宽带高频功率放大器以宽带传输线为负载。 谐振功率放大器通常用来放大窄带高频信号,其工作状态通常选为丙类工作状态、为了不 失真的放大信号,它的负载必须是谐振回路。

小贴士

调谐负载;是指负载为一个电容电感组成的调谐回路。

高频功率放大器放大的对象具有较高的频率,同时要求输出的功率较高、效率较高。 高频功率放大器根据输出的不同范围,有不同的用途。从手机、对讲机的几百毫瓦到无线 电广播的几十千瓦。





频谱是频率的分布曲线,幅值按频率排列的图形叫做频谱图。

高频功率放大器是如何实现功率放大的呢?我们在模拟电子技术中学习了:极管放大 电路, 三极管放大电路是通过小信号控制放大电路,根据能量守恒的原理实现能量传输、 信号放大的。高频功率放大电路采用同样的原理、利用小功率的输入信号控制功率放大 器,根据能量守恒原理,将直流电源提供的能量转换为大功率的高频信号能量。也就是 说,在信号经过高频放大器前后,改变的只有信号的功率,它的频谱没有任何变化。 谐振功率放大器的转占如下。

(1) 放大管是高频大功率晶体管,(图 4.3 所示为普通三极管和大功率三极管),能承受高电压和大电流。



图 4.3 普通三极管与大功率三极管

- (2)輸出端負載回路为调谐回路,既能完成调谐选频功能,又能实现放大器输出端负载的匹配。
 - (3) 基极偏置电路为晶体管发射结提供负偏压,使电路工作在丙类状态。
 - (4) 输入余弦波时, 经过放大集电极输出电压是余弦脉冲波形。

晶体管的作用是在将供电电源的直流能量转变为交流能量的过程中起开关控制作用。 谐振 LC 回路是晶体管的负载。

高縣功率放大器与低频功率放大器的共同点是要求输出功率满足输出效率高;它们的 不同点则是两者的工作频率与相对频宽不同,因而负载网络和工作状态也不同。

高频功率放大器的主要技术指标有输出功率、效率、功率增益、带宽和谐波抑制度 (或信号失真度)等。这几项指标要求是互相矛盾的、在设计放大器时应根据具体要求、突出一些指标、兼顾其他一些指标。例如实际中有些电路、防止干扰是主要矛盾、对谐波抑制度要求较高、而对带宽要求可适当降低等。功率放大器的效率同样也是一个突出的问题,其效率的高低与放大器的工作状态有直接的关系。

放大器的工作状态可分为甲类、乙类和丙类等。为了提高放大器的工作效率,它通常 下作在乙类、丙类、即晶体管下作延伸到非线性区域。但这些下作状态下的放大器的输出 电流与输出电压间存在很严重的非线性失真。



低频功率放大器因其信号的频率覆盖系数大,不能采用谐振回路作负载、因此一般工作在甲类状态,采用推挽式电路结构,放大器可以工作在乙类状态。高频功率放大器因其信号的频率覆盖系数小,可以采用谐振回路作负载,故通常工作在内类,通过谐振回路的选频功能,可以滤除放大器集电极电流中的谐波成分,选出基波分量从而基本消除了非线性失真。所以,高频功率放大器具有比低频功率放大器更高的效率。

小贴士

频率覆盖系数,最高工作频率与最低工作频率之比。

高频功率放大器因工作于大信号的非线性状态,不能用线性等效电路分析,工程上普遍采用解析近似分析方法——折线法来分析其工作原理和工作状态。虽然这种分析方法的物理概念清楚,分析工作状态方便,但计算准确度较低。

4.1.2 常见功率放大器的类型

常见高频功率放大器类型按照通带大小可以分为窄带高频功率放大器和宽带高频功率放大器。窄带高频功率放大器放大的对象是频率范围(带宽)较窄的信号,用于提供足够强的以截频为中心的空带信号功率。或放大空带已调信号和实现倍频的功能、通常工作于乙类、丙类状态。中波段调幅广播的发射机中使用的高频功率放大器就是空带高频功率放大器。宽频带高频功率放大器采用具有宽频带特性的传输线变压器作为负载、用于对某些载波信号频率变化范围大的功放(功率放大器)。它的原理就是利用二极管的电流控制作用成场效应管的电压控制作用报电源的功率转换为按照输入信号变化的电流。

按照效率和导通角来分类,可以分为甲类、乙类、丙类、丁类、戊类等类型。甲类功率放大器,信号在周期内全部导通,导通角为360°,即晶体管在输入信号的整个周期内都导通,静态的集电极电流,扩较大,波形无失真但是管耗较大,效率低。乙类功率放大器与甲类功率放大器相比,半个周期导通,导通角为180°,管耗较低,效率较高。

为了照顾到功率与效率的共赢,实际电路通常选择甲乙类功率放大器。甲乙类功率放大器脱兼赋了甲类放大器的信号失真小,又兼顾了乙类放大器的效率。除此以外,在有些应用情况下,如单纯要求较高的效率,则采用丙类功率放大器。常见功率放大器工作状态参数见表4-1,其导通角度如图4.4所示。

工作状态	半导通角	理想效率/%	负载	应用
甲类	θ _c −180°	50	电阻	低頻
乙类	$\theta_c = 90^{\circ}$	78. 5	推挽回路	低频高频
甲乙类	90°~180°	50~78.5	推挽	低频
丙类	θ _c <90°	η>78.5	选频回路	高頻

表 4-1 常见功率放大器工作状态参数



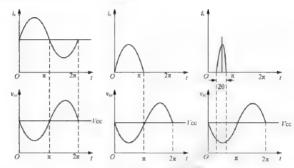


图 4.4 甲类、乙类、丙类功率放大器工作波形

小贴士

高频功率放大器大多工作于丙类。但丙类高频功率放大器的电流波形失真太大,因而 不能用于对失真度有一定要求的情况下的功率放大。

4.2 丙类高频功率放大器的工作原理

4.2.1 丙类功率放大器电路模型

由上表可知,在常见的放大器类型甲类、乙类、甲乙类、丙类放大器中,丙类放大器 效率最高,其应用范围也非常广泛。很多便携式数字设备,为了追求较高的转换效率,其 谐振功率放大器通常工作于丙类工作状态。在丙类工作状态时,电路属于非线性电路。丙 类高频功率放大器原理图如图 4.5 所示。

丙类功率放大器的原理图为基极偏置的其射极放大电路,其中: V_{cc} 为直流电源,为振荡器提供能源。 V_{in} 提供直流基极偏置,设置在三极管工作的截止区,实现丙类放大工作状态,放大器负载回路为谐振回路。

小贴士

晶体管在电路中为能量转换装置。

内类功率放大器在基极偏置电压 Vss的作用下,处于负偏置状态。该状态可以保证,





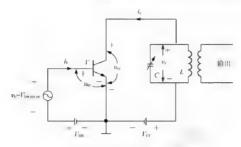


图 4.5 丙类高频功率放大器原理图

在没有信号输入的情况下,晶体管处于截止状态。此时集电极电流; 为零,即功率放大器 不工作,晶体管在空闲状态下,没有能量损耗,这也是内类功率放大器效率高的原因。

当输入电压为 $V_{\rm b}=V_{\rm ini}\cos\omega t$ 时,此时发射结的电压 $u_{\rm b}=V_{\rm Bl}+V_{\rm b}=V_{\rm Bl}+V_{\rm lin}\cos\omega t$,将基极电流 i,和集电极电流 i,进行傅里叶级数展开,即

$$i_b = I_{B0} + I_{blm} \cos\omega t + I_{blm} \cos2\omega t + \cdots + I_{lnm} \cos n\omega t \tag{4.2.1}$$

$$i_{\bullet} = I_{\text{con}} + I_{\text{con}} \cos \omega t + I_{\text{con}} \cos 2\omega t + \cdots + I_{\text{con}} \cos n\omega t \tag{4.2.2}$$

其中: I_B 、 I_C , 为基級电流的直流分量: I_{bim} 、 I_{cim} 为一次谐波分量: I_{bic} 、 I_{cim} 为二次谐波分量: I_{bim} 、 I_{cim} 为 n 次谐波分量。

图 4.6(a) 所示为集电极电流波形图, 频谱如图 4.6(b) 所示。

晶体管负载回路为谐振回路、经过调整将其调谐频率设为 ω .即与基极电流的一次谐波频率相同、 ω 为角频率 $\omega = 2\pi/\varepsilon$ 晶体管的集电极负载回路对集电极输入电流具有选择性、对应输入频率为 ω 的信号、即集电极的基波分量、调谐回路成纯电阻特性、即等效为纯电阻 R,其等效电路如图 4.7 所示。对其他谐波其回路处于失谐状态、谐振回路呈现为较小的阻抗,晶体管集电极与电源正极之间近似短路。

对于集电极电流诸多分量中,只有基波分量 $I_{\text{tim}}\cos \omega t$ 在谐振回路中会以纯电阻对应的电压的形式出现,即此时输入的集电极事流信号; 和输出的集电极事压 u 之间的对应关系为

$$|u_c| = 0 + I_{clm} R_P \cos \omega t + 0 + \dots + 0$$
 (4.2.3)

$$u_{c} = -I_{clm}R_{P} \tag{4.2.4}$$

$$U_{\rm cm} = I_{\rm clm} R_{\rm P} \tag{4.2.5}$$

由路下作在丙类谐振状态时。其外部由路关系为


$$u_{\text{RE}} = V_{\text{BR}} + V_{\text{bin}} \cos \omega t \tag{4.2.6}$$

$$u_{\rm CE} = V_{\rm CC} - V_{\rm cm} \cos \omega t \tag{4.2.7}$$

丙类功率放大器的核心器件是晶体管,作为能量转换装置,晶体管的工作状态影响丙





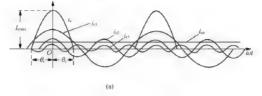

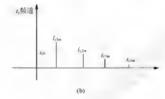


图 4.6 集电极电流波形图及其频谱

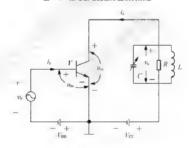


图 4.7 谐振回路等效电路

类功率放大器的工作效率。

由模拟电子技术基础可知。晶体管工作区域为截止区、放大区和饱和区。晶体管基极输入信号只有大于门限电压 U_{12} 、晶体管才能进入放大区域,实现信号放大和能量转换,如图 4.8 所示。运动员相当于加入的载波高赖信号、墙壁则相当于门限值。

其中硅管门限电压为 0.5~0.6V、锗管门限电压为 0.2~0.3V。即只有晶体管基极输 人电压大于门限电压时,晶体管集电极才能有显著的电流。由于门限电压的存在、基极电流不是理想的余弦信号,而是余弦脉冲信号。功率放大器的各点信号波形如图 4.9 所示。







图 4.8 门限示意图

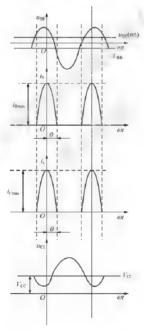


图 4.9 功率放大器各点工作波形





小贴士

为什么是余弦脉冲信号? 因为脉冲信号的负半周小于门限电压值, 晶体管不导通, 因 此晶体管基级输出的信号中, 会弦的负半周信号损失了。

4.2.2 丙类高频功率放大器的分析

1. 集电极余弦电流的脉冲分解

1) 余弦电流脉冲的表达式

晶体管作为高频功率放大器的核心, 在输入参数, 定的情况下, 功率放大器的工作特性与晶体管的传输特性有关。由晶体管正向传输特性曲线折线模型作为分析的数学模型, 晶体管采用理想化折线模型, 集电极电流如图 4.10 所示。

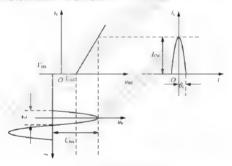


图 4.10 集电极输出电流波形

由于门限电压的存在,基极导通的信号为余弦脉冲、对应的晶体管集电极输出的电流 为余弦脉冲,其正向导通角为 θ 。

设图 4.10 中的输入信号 u_{lm} $U_{lm} cos_{\omega t}$,可知晶体管集电极电流为

$$\begin{cases} i_c = 0 & u_{\text{BE}} < U_{\text{EZ}} \\ i_c = g_c (u_{\text{BE}} - U_{\text{BZ}}) & u_{\text{BE}} \geqslant U_{\text{BZ}} \end{cases}$$

$$(4.2.8)$$



UEZ 为门限值。





 $u_{\rm HE} - V_{\rm BB} + V_{\rm bm} {\rm cos} \omega t$,代人式(4.2.8)可得

$$i_r = g_r(V_{PR} + U_{Im} \cos \omega t - U_{PZ})$$
 (4. 2. 9)

当 $\omega t - \theta_c$ 时, $i_c = 0$, 代入式(4.2.9)可得

$$\cos\theta_{\rm c} = \frac{U_{\rm BZ} - V_{\rm BB}}{U_{\rm tm}} \tag{4.2.10}$$

将式(4,2,10)代人式(4,2,9)可得

$$i_c = g_c U_{lm} (\cos \omega t - \cos \theta_c) \tag{4.2.11}$$

当 $\omega t = 0$ 时, $i_c = I_{CM}$, 代人式(4.2.9)可得

$$I_{\rm CM} = g_{\rm c} U_{\rm bm} (1 - \cos\theta_{\rm c})$$
 (4.2.12)

小贴士

Icm 为集电极最大值。

将式(4.2.12)代人式(4.2.11)可得集电极余弦电流脉冲的表达式为

$$i_{c} = I_{CM} \frac{\cos \omega t - \cos \theta_{c}}{1 - \cos \theta_{c}} \tag{4.2.13}$$

2) 余弦电流脉冲的分解

周期性的电流脉冲可以用离散傅里叶级数分解为直流分量、基波分量及高次谐波分

量,即 i_C 可写成为 $i_C = I_{C0} + I_{clm} \cos \omega t + I_{c2m} \cos 2\omega t + \cdots + I_{crim} \cos n\omega t$,

根据正余弦函数的正交特性, 式中

$$I_{\text{CM}} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\kappa}^{\kappa} i_{c} d(\omega t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\kappa}^{\kappa} I_{\text{DM}} \frac{\cos \omega t - \cos \theta_{c}}{1 - \cos \theta_{c}} d(\omega t)$$

$$= I_{\text{CM}} \frac{\sin \theta_{c} - \cos \theta_{c}}{\pi (1 - \cos \theta_{c})} = I_{\text{CM}} \omega_{c}(\theta_{c})$$
(4. 2. 14)

$$\begin{split} I_{\text{clm}} &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} i_{\epsilon} \cos_{\omega} t \, \mathrm{d}(\omega t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\theta_{\epsilon}}^{\theta_{\epsilon}} I_{\text{CM}} \frac{\cos_{\omega} t - \cos\theta_{\epsilon}}{1 - \cos\theta_{\epsilon}} \cos_{\omega} t \, \mathrm{d}(\omega t) \\ &= I_{\text{CM}} \frac{\theta_{\epsilon} - \sin\theta_{\epsilon} \cos\theta_{\epsilon}}{\pi (1 - \cos\theta_{\epsilon})} = I_{\text{CM}} \alpha_{1}(\theta_{\epsilon}) \end{split} \tag{4.2.15}$$


同理,有

$$\begin{split} I_{\text{cm}} &= \frac{1}{\pi} \int_{-\kappa}^{\kappa} i_{\text{C}} \text{cosn}_{\text{W}} t \text{d}(\omega t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\phi_{\epsilon}}^{\theta_{\epsilon}} I_{\text{CM}} \frac{\text{cos}_{\text{W}} t - \text{cos}_{\theta_{\epsilon}}}{1 - \text{cos}_{\theta_{\epsilon}}} \text{cos}_{\text{W}} t \text{d}(\omega t) \\ &= I_{\text{CM}} \left[\frac{2}{\pi} \frac{\text{sin}_{\theta_{\epsilon}} \text{cos}_{\theta_{\epsilon}} - n \text{cos}_{\theta_{\epsilon}} \text{sin}_{\theta_{\epsilon}}}{n(n^{2} - 1)(1 - \text{cos}_{\theta_{\epsilon}})} \right] = I_{\text{CM}} \alpha_{\epsilon}(\theta_{\epsilon}) \end{split}$$

$$(4.2.16)$$

其中: α 为余弦电流脉神分解系数; α 0(θ 0)为直流分量分解系数; α 1(θ 0)为基波分量分解系数; α 2(θ 0)为 α 2次计验分量分解系数; α 3000分量分解系数。

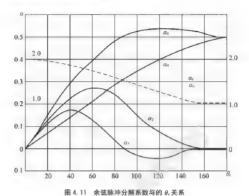实际使用这些分解系数时,可以通过查询附录获得。图 4.11 给出了 α 、 α 、 α 、 α 。 α 。



4.2.3 功率放大器的功率和效率

1. 輸入直流功率 Pn

输入直流功率是电源 $V_{\rm ct}$ 为电路提供的功率、功率放大器的集电极电流由傅里叶分析可知、是由直流分量和多次谐波分量组成的。输入直流功率 $P_{\rm D}$ 是电路所有能量的来源、它直接决定输出功率的范围。

$$P_{\rm D} = V_{\rm CC} I_{\rm Co} \tag{4.2.17}$$

2. 輸出功率

输出功率 P₀指的是功率放大器应输出足够的能量以驱动负载。丙类功率放大器的输出功率较高。丙类功率放大器的负载为谐振回路、调谐与基波频率、即谐振回路对其他谐波的阻抗较小、只有检测到基波频率、谐振回路才能呈现电阻特性。所以只有基波电流与基波电压才能实现输出功率,其输出功率为

$$P_{\rm O} = \left(\frac{I_{\rm clm}}{\sqrt{2}}\right)^2 R_{\rm P} = \frac{1}{2} I_{\rm clm}^2 R_{\rm P} = \frac{1}{2} U_{\rm cm} I_{\rm clm} = \frac{1}{2} \frac{U_{\rm cm}^2}{R_{\rm P}}$$
(4.2.18)

3. 损耗功率

丙类功率放大器的损耗功率主要体现在晶体管集电极的损耗功率」, 晶体管集电极损耗功率为输入直流功率减去功率放大器的输出功率。



$$P_{\rm C} = P_{\rm D} = P_{\rm O}$$
 (4. 2. 19)

4. 效率

高频功率放大器的效率为

$$\eta_r = \frac{P_0}{P_0}, \ \eta_r = \frac{P_0}{P_0}$$

$$\eta_r = \frac{P_0}{P_0} = \frac{P_0}{P_0 + P_r} = \frac{1}{2} \frac{U_{cm} I_{cim}}{V_{cr} I_{ro}}$$
(4.2.20)

4.2.4 集电极电压利用系数与波形系数(电流利用系数)

1. 集电极电压利用系数 E

$$\xi = \frac{U_{\text{cm}}}{V_{\text{CC}}} \tag{4.2.21}$$

2. 波形系数

$$g_1(\theta_\epsilon) = \frac{I_{\text{clm}}}{I_{10}} = \frac{\alpha_\epsilon(\theta_\epsilon)}{\alpha_0(\theta_\epsilon)}$$
 (4.2.22)

因此高频功率放大器的效率

$$\eta_{\ell} = \frac{P_{0}}{P} = \frac{1}{2} \frac{U_{\text{cm}} I_{\text{clin}}}{V_{\ell \ell} I_{\ell \ell}} = \frac{1}{2} \xi g_{1}(\theta_{\ell})$$
 (4.2.23)

4.3 丙类高频功率的动态特性与负载特性

4.3.1 动态分析

什么是丙类功率放大器的动态特性? 丙类功率放大器的负载是谐振同路,只有当谐振回路检测到基波频率,谐振回路等效为纯电阻 R_F ,电路才能起到放大作用。丙类高频功率放大器的动态特性是指当输入参数 $V_{\rm CC}$ 、 $V_{\rm IRD}$ 、输入信号振幅 $U_{\rm CC}$ 。定的前提下i, $f(u_{\rm KE},u_{\rm CE})$ 的关系称为丙类功率放大器的动态特性。

当放大器工作在丙类状态时,其电路关系为

$$u_{ ext{BE}} = V_{ ext{BB}} + V_{ ext{bm}} \cos \omega t$$
 $u_{ ext{CE}} = V_{ ext{CC}} - V_{ ext{cm}} \cos \omega t$

由上式消去 coswt 可得

$$u_{\rm EE} = V_{\rm BB} + V_{\rm bm} \frac{V_{\rm CC} - u_{\rm CE}}{V_{\rm cm}}$$
 (4.3.1)



由晶体管理想折线正向传输特性可知,对于晶体管正向导通有

$$i_c = g_c(u_{BE} - U_{BZ})$$
 (4.3.2)

其中: g. 为电导。

小贴士

电导表示导体传输电流强弱的能力,单位是西门子,是电阻的倒数。

将 uge 代入式(4.3.2)可得

$$i_{\varepsilon} = g_{\varepsilon} \left(V_{EB} + V_{Im} \frac{V_{CC} - u_{CE}}{V_{cm}} - U_{EZ} \right)$$

$$- - g_{\varepsilon} \frac{U_{Im}}{U_{c}} \left(u_{CE} - \frac{U_{Im}V_{CC} - U_{EZ}U_{cm} + V_{EB}U_{cm}}{U_{Im}} \right)$$

$$(4.3.3)$$

设 $-g_c \frac{U_{\rm bm}}{U_-}$ 为 g_d ,则

$$i_{\rm c} = g_{\rm d} \left[u_{\rm CE} - \left(V_{\rm CC} - U_{\rm CM} \frac{U_{\rm BE} - V_{\rm BB}}{U_{\rm bm}} \right) \right] \tag{4.3.4}$$

设 $V_{\rm CC}-U_{\rm cm}\frac{U_{\rm KZ}-V_{\rm HB}}{U_{\rm to}}$ 为 $u_{\rm d}$,则式(4.3,4)为

$$i_{c} = g_{d} [u_{CE} - u_{d}]$$
 (4.3.5)

由于 $\cos \theta_c = rac{U_{ ext{BZ}} - V_{ ext{BB}}}{U_{ ext{Lin}}}$,解以

$$u_{\rm d} = V_{\rm CC} - U_{\rm cm} \cos\theta_{\rm c} - \tag{4.3.6}$$

采用截距法分析功率放大器的动态特性,如图 1. 12 所示。 $i_1 - g_1[u_{CE} - u_a]$ 为标准的一次函数 y = kx + b 函数、令 i_1 为零 u_{CP} 轴的截距为 u_a ,即原点到 B 点的长度为截距 u_a 、经 B 点做斜率为 g_a 的直线、与晶体管放大区 u_{RPous} 相交于点 A $u_{RPous} - V_{VB} + U_{cm}$. BA 段 为 $u_{RP} \geqslant U_{UZ}$ 段的功率放大器动态特性;当 $u_{RP} < U_{UZ}$ 时,此时 $t_1 - 0$. 但由于负载回路的选频特性,回路电压不为零,因此存在 BC 段特性区间;C 点位于 u_{CE} 轴上,由 $u_{CE} = V_{CP} + U_{-m}$ 确定。

图 4.12 中动态特性直线 AB 的延长线与横坐标是 $V_{\rm CC}$ 的直线交子 Q 点,由式(4.3.5) 可求得 Q 点的纵坐标 $I_{\rm Q}$ 为

$$\begin{split} I_{Q} &= g_{d}(u_{CE} - u_{d}) \\ &= -g_{r} \frac{U_{lm}}{U_{cm}} [V_{CC} - (V_{CC} - U_{cn} \cos \theta_{r})] \\ &= -g_{r} \frac{U_{lm}}{U_{cm}} U_{cn} \frac{U_{lg} - V_{lgg}}{U_{lm}} \\ &= -g_{r} (U_{lg} - V_{lgg}) \end{split}$$

$$(4.3.7)$$



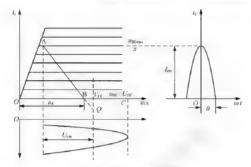


图 4.12 截距法功率放大器动态特性

 $u_{\rm CEmin} = V_{\rm CC} - U_{\rm cm}$ 确定。C 点位于 $u_{\rm CE}$ 轴上,由 $u_{\rm CEmax} = V_{\rm CC} + U_{\rm cm}$ 确定。

4.3.2 负载特性

功率放大器的工作状态是按照晶体管集电极电流导通角 θ 不同划分的。根据导通角的 大小划分为甲类、乙类、丙类等工作状态。谐振功率放大器的工作状态通常为丙类。

按照电路工作的一个周期內,晶体管特性曲线是否进入饱和区来划分,可以分为欠压、临界和过压三种状态,用动态特性能较容易区分这三种工作状态。

图 4.13 给出了两类谐振功率放大器的欠压、临界、过 压一种状态的电压和电流波形。将没有进入饱和区的工作状 态称为欠压,其集电极电流脉冲波形如图 4.13 曲线 1 所示; 将进入饱和区的工作状态称为过压,其集电极电流脉冲波形 如图 4.13 曲线 3 所示;将欠压和过压的中间状态称为临界 状态,其集电极电流脉冲波形如图 4.13 曲线 2 所示。

当功率放大器的 $V_{\rm cr}$ 、 $V_{\rm fit}$ 及输入信号 $V_{\rm b}$ 二个参数不变的情况下,放大器的电流、电压、功率与效率等随谐振回路的谐振电阻 $R_{\rm b}$ 的变化而变换的特性,称为放大器的负载特性。其负载特性随着功率放大器工作状态的不同而不同。谐

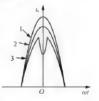


图 4.13 集电极电流脉冲

振功率放大器的负载特性如图 4.14 所示,功率、效率特性曲线如图 4.15 所示。

欠压状态:在欠压区至临界点的范围内,放大器的交流输出电压 U_c 随负载电阻 R_i 的增大而增大,而电流 I_{cor} 、 I_{cor} 、 I_{cor} 基本不变,输出电流的振幅基本上不随 U_{cor} 变化而变化,故输出功率基本不变。



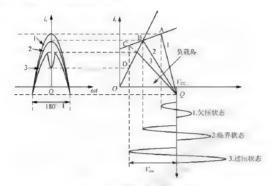


图 4.14 谐振功率放大器负载特性曲线

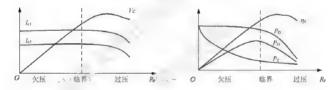


图 4.15 谐振功率放大器功率、效率变化曲线

临界状态:负载线和U。正好相交于临界线的拐点。放大器工作在临界状态时,输出 功率大,管子损耗小,放大器的效率也就较大,其对应的最佳负载电阻值为 R_P。

当 R_P 变小时,放大器处于欠压工作状态、如图 4.14 中 C 点所示。由于集电极输出电流较大、输出电压较小、因此输出功率和效率都较小。 R_P 变大时,放大器处于过压工作状态,如图 4.14 中 B 点所示。集电极电压虽然较大,但集电极电流凹陷,因此输出功率较低、但效率较高。为了兼顾输出功率和效率的要求,谐振功率放大器通常选择在临界工作状态。

设计谐振功率放大器为临界工作状态的条件是 V_{CC} $-U_{CR} = U_{CR}$

其中: U. 为集电极输出电压幅度; Vcc 为电源电压; Ucs 为晶体管饱和压降。

过压状态,放大器的负载较大,在过压区、随着负载 R_1 的加大、 I_{c1} 要下降,因此放大器的输出功率和效率也要减小。输出电流的振幅将随 V_{CE} 的减小而下降,故输出功率也随之下降。




(1) 欠压、临界、过压 L作状态的调整。调整欠压、临界、过压 3 种工作状态,可以通过改变集电极负载 R_1 ,供电电压 V_{CL} ,偏压 V_{BR} 和激励信号 V_0 来实现。

保持 $V_{\rm to}$ 、 $V_{\rm to}$ 、 $V_{\rm to}$ 不变,改变 $R_{\rm L}$ 。当负载电阻 $R_{\rm L}$ 由小至大变化时,放大器的工作状态和欠压状态经临界状态转入过压状态,在临界状态时输出功率最大。

保持 R_L 、 V_b 、 V_m 不变,通过改变 U_{CC} 改变功率放大器的工作状态。当供电电压 V_{CC} 由小到大变化时,放大器的状态由过压状态经临界状态最后转入欠压状态。

保持 V_{CC} 、 V_{IB} 、 R_L 不变通过改变 V_{IB} (V_b) 变 化,实现状态的变化。改变 V_{IB} (V_b) 最终是实现 V_{Is} 的调节。当 V_{IB} 或 V_b 由小到大变化时,放大器 的工作状态由欠压状态经临界状态转入过压状态。

- (2) 通过对 $V_{\rm C}$ 的调节,改变工作状态和电流、功率的变化。在过压区中输出电压随 $V_{\rm CC}$ 的改变而变化的特性为集电极调幅的实现提供了依据,因为在集电极调幅电路中是依靠改变 $V_{\rm CC}$ 来实现调幅的。改变 $V_{\rm CC}$ 时,其工作状态和电流、功率的变化如图 4.16 所示。

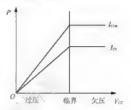

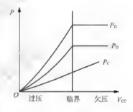


图 4. 16 改变 V∞时工作状态和电流、 功率的变化。

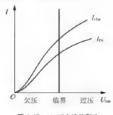


图 4.17 Vbm对电流的影响

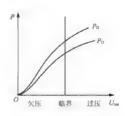


图 4.18 V_m对功率的影响





4.4 D类功率放大器

D类功率放大器又可以称为了类功率放大器。由内类功率放大器的效率 η $\frac{1}{2}$ $\xi_1(\theta_i)$ 可知,可以通过减小电流导通角来提高放大器的效率。但是随着导通角 θ 的减小,由输入激励信号 V_n — V_{lm} cosat 可知 V_n 的幅度会逐渐提高。由 F V_{lm} 的存在,功率放大器的导通时间将逐渐变大,集电极耗散功率 P_C 逐渐变大,则由输出功率 P_1 — P_1 一 P_1 一 P_2 一 P_3 一 P_4 一 P_4 一 P_5 一 P_6 — P_6

提高效率的一种有效的方法,是使放大器工作在开关状态。当晶体管导通时,集电极电流 i、不为零,管压降 u_{CF} 接近于零,即两者乘积近似为零。反之当晶体管不导通时集电极电流 i、为零,管压降 u_{CF} 不为零,即两者乘积仍近似为零。理想情况下,二者乘积为零,即集电极耗散功率为零,则效率可为 100%。这类放大器称为 D 类功率放大器,实际 D 类功率放大器效率能达到 90%以上。

电压型 D 类功率放大器原理电路如图 4.19 所示。

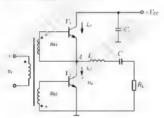


图 4.19 D 娄功率放大器电路原理图

在图 4.19 中,u 为输入信号,u 是角频率为 ω 的方波,u, 通过变压器。在变压器的两个副线圈产生两个极性相反的电压 $u_{\rm bl}$ 、 $u_{\rm bl}$,分别加到两个极性相同的晶体管的基极输入端,使得两个晶体管在一个周期信号内轮流导通和截止。电感 L、电容 C 和负载电阻 $R_{\rm l}$ 组成串联谐振回路。当串联谐振回路调谐在 ω 角频率上,且回路的品质因数足够大时,通过回路的只有 u, 中基波分量产生的角频率为 ω 的电流。这个电流是由晶体管 V、和 V、轮流导通的电流 t。和 t。合成的,则负载电阻上就可以获得角频率为 ω 的余弦波信号,其工作波形如图 4.20 所示。

传统的 D 类放大器一般由三个部分组成:输入级和 PWM 级、放大级以及输出级、它的工作原理类似于 DC DC 开关模式变换器。

D类功率放大器首先对输入信号进行 PWM 调制,使调制信号的占空比正比于瞬时输





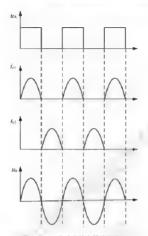


图 4.20 D类功率放大器输出波形

入电压,然后调制信号驱动功率开关产生放大的 PWM 波形、利用脉冲宽度控制放大部分的导通时间,再通过输出线进行解调得到放大的输出信号。

D类功率放大器效率较高,采用晶体管轮流导通的方式工作。由于晶体管门限电压的 存在,在提高效率的情况下会因为交越失真的存在导致音质效果变差,而且数字化的过程 也使得声音信息损失。因此如果要求音乐播放的效果,则最好选择甲乙类功率放大电路, 而不是 D类功率放大电路。

当前很多厂商已经开发了多款 D 类集成功率放大器,以应用到便携式设备和个人数字设备中。图 4.21 所示是某厂家生产的专用双通道音频 D 类功率放大器。




图 4.21 D类功率放大器芯片



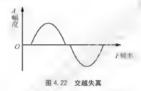4.5 功率放大器的失真

功率放大器为了获得足够大的输出功率、需要大信号激励,从而使信号动态范围往往 超出晶体管的线性区域,导致输出信号失真。因此减小非线性失真成为功率放大器的又一个重要问题。

概括起来说,要求功率放大器在保证晶体管安全运用的情况下,获得尽可能大的输出 功率、尽可能高的效率和尽可能小的非线性失真。交越失真是失真现象中较常见的现象。 空越失真如图 4.22 所示。



小贴士

交越失真:因为门限电压的存在,当三极管输入电压较低时,因三极管截止而产生的 失真。

本章小结

功率放大器在电子技术中应用非常广泛。根据放大器导通角度不同,可分为甲类、乙类、甲乙类、丙类等功率放大器,其中丙类功率放大器效率最高。高频功率放大器是应用在高频电子技术领域中的常用放大器,高频功率放大器采用非线性工作方式。高频功率放大器与常用功率放大器相比,其输入的待放大信号频率较高,其集电极输出电流傅里叶展开包含基波、一次谐波、:次谐波……N次谐波、各次谐波其频谱关系不同,其中一次谐波信号对应为等效放大电流信号。丙类功率放大器是比较具有代表意义的高频功率放大器,其工作特性与晶体管的传输特性有关,由晶体管理想化折线模型分析,集电极输出电流形式呈余弦脉冲形式,输出效率较高。采用截距法分析丙类功率放大器动态特性,通过对供电电源、集电极电压等参数的调整可以实现对功率放大器欠压、临界、过压工作状态的调整。除丙类功率放大器,D类功率放大器也因为转换效率较高,应用范围较广。

思考题与练习题

4.1	篙		

- 1. 在弱小信号放大工作过程中,有没有失真? 为什么?
- 2. 如何解决丙类高频功率放大器的波形失真问题?
- 3. 椎导余弦脉冲分解过程。
- 4. D类功率放大器为什么效率高?
- 5. D类功率放大器的工作原理是什么?
- 4.2 填空题

1.	常见的功率放为	大器有	,	, (11.	等。

- 2. 甲/类功率放大器半导涌角范围为 ,效率为
- 3. 丙类功率放大器半导通角范围为 4. 效率为 。
- 4. 丙类功率放大器基极加 V_{BB}的目的是
- 5. 高频功率放大器直流功率为 / . .
- 6. 丙类谐振功率放大器有
 - 工作状态。
- 7. D类功率放大器中, 电路工作在 状态。
- 8. 传统 D 类功率放大器主要由 3 个部分组成。
- 4.3 计算题
- 1. 某谐振功率放大器工作于临界状态、输出功率 $P_O=15$ W、 $V_C=24$ V、 $V_m=22$ V、晶体管集电极电流中的直流分量 $I_C=0.8$ A、求直流电源输出功率、集电极效率、基波电流、谐振回路的谐振电阻?
- 谐振功率放大器,若选择甲、乙、丙这3种不同工作状态下的集电极功率转换效率分别为可知,试求;
 - (1) 当输出功率 P。 5W 时,3 种不同状态下的集电极功率损耗 P。各为多大?
- (2) 若保持晶体管的集电极功率损耗 P_c 1W 时,求 3 种不同 Γ 作状态 Γ 的输出功率 P_0 各为多少?
- 3. 已知·谐振功率放大器工作在欠压状态,如果要将它调整到临界状态,需要改变哪些参数?不同调整方法所得到的输出功率 Pa怎样变化?
- 4. 某谐振功率放大器、 V_{cc} = 24V. 输出高频电压 $V_{cd} = 22V$. 输出功率 $P_0 = 5W$ 晶体管集电极电流中的自流分量 $I_{cc} = 250$ mA.

龙.

- (1) 直流电源输出功率 $P_{\rm D}$; 集电极效率 η ; 基波电流 $I_{\rm clm}$; 谐振回路的谐振电阻 $R_{\rm e}$ 。
- (2) 若輸出负载电阻 $R_1 = 200\Omega$,电路工作频率 $f = 60 \mathrm{MHz}$ 。试设计输出端 L 型滤波 匹配网络,画出匹配网络,计算电感、电容的数值。



5. 谐振功率放大器工作在欠压区、要求输出功率 $P_{\rm O}=5$ W。已知 $V_{\rm CC}=24$ V、 $V_{\rm BS}=V_{\rm BGroot}$, $R_{\rm e}=53\Omega$,设集电极电流为余弦脉冲,即

$$i_{C} = \begin{cases} i_{\text{Cmax}} \cos \omega t & v_{b} > 0 \\ 0 & v_{b} \leqslant 0 \end{cases}$$

试求电源供给功率 P_D 、集电极效率 γ_C 。

- 6. 谐振功率放大器输出功率为 $P_0=5$ W, $E_c=24$ V, 当集电极效率为 60%时, 求集电极耗散功率 P_c 和集电极电流直流分量 I_{co} ; 若保持输出功率不变,将效率提高到 80%、此时集电极耗散功率 P_c 是多少?
- 8. 晶体管谐振功率放大器,已知 $V_{\rm Cl}=24$ V、 $I_{\rm to}=250$ mA, $P_{\rm D}=5$ W、电压利用系数为 0.95,试求 $P_{\rm D}$ 、 γ ,Rp、 $I_{\rm clm}$ 。
- 吳湝振功率放大器、工作頻率 / -520MHz、输出功率 P₀-60W、V₀-12.5V。
 当 γ=60%时、试计算管耗 P₁和平均分量 I_n 的值; (2) 若保持 P₀不变、将 γ-提高到80%,试问管耗 P₀减小多少?
- 10. 已知谐振功率放大器的 $V_{CC}=24$ V、 $I_{C}=25$ 0mA、 $P_{CC}=5$ W、 $U_{cc}=0.9$ V $_{CC}$ 、试求该放大器的 P_{DC} PC、 P_{CC} PC P_{C
- 11. 已知集电极电流余弦脉冲 $i_{cons} = 100 \text{mA}$. 试求导通角 $\theta = 120^{\circ}$. $\theta = 70^{\circ}$ 时集电极电流的直流分量 I_c 和基波分量 I_{cons} 若 $U_{cons} = 0.95 V_{CV}$. 求出两种情况下放大器的效率各为多少? $(\theta = 120^{\circ}, a_0(\theta) = 0.406, a_1(\theta) = 0.536; \theta = 70^{\circ}, a_0(\theta) = 0.253, a_1(\theta) = 0.436)$
- 12. 已知谐振功率放大器的 $V_{\text{tV}}=24$ V. $I_{\text{c}}=250$ mA. $P_{\text{G}}=5$ W. $U_{\text{m}}=0.9V_{\text{cV}}$. 试求该放大器的 P_{D} 、 P_{C} 、 P_{c} 以及 I_{clm} , I_{Cmx} , θ_{e} ($g_{1}(50^{\circ})=1.85$, $a_{0}(50^{\circ})=0.183$)

第5章

正弦波振荡器



内容摘要

- 85 掌握反馈式正弦波振荡器的工作原理。
- 助 掌握 I.C 三点式正弦波振荡器的工作原理、相位平衡条件的判断。
- 6 了解频率稳定度的意义以及影响频率稳定度的原因与稳频措施。
- 17 了解高稳定度电容三点式反馈振荡器的工作原理。
- ☞ 了解石英晶体的压电效应以及石英晶体振荡器的工作原理。
- ☞ 了解负阻振荡器的工作原理。



本章知识结构





■ 导入案例

案例一

信号发生器又称波形发生器,是一种常用的信号源,被广泛地应用于无线电通信、自动测量和自动控制等系统中。传统的信号发生器绝大部分是由模拟电路构成,借助电阻、电容、电感、谐振腔、同轴线作为振荡回路产生正弦或其他函数波形。在今天,随着大规模集成电路和信号发生器技术的发展,许多新型信号发生器应运而生。用信号发生器并配置适当接口芯片产生程控正弦信号,则可替代传统的正弦信号发生器,从而有利于测试系统的集成化、程控化和智能仪表的多功能化。自1971年美国 Intel 公司首先推出4 位微处理器以来,它的发展到目前为止大致可分为5个阶段。

第1阶段(1971—1976); 信号发生器发展的初级阶段,发展了各种4位信号发生器。

第2阶段(1976—1980);初级8位机阶段。以1976年 Intel 公司推出的 MCS-18 系列为代表,采用将8位 CPU、8位并行1′()接口、8位定时/计数器、RAM和 ROM 等集成于一块半导体芯片上的单片结构,功能上可满足一般工业控制和智能化仪器、仪表等的需要。

第3阶段(1980—1983);高性能信号发生器阶段。这一阶段推出的高性能8位信号 发生器普遍带有串行口,有多级中断处理系统,多个16位定时器/计数器。片内RAM、 R()M 的容量加大,且寻址范围可达64KB。

第 | 阶段(1983—20)世纪 80 年代末)· 16 位信号发生器阶段。1983 年 Intel 公司又推出了高性能的 16 位信号发生器 MCS- 96 系列,网络通信能力有了显著提高。

第5阶段(20世纪90年代):信号发生器在集成度、功能、速度、可靠性、应用领 城等全方位向更高水平发展。

目前,信号发生器正朝着高性能和多品种方向发展,尤其是8位信号发生器已成为 当前信号发生器中的主流。



图 5.1 ESG 模拟信号发生器





≠一小贴士

简单来说,模拟信号是白变量和函数值均是连续值;数字信号是白变量和函数值均 是离散值;时域离散信号是白变量取离散值而函数值取连续值。

客例二

数字频率计是采用数字电路制作成的能实现对周期性变化信号频率测量的仪器。频率计主要用于测量正弦波、矩形波、三角波和尖脉冲等周期信号的频率值。其扩展功能可以测量信号的周期和脉冲宽度。数字频率计是计算机、通信设备、音频视频等科研生产领域不可缺少的测量仪器。它是一种用十进制数字、显示被测信号频率的数字测量仪器。它的基本功能是测量正弦信号、方波信号以及其他各种单仁时间内变化的物理量。



图 5.2 十位智能频率计

← 小贴士

测量频率的方法有很多,按照其工作原理分为无源测量法、比较法、示波器法和计数法等。

案例三

TS-200B台式恒溫振荡器应用于微生物、病毒、细菌的培养、发酵、杂交和生物 化学反应及细胞组织等研究、为温度、振荡频率、振幅有不同要求的培养及酶工程等方 面的研究提供了有效的帮助、如图 5.3 所示。





引度

振荡器是无线申发送设备的心脏部分, 在图 3.1 的调幅广播发射机中用以产生高频载 波信号。图 5.4 所示是超外差接收机的组成框图,其中本地振荡器是 LC 正弦波振荡器, 用以产生本地高频振荡信号。

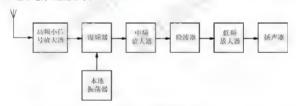


图 5.4 超外差接收机组成框图

振荡器的用途十分广泛, 如信号发生器、数字式频率计等电子测试仪器的核心部分都 是正弦波振荡器。



日本金石、始建于1948年的 NibonDempaKogyo 公司和美国摩托罗拉、韩国的 Sunny Emu 等公司, 都是生产石英晶体器件较大的厂商。中国生产石英晶体振荡器等元器件的单 位有原电子工业部第十研究所、北京707厂、国营第875厂和一些合资企业等。



5.1 概 述

振荡器是不需要外激励信号,自身能将直流电源能量转换为周期性振荡的交流电能的 电子电路。振荡器一般由电子管、品体管等有源器件和具有某种选频功能的无源网络组成。振荡器的主要优点:①将直流电能转变为交流电能的过程本身是静止的无须做机械功;②产生的是等幅振荡信号;③工作频率、功率范围宽,频率可以从极低频到微波波段,功率可以从垒瓦级至于瓦级。

振荡器种类繁多、根据「作原理可以分为反馈型振荡器和负阻型振荡器等;根据输出 波形可以分为正弦波振荡器和非正弦波振荡器(如:角波、矩形脉冲、锯齿波等);根据选 频网络所采用的器件可以分为 LC 振荡器、RC 振荡器和晶体振荡器等。按振荡激励方式 可分为自激振荡器、他激振荡器;按电路结构可分为阻容振荡器、电感电容振荡器、晶体 振荡器、音叉振荡器等;按输出波形可分为正弦波、方波、锯齿波等振荡器。

振荡器广泛用于电子工业、医疗、科学研究等方面。广播、电视、通信设备、各种信号源、各种测量仪器的核心部件都是振荡器:振荡器也广泛用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。本章只讨论在通信领域广泛应用的正弦波振荡器。它在发射机中用来产生载波信号,在超外差接收机或同步检波器中用于产生本地振荡信号。另外,在自动控制及电子测量等工业领域,正弦波振荡器也有广泛的应用。


5.2 反馈振荡器的原理

5.2.1 原理分析

反馈型振荡器的原理框图如图 5.5 所示、振荡器由放大器和反馈网络组成、放大器的电压增益是 \dot{A} 、反馈网络的反馈系数为 \dot{F} 、 当振荡器外加输入信号 \dot{U} 。时,放大器的输出电压 $\dot{U}_{\rm F} = \dot{F}\dot{U}_{\rm C} = \dot{A}\dot{F}\dot{U}_{\rm C} = AF\dot{U}_{\rm C}e^{r_{\rm F}}$ 、 n^{γ} 、 着满足 $\dot{A}\dot{F} = 1$,即 AF=1, $\varphi_{\rm V}+\varphi_{\rm F}=2n_{\rm R}(n=0.1.2,\cdots,n)$,则 $\dot{U}_{\rm F}=\dot{U}_{\rm C}$,此时即使太掉外加输入信号 $\dot{U}_{\rm C}$,由于反馈回路的作用也可以维持振荡器仍输出电压 $\dot{U}_{\rm C}$ 。可见,此时放大器的净输入电压由反馈电压 $\dot{U}_{\rm F}$ 提供,此时整个电路不具有信号放大作用,而是一个振荡器。综上所述,振荡器维持振荡的条件是

(5. 2. 1)



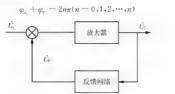

(5, 2, 2)

图 5.5 反馈型振荡器的原理框图

小贴士

控制论中的反馈概念,指将系统的输出返回到输入端并以某种方式改变输入,进而影响系统功能的过程。即将输出量通过恰当的检测装置返回到输入端并与输入量进行比较的 过程。反馈可分为负反馈和正反馈。

图 5.6 所示是一个互感耦合反馈振荡器原理电路图、晶体管构成分压偏置式共射级放大器、放大器的负载为 1.C 谐振回路、设谐振回路的谐振角频率为 ω 、放大器电压增益等于 1.C 谐振回路输出电压 \dot{U}_c 与放大器输入电压 \dot{U} , 的比值、即 $\dot{A} = \dot{U}_c$ \dot{U}_c 一 $A = \dot{V}_c$ \dot{U}_c 一 \dot{U}_c \dot{U}_c 一 \dot{U}_c \dot{U}_c 一 \dot{U}_c \dot{U}_c 一 \dot{U}_c \dot{U}_c \dot{U}_c 一 \dot{U}_c $\dot{U}_$

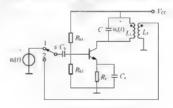


图 5.6 互感耦合反馈振荡电路

小贴士

法拉幣电磁感応定律: 因磁通量变化产生感应电动势的现象、闭合电路的一部分导体 在磁场里微切割磁鸣线的运动时,导体中航会产生电流,这种现象叫电磁感应。



》 小贴士

楞次定律: 感应电流的效果, 总是阻碍磁通量的变化, 感应电流变化的结果总是阻碍 引起磁通量变化的原因。简单地说就是来拒去留, 在 1834 年由物理学家海因里希·楞次 (H. F. E. Lenz, 1804—1865 年)提出。

5.2.2 起振条件与平衡条件

振荡器在实际应用中应该是上电后即输出振荡信号,而不需要外加图 5.6 中的外激励 位,那么初始激励由准提供呢? 答案是振荡的最初来源是振荡器在接通电源时不可避免地 存在电冲击及各种热噪声,这些突变信号的頻谱较宽,其中只有频率等于 LC 谐振回路谐振频率的分量可以产生较大的输出电压,其他频率分别通过 L或 C被短路(滤波)。该输出 电压通过反馈网络再加到输入端经过放大器放大、反馈,不断循环下去。

接通电源时提供的振荡器的初始激励较小,LC 谐振回路输出电压 \dot{U} 。也较小,没有任何应用价值,因此想通过不断地放大、反馈循环得到足够大的激励信号以满足振荡器的输出为足够大的振荡信号,开始工作时振荡器就不能工作在前文所述的 AF=1 的等幅振荡状态,而是应为增幅振荡。

$$A_0F > 1 \times \lambda I \qquad (5.2.3)$$

$$\varphi_{A}^{-} + \varphi_{F} = 2n\pi \quad (n = 0, 1, 2, \dots, n)$$
 (5. 2. 4)

 Λ 是振荡器起振时放大器的电压增益。式(5.2.3)和式(5.2.4)分別称为起振器起振的振幅条件和相位条件。这样反馈回来的信号 $\dot{U}_{\rm E}$ 总是比原加到放大器输入端的信号 $\dot{U}_{\rm E}$, 经过多次的放大、反馈循环、振荡器输出电压幅度不断增大。其中相位条件的物理意义是振荡器闭环相位差为零,即振荡器为正反馈,正反馈和增幅振荡两个条件才能保证振荡能够建立起来。

那么,放大器的电压增益如何由 A. 过渡到 A 呢?即振荡器如何由起振的增幅振荡过渡到稳定的等幅振荡呢?假设在这个过程中始终满足式(5.2.2)相位稳定条件。因为晶体管放大器进行小信号放大时必须工作在线性放大区,此时输出信号随输入信号的增加而线性增加,随着输入信号的振幅不断增大,晶体管放大器逐渐由放大区进入截止区或饱和区,而进入非线性 1. 作状态,此时放大器的电压增益随着输入信号的增加而下降,直到等于反馈系数的倒数,即电压增益由 A. 下降到 $A-\frac{1}{F}$. 从而满足了式(5.2.1)振荡器维持振荡的振幅条件,振荡器达到平衡上作状态。需要说明的是振荡器的起振过程是非常短暂的,只有电路设计合理满足起振条件,振荡器接通电源后,输出端就有稳定幅度的输出信号。

》 小贴士

三极管的三种状态也叫三个工作区域,即截止区、放大区和饱和区。截止区:三极管工作在截止状态,当发射结电压小于 $0.6\sim0.7V$ 的导通电压、发射结没有导通集电结处于反向偏置、没有放大作用。放大区:三极管的发射极加正向电压、集电极加反向电压导通后, I_i 与 I_i 近似于线性关系,在基极加上一个小信号电流,引起集电极大的信号电流输出。饱和区:当三极管的集电结电流 I_i 增大到一定程度时,再增大 I_i . I_i 也不会增大、超出了放大区,进入了饱和区。饱和时, I_i 最大,集电极和发射之间的内阻最小,电压 I_i 从只有 $0.1V\sim0.3V$, I_i 人以。发射结和集电结均处于正向电压。三极管没有放大作用,集电极和发射极相当于短路,常与截止配合于开关电路。

下面介绍振荡器平衡条件的另外一种表达方式。

根据内类功率放大器中集电极余弦电流脉冲分解的理论可知、振荡器中谐振回路输出电压 U_c 是晶体管集电极电流的基波分量 I_d 和谐振网路基波阻抗 I_c 的乘积,即

$$\dot{U}_{C1} = \dot{I}_{c1} \, \dot{Z}_{PN} = \dot{I}_{c1} Z_{P1} e^{ip_Z} \tag{5.2.5}$$

其中; φ 7 为 $\dot{U}_{\rm C}$ 7 和 $\dot{I}_{\rm A}$ 2 间的相位差,若 $\dot{U}_{\rm C}$ 超前于 $\dot{I}_{\rm A}$ 则 φ 2 为正,反之为负。此时放大器的电压增益为

$$\hat{A} = \frac{\hat{U}_{Ci}}{\hat{U}_{i}} = \frac{\hat{I}_{ci}}{\hat{U}_{i}} \hat{Z}_{p_{i}} = \hat{Y}_{f_{c}} \hat{Z}_{p_{i}}$$

$$(5. 2. 6)$$

其中, $\dot{Y}_{u}=Y_{u}e^{cv}$ 称为晶体管的平均正向传输导纳, ς_{0} 为集电极电流基波分量 \dot{I}_{c} 与输入电压 \dot{U} 的相位差,若 \dot{I}_{c} 超前于 \dot{U}_{c} 则 ς_{0} 为正,反之为负。反馈系数

$$\dot{F} = rac{\dot{U}_{\scriptscriptstyle \parallel}}{\dot{U}_{\scriptscriptstyle \parallel}} = F e^{\imath r_{\scriptscriptstyle \parallel}}$$

其中; φ_r 表示反馈电压 \dot{U}_r 与输出电压 \dot{U}_{c1} 之间的相位差。若 \dot{U}_r 超前于 \dot{U}_{c1} 则 φ_r 为正,反之为负。

此时 $A\dot{F} = 1$ 可以表示成

$$\dot{A}\dot{F}=\dot{Y}_{ic}\,\dot{Z}_{Pi}\dot{F}=1$$

HD

$$Y_{c}Z_{rr}F = 1$$
 (5.2.7)

$$\varphi_{Y} + \varphi_{Z} + \varphi_{F} = 2n\pi \quad (n = 0, 1, 2, \dots, n)$$
 (5. 2. 8)

式(5.2.7)、式(5.2.8)就是振荡器平衡条件的另外一种表达方式。

但是,实际上 \dot{I}_1 总是滞后于 \dot{U}_1 即 $g_V < 0$,而 g_1 则根据电路形式的不同可能 $g_1 > 0$ 也可能 $g_1 < 0$,因此 $g_1 = g_1 \neq 0$,振荡电路必须 L作于失谐状态,以产生一个谐振回路相角 g_2 进行平衡,以满足相位平衡条件。一般来说,振荡器回路总是处于微小失谐状态,

振荡器的实际 L作频率严格来讲不等于其固有振荡频率, Zpl 也并不是呈现纯阻性。

5.2.3 振荡平衡的稳定条件

振荡器在「作过程中不可避免地会受到各种外界因素的影响,例如温度改变、电源电压的波动等,这些变化使得放大器的放大倍数和反馈系数发生改变,破坏了振荡器原有的平衡工作条件。如果通过振荡器自身的放大和反馈的不断循环、振荡器能够在原平衡点附近建立起新的平衡状态,并且在外界因素消失后能自动回到原平衡状态,则原平衡点是稳定的,否则原平衡点不稳定。振荡器的稳定条件分振幅稳定条件和相位稳定条件。

1. 振幅平衡的稳定条件

图 5. 7(a)所示是反馈型振荡器中放大器的电压增益 A 与负载 IC 谐振回路输出电压振幅 U, 的关系。起振时电压增益为 A, 随着 U, 的增大 A 逐渐减小,在 Q 点满足振幅平衡条件 AF = 1, 其中反馈系数 F 仅仅取决于电路参数,与放大器输出电压信号的振幅无关。若 某一外因的变化使得反馈系数 F 增大,对于原平衡点 Q 点来说 AF > 1, 此时为增幅振荡。即工作点向右移动,输出电压振幅 U, 逐渐增大,电压增益 A 逐渐降低,直到 Q, 点重新满 是 AF = 1 时进人新的平衡状态。当外因去掉后,反馈系数 F 又恢复到在 Q 点时的原值,此时对 F Q, 点来说,由 F 反馈系数 F 海域东,即工作点向左移动,输出电压振幅 U, 逐渐减小,电压增益 A 逐渐增大,直到再次返回到 Q 点满足 AF — 1 恢复原平衡状态。同理,若某一外因的变化使得反馈系数 F 波 小、平衡点将从 Q 点移动到 Q 之。当外因去掉后自动从 Q 点返回到皖平衡点。由以上分析可知 Q 点悬稳定平衡点。

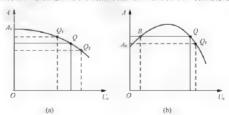


图 5.7 振荡特性曲线

并非所有的平衡点都是稳定的,图 5. 7(b)所示的振荡器 A-U 曲线中 B 点和 Q 点具 有相同的电压增益 A、假设此时满足 AF-1、则 B 点和 Q 点都是平衡 L 作点。若某一外因的变化使得反馈系数 F 增大,对于原平衡点 B 点来说 AF>1、此时为增幅振荡,即工作点向右移动,输出电压振幅 U、逐渐增大,电压增益 A 先增大后又减小,直到 Q、点重新满足 AF-1 时进入新的平衡状态。当外因去掉后,反馈系数 F 又恢复到在 B 点时的原值,

此时对 FQ_1 点来说,由 FQ 债系数 F 减小, $\Lambda F < 1$ 为减幅振荡,即 Γ 作点向左移动,输 出电压振幅 U、逐渐减小,电压增益 Λ 逐渐增大,但是返回到 Q 点时由 Γ 满足 $\Lambda F < 1$,故 达到 Γ 微水 态,而 $\Lambda F < 1$ 为减幅振荡,即 $\Lambda F < 1$ 为减 解 $\Lambda F < 1$ 为 $\Lambda F <$

由以往的分析可以得出结论,Q点是稳定平衡点的原因是放大器的电压增益A与负载 LC 谐振回路输出电压振幅U。的关系曲线斜率为负值,即平衡点的振幅稳定条件是

$$\frac{\partial A}{\partial U_s}\Big|_{U_s=U_{O_s}}$$
 (5, 2, 9)

显然 B 点不满足以上条件, 所以不是稳定平衡点。

2. 相位平衡的稳定条件

设振荡器具有图 5.8 所示的相類特性,Q点在角類率 $\omega = \omega$,时处于相位平衡状态,即满足式(5.2.8)的相位平衡条件 $\varphi_1 + \varphi_2 * \varphi_7 = 0$ 。现由于外界原因使得振荡器的相位平衡遭到破坏,假设产生一个正的增量 $\Delta \varphi_1 *$,这意味着反馈电压 \dot{U}_1 。超前原输入电压 \dot{U} 一个相角,振荡器经过不断地放大,反馈循环,振荡的周期不断缩短,振荡的领率不断提高,到达 Q点。反之,若 $\Delta \varphi_1 *$ 为负,即反馈电压 \dot{U}_1 滞后原输入电压 \dot{U}_2 一个相角,则振荡的周期不断增大,振荡的领率不断降低,到达 Q点。这种外因引起的相位超前导致频率提高,相位滞后导致频率降低的关系可以表示为

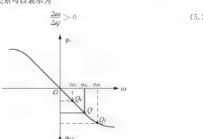


图 5.8 相频特性曲线





为了保持振荡器的相位平衡、振荡器应该具有自我恢复与调节的能力。在振荡器的频率发生变化时,能够自动产生一个新的相位变化,以抵消由外因引起的 Δφ 变化,两者符号应该相应

$$\frac{\Delta \varphi}{\Delta \omega} < 0$$
 (5. 2. 11)

写出偏微分的形式是

$$\frac{\partial \varphi}{\partial \omega} < 0 \tag{5.2.12}$$

畝

$$\frac{\partial (\varphi_{Y} + \varphi_{Z} + \varphi_{F})}{\partial \omega} < 0$$

由于 φ_1 和 φ_2 对于频率的变化敏感性较小。因此可以得出振荡器的相位(频率)稳定条件是

$$\frac{\partial \varphi}{\partial \omega} \approx \frac{\partial \varphi_{\rm Z}}{\partial \omega} < 0 \qquad (5.2.13)$$

式(5.2.13)说明振荡回路的相颗特性曲线 $\varphi_l = f(\omega)$ 在工作颗率附近具有负的斜率时满足相位(频率)稳定条件。

5.3 互感耦合振荡器

晶体管放大电路有共射级、共基级和共集电极3种组态,其中共集电极放大电路的电压增益是1,即为电压跟随器,因而不适用于振荡器。互感耦合振荡器根据1.C.振荡问路所处晶体管电极位置分为调射电路、调基电路和调集电路。因此晶体管互感耦合振荡电路分为共射调基型、共射调集型、共基调射型、共基调集型4种类型、如图5.9所示。

小贴士

当一线圈中的电流发生变化时,在临近的另一线圈中产生感应电动势,叫做互感现象。

由于基极和发射极之间的输入阻抗比较低,为了避免过多地影响回路的Q值,故在图5.9(b)共射调基型所示电路中,晶体管与振荡回路做部分耦合。

对于互感耦合振荡器是否能够振荡的判断是利用瞬时极性法按以下步骤进行分析的。

- (1) 根据放大电路类型确定晶体管输入端、输出端以及同相放大还是反相放大。
- (2) 判断振荡器是否构成正反馈以满足相位平衡条件。

图 5.9 所示 4 个电路变压器同名端的标法均构成正反馈满足相位平衡条件。下面以 图 5.9(a)、(b)为例进行分析。

图 5.9(a)所示为共基调集振荡器, 共基级放大电路是发射极为输入端, 集电极为输出 端的同相放大电路。设发射极对地电位为高电平, 则集电极对地电位同为高电平, 因此电





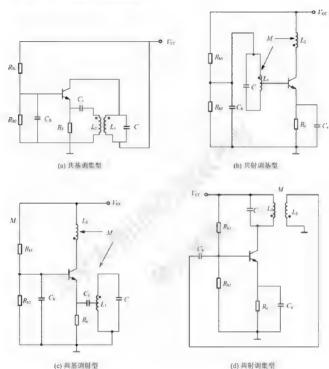


图 5.9 4 种类型的互感耦合振荡电路

感 L 侧带标记的同名端对地电位为高电平,通过互感耦合,电感 L 侧带标记的同名端对 地电位为高电平,即通过互感耦合反馈到放大器输入端发射极的电位正好与原信号同相 位,都是对地电位为高电平,因此构成正反馈,有可能产生振荡。

图 5.9(b)所示为共射调基振荡器,共射级放大电路是基极为输入端,集电极为输出端的反相放大电路。设基极对地电位为高电平,则集电极对地电位为低电平,因此电感





L. 侧带标记的问名端对地电位为低电平,通过互感耦合,电感 L₁ 侧带标记的问名端对地电位为低电平,另一侧对地电位为高电平。由于 L₁ 侧带标记的问名端通过电容 C₁ 对交流信号短路接地,因此电感 L₁ 与晶体管基极相连处的对地电位为高电平,即通过互感耦合反馈到放大器输入端基极的电位正好与原信号同相位,都是对地电位为高电平,因此构成正反馈,有可能产生振荡。

图 5.9 (c)和图 5.9 (d)所示电路按照相同方法请读者自行分析。

互感耦合振荡器的振荡频率可近似由调谐回路的 L_1 和 C 决定,如图 5.9 所示电路的振荡频率为

$$f_0 \approx \frac{1}{2\pi \sqrt{L_1 C}} \tag{5.3.1}$$

互感耦合振荡器调整反馈 M 值对振荡频率几乎没有影响,但是由于分布电容的存在,在频率较高时,难于做出稳定性高的变压器,因此互感耦合振荡器的工作频率不宜过高,一般应用于中、短波波段。

5.4 LC正弦波振荡器

5.4.1 LC 三点式振荡器相位平衡条件判断准则

图 5.10 所示是 LC 三点式振荡器基本结构、 X_{i_t} 、 X_{i_t} 和 X_{i_t} 三个电抗元件构成了 LC 谐振网路。其中, \dot{U} 是放大器的输入电压, \dot{U} 是放大器的输出电压, \dot{U} 是放大器的反馈电压, \dot{I} 是同路谐振电流。在同路 Q 值较高的情况下,同路谐振电流 \dot{I} 远大于晶体管的基极、集电极、发射极电流,因此根据图 5.10 所示电路中各电压、电流的参考方向有

$$\dot{U}_{\rm f} = j \dot{I} X_{\rm be} \tag{5.4.1}$$

$$\dot{U}_{o} = -j\dot{I}X_{cc} \tag{5.4.2}$$

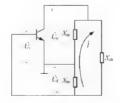


图 5.10 LC 三点式振荡器基本结构





为了满足 \dot{U}_1 和 \dot{U}_o 反相、必须满足 X_{1a} 和 X_{ci} 电抗性质相同、即同为感性或同为容性。同时、为了满足1C谐振回路谐振、必须有 $X_{1a}+X_{ci}+X_{ci}=0$ 、因此 X_{ci} 必须与 X_{ki} 、 X_{ci} 电抗性质相反。

总结起来就是 LC 振荡器的晶体管基极 一发射极之间和集电极 一发射极之间的回路电抗性质相同,而与集电极 基极之间同路电抗性质相反。这一规律是用来判断 LC 振荡器 是否满足相位平衡条件的基本准则,即

- (1) X_c 和 X_b 的电抗性质相同;
- (2) X 与 X X 的电抗性质相反;
- (3) $X_{bc} + X_{cc} + X_{cb} = 0$.

利用这个准则很容易判断 LC 振荡器的组成是否合理,是否可能起振。

5.4.2 电感三点式反馈振荡器

电感三点式反馈振荡器如图 5.11 所示。图 5.11(a)所示是电感反馈振荡器,也称为哈特莱(Hartley Oscillator)振荡器,由图 5.11(b)所示的交流等效电路可知,本电路的特点是晶体管的 3 个极交流连接于 LC 谐振问路电感的 三端,因此 L₁ 和 L₂ 组成一个分压器,通常 L₄ 和 L₄ 绕在一个线圈上,互感为 M,同名端极性相同,L₁ 两端电压大约是 L₂ 两端电压的 2~5 倍。

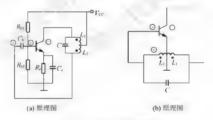


图 5.11 电感三点式反馈振荡器

设输入电压为 \dot{U} ,瞬时对地电压为高电平。由于共射极放大为反向放大、因此集电极输出电压瞬时对地为低电平。即电感L,侧非标记同名端瞬时对地为低电平。由于L,和L,同名端极性相同。显然电感L,侧非标记同名端瞬时对地为高电平。即通过电感L,反馈到晶体管基极的电压 $\dot{U}_{\rm F}$ 与原输入电压 $\dot{U}_{\rm F}$ 同相、构成正反馈,满足了振荡器的相位平衡条件。

电感反馈振荡器反馈系数



$$F = \frac{L_1 + M}{L_2 + M} \tag{5.4.3}$$

可以证明, 该由路的振幅起振条件为

$$\frac{y_{t_c}}{y_{v_c}y_{v_c}} > \frac{L_1 + M}{L_2 + M} > \frac{1}{y_{t_c}}$$
(5. 4. 4)

其中: $y_\alpha'=y_\alpha+(1/R_{\rm P})$ 为考虑振荡回路阻抗后晶体管的等效输出导纳; $R_{\rm P}$ 为输出回路的谐振电阻。由于 $\frac{y_0}{y_0 V_0}\gg \frac{1}{y_0}$,因此该振荡器的反馈系数 F 取值范围较宽。

电感反馈振荡器的振荡频率为

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{C(L_1 + L_2 + 2M) + \frac{y'_{\infty}}{y_{\pi}}(L_1L_2 - M^2)}}$$

$$\approx \frac{1}{2\pi\sqrt{C(L_1 + L_2 + 2M)}}$$
(5. 4. 5)

电感反馈振荡器的优点是线路简单,容易起振,改变线圈抽头的位置就可以改变反馈系数F。而改变回路电容C值调整频率时,对振荡器的反馈系数F基本没有影响,因此工作频带比电容反馈振荡器宽,使用非常方便。电感反馈振荡器的缺点是由于反馈支路是感性元件,对高次谐波反馈较强,即高次谐波在电感上产生的反馈压降较大、因此输出波形失真较大。其次,由于晶体管存在极间电容与回路电感并联,当工作频率较高时,对极间电容的影响较大,有可能使电抗的性质发生改变,因此,电感反馈振荡器的工作频率不能过高。

5.4.3 电容三点式反馈振荡器


电容:点式反馈振荡器如图 5. 12 所示。图 5. 12(a)所示是电容反馈振荡器,电称为考比兹(Colputs Oscillator)振荡器。图中电阻 R_{la} 、 R_{lc} 、R、是直流偏置电阻,C、是旁路电容, C_b 是隔直电容。由图 5. 12(b)所示的交流等效电路可知,本电路的特点是晶体管的 3 个极交流连接于 LC 谱振同路电容的 三端,满足 LC 三点式振荡器相位平衡条件。同时 C 和 C 组成一个分压器,经验证明 C_b/C_b 的值应取在 $1/2\sim1/8$ 的范围内。

电容反馈振荡器的优点是线路简单,容易起振,改变 C₁、C₂的比值就可以改变反馈 系数 F₆ 电容反馈振荡器由于反馈支路足容性元件,对高次谐波反馈较弱,即高次谐波在 电容上产生的反馈压降较小、因此输出波形失真较小。其次,由于晶体管存在极间电容与 回路电容并联,不存在电抗性质改变的问题,因此,电容反馈振荡器适用于较高的工作 顯率。

回路总电容为

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_2 + C_2} \tag{5.4.6}$$



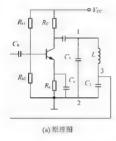

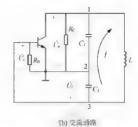


图 5.12 电容三点式反馈振荡器

所以振荡器的振荡频率等于

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{IC}} \tag{5.4.7}$$

电路的反馈系数近似为

$$\dot{\vec{F}} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_0} \approx -\frac{C_1}{C_2} \qquad (5.4.8)$$

【例题 5.4.1】

电容二点式振荡器如图 5. 12(a) 所示,已知晶体管静态 Γ 作点电流 $I_{\Sigma Q}=0.8$ mA,此时晶体管 $g_+=0.8$ x 10^+ S, $g_{\infty}=4$ x 10^+ S,谐振问路的 $C_1=100$ pF, $C_2=360$ pF,L=10 μ H, 空载 Q=80,集电极电阻 $R_C=4.3$ k Ω , $R_{\rm R}=R_{\rm R}=10$ k Ω 。 $y_{\rm R}=0$,忽略正向导纳的相移,将 $y_{\rm R}$ 用 $g_{\rm R}$ 表示,同时忽略晶体管的输入输出电容。求:

- (1) 画出振荡器起振时的小信号等效电路;
- (2) 计算振荡器的振荡频率 fo;
- (3) 放大电路谐振电压增益 A:
- (4) 电路反馈系数 F:
- (5) 并验证电路是否满足振幅起振条件。
- 解: (1) 图 5.13 是图 5.12 所示电路的高频小信号 Y 参数等效电路,由于晶体管的输入电容 C。和输出电容 C。比 C₁和 C·小得多,若忽略它们的影响可得到图 5.13 所示电路中各元件折合到晶体管 cc 两端后(C₁ 两端)的等效电路如图 5.14 所示。其中的 g'₁ 为电感 L 的并联损耗电导 g。折算到 1、2 端后的值。

由于晶体管的输入电容 C_n 和输出电容 C_n 比 C_1 和 C_2 小得多,若忽略它们的影响,得到图 5.14 折合到晶体管 c_2 两端后(C_3 两端)的等效电路。



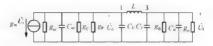


图 5.13 Y参数等效电路

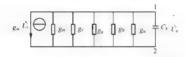


图 5.14 折合到 C, 两端后的等效电路

(2)
$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \left(\frac{100 \times 360}{100 + 360}\right) \text{pF} = 78.3 \text{pF}$$

 $f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi \sqrt{10 \times 10^{-6} \times 78.3 \times 10^{-12}}} \text{MHz} = 5.69 \text{MHz}$

(3) 设

$$p_1 = \frac{1/C}{1/C_1} = \frac{C_1}{C} = \frac{C_1 + C_2}{C_2} = \frac{100 + 360}{360} = 1.28$$

因为

$$\frac{1}{g_p} = Q \sqrt{\frac{L}{C}}$$

所以

$$\begin{split} g_p' &= \hat{p}_1^* g_p = \frac{p_1^*}{Q} \cdot \sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{1.28^{\circ}}{80} \times \sqrt{\frac{78.3 \times 10^{-1}}{10 \times 10^{-6}}} \text{ S} = 5.73 \times 10^{-6} \text{ S} \\ p_2 &= \frac{1/C_z}{1/C_1} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{100}{360} = 0.28 \\ R_B &= \frac{R_{BB}R_{BB}}{R_{BB} + R_{BB}} = 5 \text{k} \Omega, \ g_B = \frac{1}{R_B} \end{split}$$

所以

$$\begin{aligned} g_{B}' &= p_{2}^{2} g_{B} = 0.28^{2} \times \frac{1}{5 \times 10^{3}} S = 1.54 \times 10^{-6} \text{ S} \\ g_{B}' &= p_{2}^{2} g_{B} = 0.28^{2} \times 0.8 \times 10^{-6} \text{ S} = 6.17 \times 10^{-6} \text{ S} \\ g_{C} &= \frac{1}{R_{C}} = \frac{1}{4.3 \times 10^{3}} S = 23.26 \times 10^{-6} \text{ S} \end{aligned}$$

回路谐振电阻为

$$g_v - g_{ov} + g_v + g'_{\rho} + g'_{\theta} + g'_{\pi}$$

= $(4 + 23.26 + 5.73 + 1.54 + 6.17) \times 10^{-5} \text{S}$
 $40.7 \times 10^{-6} \text{S}$





$$g_m = \frac{I_{EQ}}{26mV} = \frac{0.8mA}{26mV} = 0.03 S$$

所以,放大电路的谐振电压增益为

$$\dot{A} = \frac{\dot{U_o}}{\dot{U_i}} = \frac{-g_m}{g_e} = -\frac{0.03}{40.7 \times 10^{-5}} = 73.71$$

(4)
$$\dot{F} \approx -\frac{C_1}{C_2} = -\frac{100}{360} = -0.28$$

(5) $\dot{A}\dot{F}=73.71\times0.28=20.64>1$

因此电路满足振幅起振条件。

》 小贴士

振荡器的设计通常是进行近似的估算而选择合适的电路和工作点,选择晶体管、直流 馈电线路、振荡回路 LC 元件、反馈回路元件等元件数值的选择,工作状态和元件的准确 数值需要通过不衡调整、调试而最终确定。

5.5 振荡器的频率问题

5.5.1 频率稳定度的意义

振荡器的頻率稳定度是指由于外界条件的变化,引起振荡器的实际工作频率偏离标称 频率的程度,是振荡器的一个非常重要的技术指标。因为通信设备、电子测量仪器等的频率是否稳定主要取决于这些设备中的主振器的频率稳定度。若通信系统的频率不稳,就可能使所接收信号部分甚至完全接收不到,影响通信可靠性;若电子测量仪器的频率不稳,就会造成较大的测量误差。因此提高振荡器的频率稳定度具有极其重要的实际意义。

频率稳定度在数量上通常用频率偏差表示, 振荡器的实际工作频率 f 与标称频率 f 之间的偏差即为频率偏差,它分为绝对偏差与相对偏差两种。

绝对偏差为

$$\Delta f = f - f_0 \tag{5.5.1}$$

相对偏差为

$$\frac{\Delta f}{f} = \frac{f - f_0}{f_0} \tag{5.5.2}$$

长期频率稳定度:·般指·天至几个月的相对频率变化的最大值。通常是由振荡器中





元器件老化而引起。主要用来评价天文台或计量单位的高精度频率标准和计时设备的稳定 指标。

短期频率稳定度: 一般指一天以内,以小时、分钟或秒计的时间间隔内相对频率变化 的最大值,通常称为频率漂移。主要由外界因素而引起,如温度、电源电压等。一般用来 作为评价测量仪器和通信设备中主振器的频率稳定指标。

瞬时頻率稳定度: ·般指秒或毫秒内随机的频率变化,即频率的瞬间无规则变化,通 常称为相位抖动或相位噪声,主要由振荡器内部噪声引起。

目前,一般短波、超短波发射极的相对频率稳定度要求是 10⁻¹ ~ 10 量级,一些军用,大型发射机及精密仪器的要求是 10⁻² 甚至更高,电视发射台的要求是 5 × 10⁻² 量级。

5.5.2 影响频率稳定度的原因及稳频措施

令 $\varphi_{VF} = \varphi_{V} + \varphi_{F}$, LC 振荡器频率稳定度的一般表达式为

$$\frac{\Delta \omega_c}{\omega_c} \approx \frac{\Delta \omega_c}{\omega_o} = \frac{\Delta \omega_o}{\omega_o} + \frac{1}{2Q\cos^2 \varphi_{\text{TF}}} - \frac{\tan \varphi_{\text{TF}}}{2Q^2} \Delta Q$$
 (5.5.3)

由式(5.5.3)可知,凡是影响ω, φνε、Q的外界因素都会影响到LC 振荡器的频率稳定 度,这些外界因素包括温度、电源、负载、机械振动、湿度、气压、电磁场等的变化。这 些外界因素的变化将引起回路参数L与C的变化,或者引起回路电阻的变化,以及引起晶体管工作点和参数的变化,从而直接或间接的引起振荡器振荡领率不稳定,因此稳顺措施 主要有以下两种。

1. 减小外界因素的变化

减小外界因素变化的措施有很多。例如采用恒温措施以缩小温度的变化;采用高稳定度的直流稳压电源以提高电压的稳定度;在负载和振荡器之间增加一级射级跟随器作为缓冲减小负载的变化;采用减振器以减小机械振动;采用密封工艺或者固化来减小大气压力和湿度的变化;采用金属屏蔽的方法来减小电磁场的影响等。这些措施都可以一定程度的减小外界因素的变化,但是不能彻底消除外界因素变化。

2. 提高电路参数抗外界因素变化的能力

采用高 Q 值且参数稳定的回路电容器和电感器;回路选用正温度系数的电感和负温度系数的电容进行温度补偿,从而使因温度变化引起的电感和电容值的变化互相抵消;选用 高稳定度 LC 振荡电路,从电路结构上抵抗外界因素变化带来的影响。由于 φ_{v_i} 越小频率稳定度越高,而电容反馈振荡器的 φ_{v_i} 要小于电感反馈振荡器,所以一般的高稳定度 LC 振荡器是电容三点式电路的改进形式。



5.6 高稳定度电容三点式反馈振荡器

·般的电容二点式振荡电路由于晶体管极间存在寄生电容、即晶体管的输出电容 C。和输入电容 C。分别并联在回路电容 C,C,两端。寄生电容的大小受 F 作状态和外界条件 影响。当寄生电容的值发生变化时会直接引起振荡器振荡频率的变化,造成振荡器频率的 不稳定。为了减小晶体管极间电容引起的频率波动,可以采用高稳定度的电容:点式振荡器克拉泼(Clapp)振荡电路和西勒(Siler)振荡电路。

5.6.1 克拉泼振荡电路

克拉泼振荡电路如图 5.15 所示。

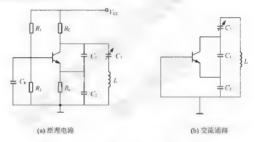


图 5.15 克拉泼振荡电路

其中图 5.15(a) 所示的克拉泼振荡电路为改进型的电容三点式振荡器、与前述电容:点式反馈振荡器相比、在谐振回路的电感支路中增加了一个与电感电联的小电容 C ,要求 其满足 $C \ll C$, $C \ll C$,忽略晶体管寄生电容的前提下等效电路如图 5.15(b) 所示,同路总电容 C 为

$$C \approx \frac{1}{C_1 + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}} \approx C_7 \tag{5.6.1}$$

由式(5.6.1)可見,回路息电容主要由 C_1 决定, C_1 、 C_2 对振荡器的影响很小,那么与 C_1 、 C_2 并联的晶体管寄生电容对回路电容的影响显著减小,因此对振荡频率的影响电随之显著减小。整个回路的振荡角频率近似等于

$$\omega \approx \frac{1}{\sqrt{LC_3}} \tag{5.6.2}$$





同时 $\cdot C$ 、越小振荡器的频率稳定度就越高,但是,并不是 $\cdot C$ 、越小越好。假设电感 $\cdot L$ 的并联损耗电阻为 $\cdot R$,将其等效到晶体管 $\cdot C$ e 两端的等效负载电阻 $\cdot R$ 。为

$$R_{\rm L} = \frac{R_{\rm o}}{b^2}$$
 (5. 6. 3)

其中接入系数 カ 为

$$p = \frac{\frac{1}{C}}{\frac{1}{C_3}} \approx \frac{C_1}{C_3}$$
 (5. 6. 4)

所以 $R_L = \left(\frac{C}{C}\right)^2 \cdot R$,由此可见 C_L 越大或者 C_L 越小,负载电阻 R_L 就越小,放大器增益就越低,有可能使环路增益不足振荡器停振。由此可见,克拉泼振荡电路引入 C_L 一方面减小了晶体管寄生电容对振荡器频率的影响,但是也使得回路电感的损耗电阻折合到 C_L 两端的等效负载电阻 R_L 增大,对电路的起振不利,也就是提高了振荡器的起振条件。克拉泼振荡电路,般用于固定频率或波段范围较窄的场合,频率覆盖系数,般是 L 2 \sim L 3。

5.6.2 西勒振荡电路

西勒振荡电路如图 5.16 所示。西勒振荡电路也为改进型的电容三点式振荡器,与前述克拉 泼振荡电路相比谐振回路中的电感增加了一个与之并联的可变电容 G,同样满足 G 《 C, 《 C, 《 C, 《 S 略晶体管寄生电容的前提下等效交流通路如图 5.16(b)所示。回路总电容 C 为

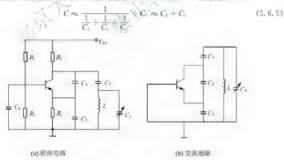


图 5.16 西勒振荡电路

整个回路的振荡角频率近似等于

$$\omega_0 \approx \frac{1}{\sqrt{LC}} \approx \frac{1}{\sqrt{L(C_3 + C_4)}}$$
 (5. 6. 6)



通过调节可变电容C, 的值来改变振荡器的频率。同时,由图5.16 (b)所示电路可知电感的并联损耗电阻R. 等效到晶体管ce 两端时的接人系数p 与克拉泼振荡电路相同,仍为

$$p \approx \frac{C_1}{C_2} \tag{5.6.7}$$

也就是说可变电容 C. 的改变并不影响接人系数 ρ . 即保持了克拉泼振荡电路中晶体管 与回路耦合弱、頻率稳定度高的优点。西勒振荡电路适用于较宽波段 Γ 作场合,频率覆盖系数可达 $1.6 \sim 1.8$ 。

小贴士

I.C.振荡器有时会出现间歇振荡、频率拖曳、频率占据、寄生振荡等一些特殊现象, 在多数情况下以上现象是应该避免的,但是在某些情况下也可以利用它们来完成特殊的电 路功能。

5.7 石英晶体振荡器

上节介绍的克拉泼振荡电路和西勒振荡电路由于回路电感的 Q 值不可能达到很高而限制了其频率稳定度只能达到 10°最级。但是,工程实际应用中常需要更高的频率稳定度,如广播发射机需要达到 10°量级。单边带发射机要求达到 10°量级等。显然普通的 LC 振荡器无法满足以前要求。石英晶体具有极高的 Q 值和良好的稳定性,本节介绍的石英晶体振荡器是将石英晶体作为振荡回路元件的电路,它具有很好的频率稳定度,一般可达 10°°~10°°°量级范围内。

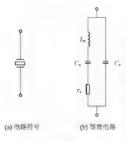


图 5.17 石英晶体谐振器

5.7.1 石英晶体谐振器概述

石英晶片具有压电效应因此可以做成谐振器, 当石英晶片两端加上交变电压时,石英晶片会随着 交变电压的频率产生周期性的机械振动,同时机械 振动又会在两个电极上产件交变电荷形成交变电流。 当外加交变电压的频率与石英晶片的固有振动频率 相等时晶片的振动幅度最强、感应电压最大,发生 类似于LC 回路的串联谐振现象,该现象称为石英晶 体的压电谐振。不同型号的晶体具有不同的机械自 然谐振频率。

石英晶体谐振器电路符号和等效电路如图 5.17 所示,图中 L。表示晶体的动态电感,一般从几十毫



亨到几百亨; C、表示晶体管的动态电容,其值很小、一般为10 'pF 量级; r,表示晶体的动态电阻,一般从几欧到几百欧; C。为晶体管静态电容、一般约为 $2\sim5$ pF。

石英晶体谐振器 Lq、Cq、rq 支路的串联谐振频率为

$$\omega_{\mathbf{q}} = \frac{1}{\sqrt{L_{\mathbf{q}}C_{\mathbf{q}}}} \tag{5.7.1}$$

 L_o, C_o, C_o 构成的并联谐振频率为

$$\omega_{p} = \frac{1}{\sqrt{L_{q} \frac{C_{q}C_{0}}{C_{q} + C_{0}}}} = \omega_{q} \frac{1}{\sqrt{\frac{C_{0}}{C_{0} + C_{0}}}} = \omega_{q} \sqrt{1 + \frac{C_{q}}{C_{0}}}$$
(5.7.2)

因为 $C_o \gg C_o$,利用二项式展开并忽略高次项可得

$$\omega_{p} \approx \omega_{q} (1 + \frac{C_{q}}{2C_{o}}) \tag{5.7.3}$$

因此ω, 和ω、相差很小。

由图 5.17 (b) 可得出石英晶体谐振器等效电路的总阻抗为

iX

$$Z = \frac{\left(r_q + j\omega L_q + \frac{1}{j\omega C_u}\right) \cdot \frac{1}{j\omega C_u}}{\left(r_q + j\omega L_q + \frac{1}{j\omega C_u}\right) + \frac{1}{j\omega C_u}} = R + jX$$
(5.7.4)

若忽略 r., 式(5.7.4)可近似为

$$Z = \frac{\left(|\omega L_{q} + \frac{1}{j\omega C_{q}} \right) \cdot \frac{1}{j\omega C_{01}}}{\left(j\omega L_{q} + \frac{1}{j\omega C_{0}} \right) + \frac{1}{j\omega C_{0}}}$$

$$= -j \frac{1}{\omega C_{0}} \cdot \frac{\omega L_{q} - \frac{1}{\omega C_{q}}}{\omega L_{q} - \frac{1}{\omega C_{q}} - \frac{1}{\omega C_{n}}}$$

$$= -j \frac{1}{\omega C_{0}} \cdot \frac{1 - \frac{\omega_{1}^{2}}{\omega^{2}}}{1 - \frac{\omega_{2}^{2}}{\omega^{2}}}$$
(5.7.5)





作频率内。一种使用方法是石英晶体谐振器工作在 $\omega_{q} < \omega < \omega_{0}$,将其作为等效电感使用,这类振荡器称为并联谐振型晶体振荡器;另一种使用方法是石英晶体谐振器工作在 $\omega - \omega_{0}$ 的申联谐振频率上,作为申联谐振元件使用,这类振荡器称为申联谐振型晶体振荡器。

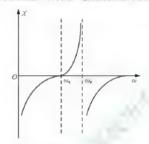


图 5.18 石英晶体谐振器的阻抗频率特性

5.7.2 石英晶体振荡器概述

1. 并联谐振型晶体振荡器

并联谐振型晶体振荡器是用石英晶体代替一般的三点式 LC 振荡器的一个电感元件、图 5.19 所示是联谐振型晶体振荡器的两种基本类型、其中图 5.19 (a) 称为皮尔斯电路 (Pierce Circuit),相当于电容三点式振荡电路;图 5.19(b) 称为密勒电路(Miller Circuit),相当于电感三点式振荡电路。



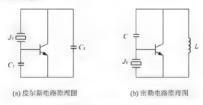


图 5.19 并联谐振型晶体振荡器

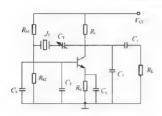典型的皮尔斯振荡电路如图 5.20(a) 所示。石英晶体等效为电感、C_b、C_c和 C_c均为交流耦合电容,其交流等效电路如图 5.20(b) 所示,由图可知、它与克拉泼振荡电路形式 致,即在谐振回路的电感支路中(即石英晶体支路)增加了一个与电感电联的容抗可调节的



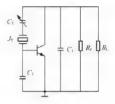



(a) 皮尔斯电路

(b) 交流等效电路

图 5.20 皮尔斯振荡电路

小电容 C1,通过微调晶体振荡器的振荡频率,同时减弱振荡管与晶体的耦合。

2. 串联谐振型晶体振荡器

图 5.21 所示为申联谐振型晶体振荡器, 石英晶体工作在申联谐振频率时阻抗近似等于零, 近似为短路, 此时正反馈城强, 満足相位平衡条件而构成电容三点式振荡电路。电路的振荡频率和频率稳定度都取决于石英晶体的串联谐振频率。

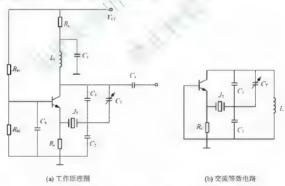


图 5.21 串联谐振型晶体振荡器

小贴士

石英晶体振荡器使用时的注意事项: ①必须外加精度较高的微调电容作为负载电容;





②激励电平应在规定范围内; ③晶体振荡器中 - 块晶体只能稳定 - 个频率; ①在并联型晶体振荡器中当石英晶片失效时, 石英谐振器可能发生振荡失去稳频作用。

5.8 负阻振荡器

5.8.1 负阻器件

负阻器件伏安特性曲线如图 5.22 所示,曲线斜率为负值、随着负阻器件两端电压的增加流过的电流反而減小,即负阻器件的增量电阻为负。着负阻器件上的交流电压变化量为 Δu ,交流电流变化量为一 Δl ,则负阻器件消耗功率的变化量为一 $\Delta u \Delta l$,负号表示器件消耗功率是负交流功率,器件是向外输出交流功率,起到了发电机的作用。但是负阻器件本身并不能产生能量,而是将电路中的直流能量转换成交流能量。

负阻器件分为电压控制型和电流控制型两大类,它们的伏安特性如图 5.23 所示。 图(a)所示的电压控制型负阻器件同一个电流值可能有多个电压值与之对应,但是对于任意一个电压值只有一个电流值与之对应。隧道二极管属于电压控制型负阻器件;图 (b)所示的电流控制型负阻器件同一个电压值可能有多个电流值与之对应,但是对于任意一个电流值只有一个电压值与之对应。单结型晶体管属于电流控制型负阻器件。

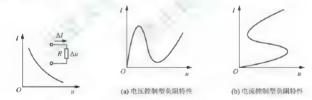


图 5.22 负阻器件伏安特性曲线

图 5.23 负阻器件伏安特性曲线

5.8.2 负阻振荡电路

图 5.24 所示是电压控制型负阻振荡器、负阻器件 D 为隧道 二极管、R₁和 R₂构成分压电路、R₂阻值很小可以降低自流电源 V₁的等效内阻、V₁、R₂和 R₂构成隧道二极管的自流偏置电路、C₁是高频旁路电容对交流短路。交流等效电路如图所示、其中 r₂和 C₂代表隧道二极管的等效电阻与结电容、R₃是电感 L 的等效并联损耗电阻。负阻振荡电路的原理是当隧道二极管所呈现的负阻与 LC 振荡回路的损耗电阻 R₂相等时,即隧道二极管向电路提



供的能量正好补偿回路的能量损耗时、电路就能维持稳定的等輻振荡。电路的起振条件是 $r_1 < R_p$ 、此时产生增幅振荡;平衡条件是 $r_1 = R_p$ 、此时产生等幅振荡;当 $r_1 > R_p$ 时、电路产生衰减振荡。由图 5.24(b)可知振荡器的振荡频率为

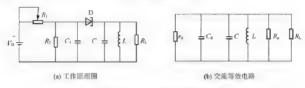


图 5.24 电压控制型负阻振荡器

$$\omega_{o} = \frac{1}{\sqrt{L(C + C_{d})}}$$
 (5. 8. 1)

电路起振阶段负阻器件隧道二极管向 LC 回路提供的交流能量大于回路消耗的能量、 回路增幅振荡,随着振荡幅度的增大,隧道二极管的负电阻绝对值也在增大,当其增大到 r_d = R_s 时,电路平衡达到等幅振荡。/

5.9 集成电路振荡器

集成电路起采用半导体制作工艺。在一块较小的单晶硅片上制作上许多晶体管、电阻器、电容器等元器件。并按照多层布线或隧道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路。它在电路中用字母"IC"(也有用文字符号"N"等)表示。目前已经有专门按振荡器工作特点设计的集成电路。如CA3005、E1648等,只要外接LC谱振回路。就可以构成集成LC正按波振荡器了。

由高颖正弦波振荡的专用集成块 E1648 构成的高频振荡器如图 5,25 所示。

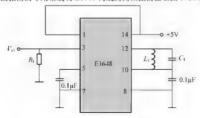


图 5.25 由 E1648 构成的高颖正弦波振荡器





其振荡频率由 L. 和 C. 决定,其余电容均为滤波电容,则振荡频率为

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_1 C_1}} \tag{5.9.1}$$

E1648 的最高振荡频率可认 200MHz.

- 般来说振荡器从3脚输出振荡信号V。, 但有时为了提高输出幅度, 也可以从1脚输出振荡信号V。; 有时为了增加输出的幅度, 也可从1脚输出振荡信号。在1脚输出时, 应接上一谐振频率与/相同的LC 回路并接入电源, 才能增加输出幅度, 如图 5.26 所示。

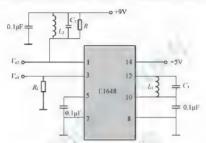


图 5.26 由 E1648 构成的能提高输出幅度的高频正弦波振荡器



- 1. 本章从振幅和相位两个方面介绍了反馈振荡器的起振条件、平衡条件和稳定条件。
- (1) 反馈振荡器的起振条件为

$$A_{r}F>1$$
 $arphi_{A}+arphi_{F}=2n\pi \quad (n=0,1,2,\cdots,n)$

(2) 反馈振荡器的平衡条件为

$$AF = 1$$

$$\varphi_{\Lambda} + \varphi_{F} = 2n\pi \quad (n = 0.1.2...., n)$$

(3) 反馈振荡器的稳定条件

$$\frac{\partial A}{\partial U_r}\Big|_{U_c = U_{cQ}}$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial \omega} \approx \frac{\partial \varphi_2}{\partial \omega} < 0$$

2. 介绍了正弦波振荡器的基本概念和原理,包括 LC 正弦波振荡器、石英晶体振荡



- 器、负阻振荡器和集成电路振荡器等,并通过实例说明这些振荡器的实际应用。
- 3. 通过介绍頻率稳定度的概念与意义、分析了影响电路频率稳定的原因以及常用的 稳频措施,并介绍了高频率稳定度的改进型电容三点式反馈振荡器、克拉泼振荡电路和西勒振荡电路。


思考题与练习题


5.1 填空题	
 电压增益是 A, 反馈网络的反馈系数为 F, 那么反馈振荡器的振幅起振条件 	: <u></u>
2. 电压增益的相角是 φ、、反馈系数的相角是 φ、、那么反馈振荡器的相位起振条作	卡是
3. LC 振荡器相位平衡条件的基本准则是 X_c 和 X_b 的电抗性质; X_b 与 X_b	ζ,
X_{lx} 的电抗性质; $X_{lx} + X_{cx} + X_{cb} = $	
4. 影响到 LC 振荡器的频率稳定度的外界因素包括温度、、 等的变化。	_
5电容大小受工作状态和外界条件影响,当其值发生变化时会直接引起	己扔
荡器振荡频率的变化,造成振荡器频率的不稳定。	
6. 石英晶片具有效应因此可以做成谐振器。	
7. 负阻器件伏安特性曲线斜率为	拍
电流。	

- 5.2 简答题
- 1. 振荡器的起振条件、平衡条件和稳定条件是什么?它们有什么物理意义?与振荡 电路参数有何关系?
 - 2. 如图 5.27 所示电路中的互感耦合线圈标注正确的同名端, 使之满足相位平衡条件。
 - 3. 判断图 5.28 各高频交流等效电路是否可能振荡,能振荡的是哪种电路?
- 4. 分析图 5.29 所示振荡电路在以下 6 种情况是否可能振荡?振荡频率 f 与同路谐振频率有何关系?
 - (1) $L C > L \cdot C_{\lambda}$ (2) $L_1 C_1 < L_2 C_2 < L_3 C_4$ (3) $L C = L_3 C_2 = L_4 C_4$
 - (4) $L_1C_1 L_2C_2 > L_1C_1$ (5) $L_1C_1 < L_2C_2 L_3C_4$ (6) $L_2C_2 < L_3C_4 < L_3C_1$
- 5. 请说明图 5. 30 所示振荡电路中各元件的作用,当 $L=1.5\mu$ H 时,要使得振荡频率 为 50MHz,则 C_c 应该取多大?
 - 5.3 计算题
- 1. 电容三点式振荡器如图 5.31 所示,已知晶体管静态工作点电流 $I_{PQ}=0.5$ mA,此时晶体管 $g_w=0.4\times10^{-8}$ S,请振回路的 $C_1=100$ pF, $C_2=360$ pF,L=100PF, $C_3=360$ PF, $C_4=100$ PF, $C_5=360$ PF $C_5=3600$ PF





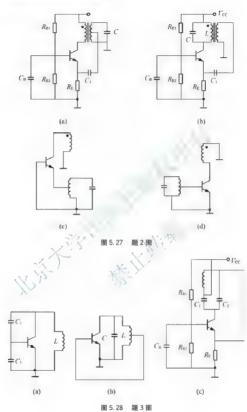

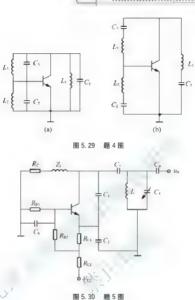

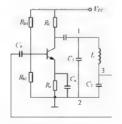


图 5.31 题 1图

 $10\mu H$,空藏 Q=60,集电极电阻 $R_{\rm C}=4.3{\rm k}\Omega$, $R_{\rm B}=R_{\rm E}=10{\rm k}\Omega$, $y_{\rm n}=0$ 。忽略正向导纳的相移,将 $y_{\rm b}$ 用 $g_{\rm m}$ 表示,同时忽略品体管的输入输出电容。求:





- (1) 画出振荡器起振时的小信号等效电路;
- (2) 计算振荡器的振荡频率 fo;
- (3) 放大电路谐振电压增益 A;
- (4) 电路反馈系数 F:
- (5) 并验证电路是否满足振幅起振条件。
- 2. 变压器互感耦合振荡电路如图 5.32 所示,已知 $C_1=100$ pF, $C_2=360$ pF,L=10 pH, 空载 Q=60,M=20 pH,品体管 $\varphi_k=0$, $g_m=2\times 10$ S,忽略放大电路输入导纳的影响,求:
 - (1) 画出振荡器起振时的小信号等效电路;
 - (2) 计算振荡器的振荡频率 fo;
 - (3) 放大电路谐振电压增益 A;
 - (4) 电路反馈系数 F;
 - (5) 并验证电路是否满足振幅起振条件。

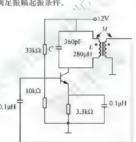


图 5.32 題 2图

- 3. 已知石英晶片的参数为 $L_q = 5\mu H$, $C_q = 2.5 \times 10^{-6} pF$, $C_r = 2F$, $r_r = 100\Omega$, 求;
- (1) 串联谐振频率 f .;
- (2) 并联谐振频率 f。与串联谐振频率 f。相差多少?
- (3) 晶体管的品质因数和等效并联谐振电阻。
- 4. 图 5.33 所示为石英晶体振荡器,指出它们属于哪种类型的晶体振荡器,并说明石英晶体在电路中的作用。
- 5. 图 5. 34 所示为某调幅通信机的主振电路,其中 $L_1\approx 0.3 \mu H$, $L_2\gg L_1$, C_1 和 C_1 分别为不问温度系数的电容,问:
 - (1) 说明各元件的主要作用;
 - (2) 画出交流等效电路;






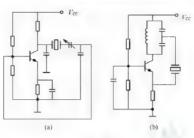


图 5.33 題 4图

(3) 分析电路特点。

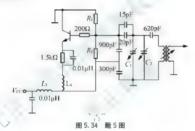



第6章

振幅调制、解调和变频电路



- 等推測制的作用、分类, 掌握调幅信号的数学表达式、波形、频谱、功率关系等基本特性。
- st 掌握高电平调幅电路的组成、工作原理、电路分析和性能特点。
- ☞ 掌握低电平调幅电路的组成、工作原理、电路分析和性能特点。
- □ 掌握检波器的作用、分类。 八十
- 88 掌握包络检波器的电路的组成、工作原理、电路分析、技术指标、失真等性能特点。
- 8万 掌握同步检波器的检波原理。
- it 了解变频器的作用、定义、频谱关系等基本特性。
- 事 掌握二极管混频器、三极管混频器的电路的组成、工作原理、电路分析、技术指标等性能特点。



本章知识结构





■ 导入案例

案例--

调幅广播(AM广播)是一种利用振幅调变技术的广播方式。调幅是 20 世纪主要的 广播技术,一直到现在仍然广泛地使用中。美国中央情报局 (YA 统计全世界约有 16 265 个调幅广播电台。

调幅广播始于1906 年由 Reginald Fessenden 建立的实验,直到第一次世界大战成为地方性的广播电台。在接下来的十年,调幅广播技术大幅度的成长。第一款民用晶体管散音机称为 Regency TR-1,于1951年10月18日由美国印第安纳州的印第安 纳波利斯市工业发展工程师协会 Regency 部研制。第一家商业调幅电台始于1920年。一般放音机接收的调幅广播(AM厂播)就是指在中波(MW、Medium Wave)波段的调幅广播。依据国际电信联盟(ITU)的规范,在台湾、港澳、中国大陆所属的第三区(Region 3)、即包括:俄罗斯除外的亚洲,自伊朗(含)以东,至澳洲与大洋洲的区域中,中坡广播使用526.5~1606.5 kHz,的中频频段,各频道中心频率数字为9的倍数。自 331~1602 kHz,频道间隔为9 kHz。至于美洲所在的第二区(Region 2),则使用520~1610 kHz。频道间隔 10 kHz。使用高频频段的短波广播一般也是使用调幅技术,但需使用具有短波接收功能的收音机才能接收,借由短波可由大气电离层反射的特性、因此主要用作跨 国性的大区域广播,但也正因如此,接收效果会受失气状况变化的影响。



图 6.1 早期调幅交流电子管收音机



图 6.2 早期调幅广播收音机



图 6.3 现代数字式调幅、调频多功能广播收音机



案例二

混频是指将信号从一个频率变换到另外一个频率的过程,其实质是频谱线性撒移的 过程。在超外差接收机中、混频的目的是保证接收机获得较高的灵敏度,足够的放大量 和适当的通频带,同时又能稳定地工作。混频器的应用比较广泛,比如鏊相、可变衰减器、相任调制器、单边带调制器等。

图 6.4 所示是 1.T5578 混頻器是一款高性能变频混频器,专为 $0.4\sim2.7$ GHz 范围内的频率而优化。单端 1.(1) 输入和 RF 输出端口简化了电路板布局,并降低了系统成本。该混频器仅需 -1 dBm 的 1.(1) 功率,而且平衡设计产生了至 RF 输出的低 1.(1) 信号泄漏。在 1.9 GHz 工作频率条件下,1.T5578 提供了 1.T5578 和信号电平条件下)。被 广泛用于 1.T5578 dBm 1.T5578 Hz dBm 1.T



图 6.4 LT5578 混频器

图 6.5 HYH-1600 电视信号混合器是为有线电视多频道的邻频前端系统设计的专用混频设备。电路结构采用传输变压器式耦合方式、用于 1000MHz 邻频宽带传输系统。谐波输出低、反射损耗大、驻波小、相互隔离度高、插入损耗低、输入频带宽。16 路射频信号输入、混合成一路射频信号输出、一路信号监测输出。每一路指标都相同、输入频道互换性好。19 英寸标准机箱,便于安装。广泛应用于各类有线电视系统、卫星电视系统、小区闭路电视、监控系统、实馆、酒店、部队、学校教育视听系统等、能很好地满足大、中型有线电视系统的配置要求。

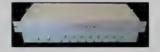


图 6.5 HYH 1600 电视信号混合器



引言

调幅广播发射机是将语音信号经声电变换后进行放大,并加载到高频载波信号的振幅中,再经过高频功率放大后通过天线发射出去;调幅广播的解调有直接放大式接收机和超外差接收机两种。解调过程也称为检波,是把载波信号振幅中所携带的语音信号取出的过程。混频器是超外差接收机的重要组成部分,高频信号和本地振荡信号经过混频后变为频率固定的中频信号。

6.1 振幅调制与解调概述

6.1.1 调制概述

无线电发送是以自由空间为传输信道,把需要传送的信息变换成无线电波传送到远方 接收点。在利用无线电技术进行信息传输的过程中,在发送端把将要传送的低频电信导加 载到高频振荡波上,再由天线发射出去的过程称为调制;其中要传送的低频电信号称为基 带信号,该低频信号是声音、图像、数据等原始消息转变而来;将完成运载工具作用的高 频振荡波称为载波,载波可以是正弦波、三角波、锯齿波、方波等。调制与解调都是频谱 的变换过程,都需要使用非线性器件完成。

小贴士

载波就像是"交通工具"; 基带信号(低频信号)是乘坐交通工具的"乘客"; 调制就是 使"乘客"坐上"交通工具"的过程,不同的调制方法类似与乘客坐在交通工具的不同位 置; 解调就是使"乘客"从"交通工具"下来的过程。

为什么要调制而不能直接把信号发送出去呢?首先,信息传输有以下两个目的:

- (1) 远距离传输;
- (2) 实现多路传输。

以下是直接发送信号存在的问题以及解决方法。

- (1) 电磁波波长、频率、光速(C 3×10°m/s)的关系为C λ·f.基带信号为低频信号,对应的波长较大。例如。语音信号频率范围大致为20Hz~20kHz、对应波长范围大致为15×10°m。发送无线电波要求天线长度必须和波长相近。这么大尺寸的天线制作困难、无法保障安全工作。解决方法就是提高发射的电磁波频率从而减小天线尺寸,将音频信号加载到高频载波信号中发射。
- (2) 各个电台发射信号的频率范围相同,接受者无法选择需要的接收信号,解决方法 是不同电台采用不同的高频振荡频率。

所谓的将低频信号的基带信号"加载"到高频振荡波上、就是利用基带信号控制高频





振荡波的某一个参数、即振幅、频率、相位、与之对应的就是调幅、调频、调相 3 种不同 的调制方法。

将基带信号加载到高频振荡信号的振幅中的调制称之为振幅调制。根据调制方式的不同振幅调制信号又分为普通调幅波、抑制载波的双边带调幅和单边带调幅。

实现调幅的电路分为高电平调幅电路和低电平调幅电路。

- (1) 高电平调幅的调制过程在高电平级进行,通常在内类放大器中进行调制。 例如,基极调幅电路、集电极调幅电路等。
- (2) 低电平调幅电路调制过程在低电平级进行,需要的调制功率较小。例如,单二极管调幅电路、二极管平衡调幅电路、二极管环形调幅电路和集成模拟乘法器调幅电路等。

6.1.2 检波概述

解測是測制的遊过程,是从高频已測信号中不失真的还原出基带信号的过程,即得到 原有信息的过程,又称之为检波。完成调幅信号解调功能的电路称之为振幅检波器,简称 检波器。

检波器输入信号与输出信号的波形关系如图 6.6 所示。

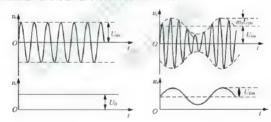


图 6.6 检波器输入、输出信号的波形

从图 6.6 可知、当输入信号是高频等幅波 $u_i(t)$ $U_m \cos \omega t$ 时、检波器的输出信号是直流电压 $u_o(t)$ U_o ,完成这种功能的检波器在测量仪器中应用较多。例如、高频伏特计的探头采用的就是这种检波器。

当输入信号是普通调幅波 $u_i(t) = U_{\rm mn}[1+m_s\cos\Omega t]\cos\omega_i t$ 时,检波器的输出信号是 $u_i(t) = U_{\rm mn}[1+m_s\cos\Omega t]$,此信号还原出来的是提高了一个直流偏置 $U_{\rm mn}$ 的基带信号。完成这种功能的检波器应用较为广泛,例如调幅接收机的检波器。

图 6.7 所示是检波器检波输入、输出信号的频谱、由此可以看出检波就是将调幅信号 的频谱由高频撤移到低频。检波器的频谱变换过程也需要用到非线性器件产生多频率分



量,然后通过低通滤波器滤除无用的频率分量,取出所需的原调制信号。

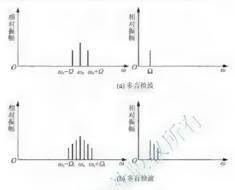


图 6.7、检波器检波前、后的频谱

综上所述、检波器由:部分组成、高频信号输入回路、非线性器件和低通滤波器。其 组成框图如图 6.8 所示。



图 6.8 检波器组成框图

根据检波器所用非线性器件的不同,可以分为二极管检波器和三极管检波器;根据工作特点的不同可以分为包络检波器和同步检波器;根据信号大小的不同可以分为大信号检波器和小信号检波器。

》 小贴士

锗材料点接触型检波二极管工作频率可达 400MHz, 其正向压降小, 结电容小, 检波效率高, 频率特性好, 为 2AP型, 除用于检波外, 还用于限幅、削波、调制、混赖、开关等电路。



6.2 调幅波基本理论

6.2.1 普通调幅波

1. 普诵调幅波的表达式

普通測輻波又称为标准調幅波、用 AM 表示。设载波信号为 $u_n(t) = U_{cm} \cos \omega_n t$,调制信号为 $u_0(t) = U_{cm} \cos \Omega t$,则普通调幅波的振幅为

$$U_{\rm m}(t) = U_{\rm cm} + k_{\rm s} u_{\rm g}(t) \tag{6.2.1}$$

普通调幅波的数学表达式为

$$u_{\text{AM}}(t) = U_{\text{m}} \cos \omega_{\text{c}} t = [U_{\text{m}} + \lambda_{\text{m}}(t)] \cos \omega_{\text{c}} t$$
 (6.2.2)

其中, 裁波信号角頻率 ω , 远远大于调制信号角频率 Ω (单位为 rad/s) ; k。为比例系数,又称为调制灵敏度。

小贴士

调制灵敏度是指使发射机产生鞭定调制的输入信号电压,如对调频发射机、调制灵敏度是指能产生最大允许频偏的60%的调制时1000Hz正弦输入信号电压,用mV或dB表示。在通信原理角度看,调制灵敏度就是已调载波的变化量与调制信号的比值。

普通调幅波的数学表达式也可以定义为

$$\begin{split} u_{\text{AM}}(t) &= U_{\text{m}} \cos \omega_{\text{c}} t \\ &= U_{\text{om}} \Big[1 + k_{s} \frac{U_{\Omega \text{m}}}{U_{\text{om}}} \cos \Omega t \Big] \cos \omega_{\text{c}} t \\ &= U_{\text{om}} \Big[1 + m_{s} \cos \Omega t \Big] \cos \omega_{\text{c}} t \end{split}$$
(6.2.3)

其中 $m_0 = k_0 U_{\Omega m}/U_{cm}$ 为调制指数。

图 6.9 分别给出了 $m_a < 1.m_a - 1.m_a - 1.3$ 种情况下的普通调幅波波形、可以看出 $m_a > 1$ 时波形产生严重失真、称为过量调制、这是应该避免的。

2. 普通调幅波的频谱

为了说明普通调幅波的频谱特征、可以采用频域表示法、利用三角公式将式(6.2.3)展开:

$$u_{\rm AM}(t) = U_{\rm cm} \cos_{\omega_c} t + \frac{1}{2} m_{\rm s} U_{\rm cm} \cos(\omega_c + \Omega) t + \frac{1}{2} m_{\rm s} U_{\rm cm} \cos(\omega_c - \Omega) t \qquad (6.2.4)$$

上式表明单频调制信号的普通调幅波由 3 个频率分量组成、载波分量 ω_i 、上边赖分量 ω_i + Ω 、下边赖分量 ω_i - Ω 、下边赖分量 ω_i - Ω - 单音调制的调幅波频谱如图 6.10 所示。



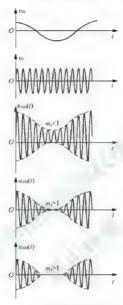


图 6.9 AM 调制信号波形

由图 6.10 可见,单音调制时其调幅波的频带宽度为调制信号频率的两倍,即

$$BW - 2F$$
 (6.2.5)

若调制信号不是单·频率的余弦波而是包含若干频率分量的复杂波形。例如语言信号 频率范围大致为300~3400Hz,经调制后各个频率产生各自的上、下边频、叠加后形成上、下边频带、数学表达式为


$$u_{\rm AM}(t) = U_{\rm cm} {\rm cos} \omega_{\rm c} t + \frac{U_{\rm cm}}{2} \sum_{i=1}^{n} m_i \left[{\rm cos} (\omega_{\rm c} + \Omega_i) t + {\rm cos} (\omega_{\rm c} - \Omega_i) t \right] \eqno(6.2.6)$$

多音调制的调幅波频谱如图 6,11 所示。


由图 6.11 可知,多音调制时信号的最高频率为 $f_c + F_{max}$,最低频率为 $f_c = F_{max}$,因此调幅波所占据的频带宽度等于调制信号最高频率的两倍,即

$$BW - 2F_{max}$$
 (6. 2. 7)



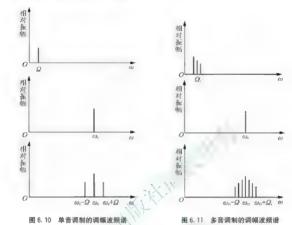

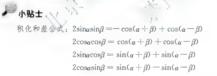由普通调幅波的频谱图可以看出,该调制过程实质是频谱的一种线性搬移过程,调制 信号的频谱由低频搬移到频率较高的载频附近、形成上、下边频带。



3. 普通调幅波的功率关系

根据单频信号的频域表示法可知、普通调幅波在负载电阻为 $R_{\rm L}$ 上消耗的功率包括 3 部分。

(1) 载波功率为

$$P_{\text{oT}} = \frac{1}{2} \frac{U_{\text{cm}}^2}{R_{\text{t}}} \tag{6.2.8}$$

(2) 每个边频功率为

$$P_{\text{NSFI}} = P_{\text{NSFI}} - \frac{1}{2R_{\text{I}}} \left(\frac{m_{\text{a}} U_{\text{cm}}}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} m_{\text{a}}^2 P_{\text{oT}}$$
 (6.2.9)





(3) 调制信号一个周期内平均总功率为

$$P_{\text{AV}} = P_{\text{oT}} + P_{\text{SSB1}} + P_{\text{SSB2}} = \left(1 + \frac{m^2}{\epsilon}\right) P_{\text{oT}}$$
 (6. 2. 10)

(4) 峰值包络功率为

$$P_{\text{max}} = \frac{1}{2} \frac{(1 + m_s)^2 U_{\text{cm}}^2}{R_{\text{L}}} = (1 + m_s)^2 P_{\text{oT}}$$
 (6. 2. 11)

式(6.2.9)~式(6.2.11)表明调幅波的边额功率随着m。的增大而增大、当m。 1时边频功率最大,此时上、下边频功率之和是载波功率的一半,而 $P_W = \frac{2}{3}P_{\rm eT}$,即不含信息的载波功率占总功率的三分之二,而包含调制信息的上、下边频功率只占总功率的三分之一。在实际应用中平均的调幅指数为0.3,此时载波功率在总功率中所占比例更高,造成了极大的能量浪费。这是普通调幅波本身存在的缺点。由于这种调制方法的调制与解调设备比较简单,目前在中、短波无线电广播中仍被采用。

小贴士

式(6.2.8)~式(6.2.11)计算的是平均功率,是各功率在 $-\pi$ ~ $+\pi$ 周期内的积分,例如载波功率平均功率为。 $P_{eff} = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}^{+}}^{+\pi}du_{eff} = \frac{1}{2}\frac{U_{em}^{2}}{R}$

6.2.2 双边带调幅信号和单边带调幅信号

由于载波信号不携带信息且占据较大的功率。为了提高发射效率可以只发射上、下边 频带而不发射载波,这种调幅信号称为抑制载波的双边带调幅信号。用 DSB 表示、数学 表达式为

$$\begin{aligned} u_{\text{ISB}}(t) &= k_{\text{a}} \cdot u_{\text{D}}(t) \cdot u_{\text{c}}(t) = k_{\text{a}} \cdot U_{\text{Dm}} \text{cos} \Omega t \cdot U_{\text{cm}} \text{cos} \omega_{\text{c}} t \\ &= \frac{k_{\text{a}}}{2} U_{\text{Dm}} U_{\text{cm}} \left[\cos(\omega_{\text{c}} + \Omega) t + \cos(\omega_{\text{c}} - \Omega) t \right] \end{aligned} \tag{6.2.12}$$

双边带调幅波的波形和頻谱如图 6.12 所示,由式(6.2.12)可知,由于满足 $k_a > 0$,所以双边带信号振幅值 k_a $U_{nn}U_m \cos \Omega t$ 可正可负,在 $u_n(t)$ 的正半周 $u_{test}(t)$ 与载波同相,在 $u_n(t)$ 的负半周 $u_{test}(t)$ 与载波反相,因此当 $u_n(t)$ 自正值或负值通过零值变化时,双边带调幅信号波形均产生 180"的相位突变。可见,双边带调幅波的包络已经不能完全准确的反应低频调制信号的变化规律。

由图 6.12(d) 双边带调幅波的频谱图可见。该调幅也是把调制信号的频谱不失真的搬移到截波的两边。所以双边带调幅电路也是频谱搬移电路。

因为双边带调幅波不包含载波,发射的全部功率是上、下边频都载有信息,功率有效 利用率远高于普通调幅波。为了节约发射功率、减少频谱宽度,可以只发射一个边频带 (上边频带或下边频带)。

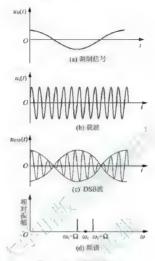


图 6.12 DSB 调制信号波形

6.2.3 振幅调制电路组成

从前面的分析可知,AM、DSB和 SSB 信导都是将调制信号的频谱线性搬移到载波信号频谱上去,产生新的频率分量 ω_i + Ω 或者 ω_i - Ω ,因此振幅调制电路中应包含能产生此频率分量的非线性器件,将载波信号和调制信号输入到非线性器件后能够将两项的乘积项作为输出。集成模拟乘法器、具有平方律特征的二极管、三极管都是可以完成调幅功能的非线性器件。一般来说,振幅调制电路是由输入回路、非线性器件和带通滤波器 3 部分组成,其中带通滤波器的功能是取出调幅波的频率、抑制无用频率。

振幅调制电路分为高电平调幅和低电平调幅两种。高电平调幅电路是在高频功率放大电路中进行的,将调制与功率放大合 "为一、调制后的信号可以直接发送出去。这种调幅主要用于 AM 信号的产生,低电平调幅电路的调制与功率放大是分开的、调制后的信号需要经过功率放大电路后才能发送出去。这种调幅主要用于 DSB、SSB 以及后续介绍的调频 (FM)信号的产生。





小贴士

滤波器是根据某一特定的性能要求实现对信号的频谱进行处理的电路、按频率特性可以分为低调、高调、带调和带阻滤波器。

6.3 高电平调幅电路

许多广播发射机采用高电平调幅电路产生 AM 信号,高电平调幅电路分为集电极调 幅、基极调幅、集电极一基极或集电极一发射极组合调幅。 其基本原理是利用改变某一电极的直流电压以控制集电极高频电流的振幅。

6.3.1 集电极调幅电路

图 6.13 所示为集电极调幅原理图、将调制信号 $u_0(t)$ 加到丙类高频功率放大电路中、与直流电源 V_{vv} 申联,此时丙类高频功率放大电路集电极电源电压等下 $u_0(t)+V_{vv}$ 并且随着调制信号的规律变化。根据 4.3 节丙类功率放大器改变集电极电源电压对工作状态的影响分析可知,在过压状态下集电极电流的基波分量 I_{tm} 与集电极电源电压成正比变化、因此,集电极输出回路输出的高频电压振幅将跟随调制信号的波形变化,从而输出调幅波。为了获得有效的调幅波,集电极调幅电路必须总是工作于过压区。

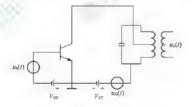


图 6.13 集电极调幅电路

集电极调幅电路输出功率高、效率高,适用于较大功率的调幅发射机中,且只能产生 普通调幅波,下面分析它的功率和效率关系。

设丙类功率放大器基极激励信号电压为 $u_{\rm h} - U_{\rm Im} \cos \omega_{\rm c} t$,那么 $u_{\rm ff} - V_{\rm Igs} + U_{\rm Im} \cos \omega_{\rm c} t$,设调制信号电压为 $u_{\rm fl}(t) - U_{\rm Im} \cos \Omega t$,则集电极电源电压为 $V_{\rm CR} - V_{\rm CL} + u_{\rm fl}(t) - V_{\rm CL} + U_{\rm Im} \cos \Omega t - V_{\rm CC} (1 + m_{\rm e} \cos \Omega t)$,其中调制指数 $m_{\rm e} - U_{\rm Im} / V_{\rm CC}$,当调制信号振幅 $U_{\rm Im}$ 等于直流直流电压 $V_{\rm CC}$ 时 $m_{\rm e} - 1$,实现 100%调幅。

当 $u_0(t) = 0$ 时的功率和效率与第 3 章介绍的完全一致,即直流电源 V_{CC} 提供的输入直流功率

$$P_D = V_{CC}I_{CD}$$
 (6, 3, 1)

输出功率

$$P_0 = 0.5U_m I_{clm} = 0.5I_{clm}^2 R_0 = 0.5U_m^2 / R_0$$
 (6.3.2)

集电极损耗功率

$$P_{c} = P_{p} - P_{0}$$
 (6.3.3)

集电极效率

$$\eta_{C} = P_{O}/P_{D}$$
 (6.3.4)

当 $u_{\Omega}(t) \neq 0$ 时,由于 $V_{C\Omega} = V_{CC}(1 + m_a \cos \Omega t)$,所以有

$$I_{\text{COO}} = I_{\text{CO}} (1 + m_s \cos \Omega t)$$
 (6.3.5)

$$I_{\text{cig}} = I_{\text{cim}} (1 + m_{\text{s}} \cos \Omega t) \tag{6.3.6}$$

调幅波峰值点(最大点)的电流和电压最大值为-

$$V_{\text{CDmax}} = V_{\text{CC}} \left(\frac{1}{2} + m_{\text{W}} \right) \tag{6.3.7}$$

$$I_{\text{COmmx}} = I_{\text{cl}}(1 + \cos \Omega t) \tag{6.3.8}$$

$$I_{\text{clones}} = I_{\text{clon}} (1 + \cos \Omega t)$$
 (6.3.9)

对应的功率和效率如下所示。

有效电源 Vco 提供的输入直流功率为

$$P_{\text{Diss.x}} = V_{\text{Comes.}} I_{\text{Coomes.}} = P_{\text{Di.}} (1 + m_s)^2$$
 (6.3.10)

输出功率:

$$P_{0} = 0.5 I_{0}^{2} R_{0} = P_{0} (1 + m_{0})^{2}$$
 (6.3.11)

作由批批 新 nh 被 4

$$P_{C_{\text{max}}} = P_{D_{\text{max}}} - P_{C_{\text{limax}}} = P_{C_{\text{c}}} (1 + m_{s})^{2}$$
(6.3.12)

集电极效率为
$$n_{Cross} = P_{Cross}/P_{Dross} = P_{O}/P_{D} = n_{C}$$
 (6.3.13)

在线性调幅时集电极被调丙类放大器的平均直流电流不变、集电极有效电源电压 V_{ca} 提供的点平均输入直流功率为

$$\begin{split} P_{\text{Dev}} &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} V_{\text{CD}} I_{\text{CDD}} d(\Omega t) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} V_{\text{CC}} (1 + m_{\pi} \cos \Omega t) I_{\text{CD}} (1 + m_{\pi} \cos \Omega t) \\ &= P_{\text{D}} \left(1 + \frac{m_{\pi}^{2}}{2} \right) \end{split} \tag{6.3.14}$$

调制信号 $u_0(t)$ 的平均功率为

$$P_{\rm n} = P_{\rm Dav} - P_{\rm D} = \frac{m_{\rm a}^2}{2} P_{\rm D}$$
 (6.3.15)

在调制信号 -周期内的平均输出功率为



第6音 垢転捆割 解调和变额电路



$$P_{\text{cov}} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2} I_{\text{cln}}^{2} R_{\text{p}} d(\Omega t)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2} I_{\text{cln}}^{2} (1 + m_{*} \cos \Omega t) 2R_{\text{p}} d(\Omega t)$$

$$= P_{0} \left(1 + \frac{m_{*}^{2}}{2}\right)$$
(6.3.16)

在调制信号 · 周期内的平均集电极损耗功率为

$$P_{\text{cav}} = P_{\text{Dav}} - P_{\text{cov}} = P_{\text{C}} \left(1 + \frac{m_a^2}{2} \right)$$
 (6.3.17)

在调制信号一周期内的平均集电极效率为

$$\eta_{\text{cov}} = P_{\text{cov}}/P_{\text{Dav}} = \eta_{\text{C}} \tag{6.3.18}$$

综上所述可以得出如下几点结论。

- (1) 集电极调幅必须工作干讨压区。
- (2) 在调制信号—个周期内的各类平均功率是在载波状态时对应功率的 $\left(1+\frac{m_n^2}{2}\right)$ 倍。
- (3) 总输入功率由 $V_{\rm cr}$ 提供,即由 $V_{\rm cr}$ 和 $u_{\rm o}(t)$ 共同提供,其中 $V_{\rm cr}$ 供给用以产生载
- (4) 选择晶体管时应满足晶体管的最大摄耗功率大于平均集电极损耗功率,即 $P_{\rm cm}$ >
 - (5) 在调幅波最大值时的各类功率是在载波状态时对应功率的(1+m_): 倍。
 - (6) 集电极调幅电路在调制过程中效率不变,工作效率高。

波功率的直流功率 P_{II} : $u_0(t)$ 供给用以产生边带功率的平均输入功率 P_0 。

(7) 因为调制信号源 un(t) 需要提供输入功率,故调制信号源 un(t) 一定要是功率源, 大功率集电极调幅就需要大功率的调制信号源,这是集电极调幅的主要缺点。

6.3.2 基极调幅电路

图 6.14 所示为基极调幅原理图,基极调幅电路也是将调制信号 uo(t) 加到内类高频功

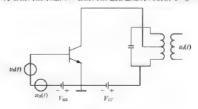


图 6.14 基极调幅电路


率放大电路中,与基极的直流电压 Visi 串联,使得基极偏压随着调制信号变化。根据 4.3 节丙类功放改变基极电源电压对工作状态的影响分析可知。在欠压工作状态下输出电流随 着基极偏压的变化而变化,因此实现输出电流随着调制信号的变化而变化。

由于基极调幅由路必须工作在欠压状态。集由极效率低, __般只能用于功率不大、对 失直要求较低的发射机中。

6.4 低电平调幅电路

6.4.1 单二极管调幅电路

图 6.15 所示是单二极管调幅电路,二极管 D 在 u(t) 和 u(t) 两个信号作用下工作, 其中 u. (t) 是振幅足够大的信号, uo(t) 是振幅较小的小信号。二极管 D 的导通或截止完全 受u(t)的控制,近似认为二极管处于理想开关状态。二极管导通电阻为 $r_{i,j}$

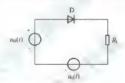

小贴士

PN 结加正向电压时,可以有较大的正向扩散电流,即呈现低电阻,我们称 PN 结异 诵; PN 结加反向电压时,只有很小的反向漂移电流,呈现高电阻,我们称 PN 结截止。这 就是 PN 结的单向导电性。

在 u.(t) 正半周二极管导通, 在 u.(t) 负半周二极管截止, 电路电流可以写成分段函数 的形式,

$$\begin{split} i = \begin{cases} \frac{1}{r_{\rm d} + R_{\rm L}} \left[u_{\rm c}(t) + u_{\rm D}(t) \right] & u_{\rm c}(t) > 0 \\ 0 & u_{\rm c}(t) < 0 \end{cases} \\ \text{设开关函数 } K(\omega,t) = \begin{cases} 1 & u_{\rm c}(t) > 0 \\ 0 & u_{\rm c}(t) < 0 \end{cases}, \quad \text{则电路电流可以表示为} \end{split}$$

设开美函数
$$K(\omega,t) = \begin{cases} 1 & u_r(t) > 0 \\ 0 & u_r(t) < 0 \end{cases}$$
,则电路电流可以表示为

$$i = \frac{1}{r_{\rm d} + R_{\rm I}} K(\omega_{\rm c} t) \left[u_{\rm c}(t) + u_{\rm fl}(t) \right]$$
 (6.4.2)





设 $u_{\varepsilon}(t) = U_{\text{cm}}\cos\omega_{\varepsilon}t$, $u_{\Omega}(t) = U_{\text{cm}}\cos\Omega t$ 。因为 $u_{\varepsilon}(t)$ 是周期信号,所以 $K(\omega_{\varepsilon}t)$ 是周期 与u(t)相同的周期信号,即振幅为1、角频率为 ω 的矩形脉冲序列,如图 6.16 所示。

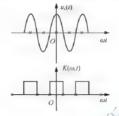


图 6.16 载波信号与开关函数

周期为T、角频率为 ω 的信号 t(t) 可以进行如下的傅里叶级数展开;

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\omega t)$$
 (6.4.3)

 $\int_{-T}^{T} f(t) \sin(n\omega t) dt \quad n = 1.2$

由图 6.16 可知, $K(\omega,t)$ 在 $\left[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}\right]$ 的一个周期内, 在区间 $\left[-\frac{T}{4},\frac{T}{4}\right]$ 内值为 1. 其余部分值为0。

肝关函数 K(ω,t) 傅里叶级数展开式中的系数值为

$$\begin{split} a_0 &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \mathbf{1} \cdot \mathbf{d}t = \mathbf{1}; \\ a_n &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \mathbf{1} \cdot \cos(n_0 t) dt = \frac{2}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{2} \quad n = 1, 2 \cdots; \\ b_n &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \mathbf{1} \cdot \sin(n_0 t) dt = 0 \quad n = 1, 2 \cdots. \end{split}$$

因此

$$K(\omega_{\rm c}t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos\omega_{\rm c}t - \frac{2}{3\pi} \cos3\omega_{\rm c}t + \frac{2}{5\pi} \cos5\omega_{\rm c}t - \cdots \tag{6.4.4}$$

将式(6.4.4)代入式(6.4.2)中, 可得

$$i \frac{1}{r_{\rm d} + R_{\rm L}} \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos_{\omega_c} t - \frac{2}{3\pi} \cos_{\omega_c} t + \frac{2}{5\pi} \cos_{\omega_c} t - \cdots \right)$$

$$\times \lceil U_{-} \cos_{\omega_c} t + U_{-} \cos_{\theta_c} t \rceil$$
(6.4.5)

 $\times [U_{\rm cm} \cos \omega_{\rm c} t + U_{\rm Om} \cos \Omega t]$

将式(6.4.5)展开并积化和差后,电流 i 的频谱成分包含 ω_1 、 Ω 、 $\omega_2 = \Omega$ 、 $(2n+1)\omega_2 =$

 Ω 、 $2n\omega$ 、和直流分量。将其通过中心频率为 ω 、、带宽为 2Ω 的带通滤波器后,在负载电阻 $R_{\rm L}$ 上输出电压只包含 ω 、和 ω 、+ Ω 这3个频率成分,构成普通调幅波。

小贴士

单二极管调幅电路中二极管工作半个周期,"休息"半个周期因此工作效率低。

6.4.2 二极管平衡调幅电路

图 6.17 所示为双二极管平衡调幅电路、图中变压器均为理想变压器、变压器 Tr_i 的 匝数比为 1:2、变压器 Tr_i 的匝数比为 2:1, $u_c(t)$ 信号所在支路为 Tr_i 二次侧和 Tr_i 次侧的中心抽头。根据 2.3 节接人系数的理论可知,将负载电阻 R_i 折合到 Tr_i 的一次侧后的等效电阻为 $4R_i$ 、对应到上、下回路的等效电阻分别为 $2R_i$ 、图 6.18 所示为双二极管平衡调幅电路的等效电路图。

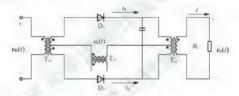


图 6.17 双二极管平衡调幅电路

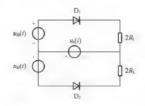


图 6.18 双二极管平衡调幅电路等效电路



电阻接入系数计算公式为 $R'_{L} - \frac{1}{t^{2}}R_{L}$ 。





由图 6.18 可见二极管 D_i 、 D_i 均在 $u_i(t)$ 的正半周导通,负半周截止。因此两个二极管的开关函数相同,均为 $K(\omega,t)$,电路中各电流参考方向如图 6.18 所示,则有

$$i_1 = \frac{1}{r_1 + 2R_1} K(\omega_c t) [u_c(t) + u_{\Omega}(t)]$$
 (6.4.6)

$$t_1 = \frac{1}{r_0 + 2R_1} K(\omega_c t) [u_c(t) - u_0(t)]$$
 (6.4.7)

折合到图 6.12 变压器 Tr2 二次侧后电流 i 为

$$i = i_1 - i_2 = \frac{2u_0(t)}{r_d + 2R_L}K(\omega_\epsilon t)$$

$$= \frac{2U_{\text{lne}}\cos\Omega t}{r_d + 2R_L} \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}\cos\omega_\epsilon t - \frac{2}{3\pi}\cos3\omega_\epsilon t + \frac{2}{5\pi}\cos5\omega_\epsilon t - \cdots\right)$$
(6. 4. 8)

将式(6.4.8)展开并积化和差后、电流,的频谱成分包含 Ω 、 ω 、 $\pm\Omega$ 、 $(2n+1)\omega$ 、 $\pm\Omega$ 。由于两个二极管的平衡作用,负载电阻 R_L 上的电流频谱成分少于单二极管调幅电路,不包含直流分量、载波分量 ω 、及载波分量的偶数倍频率。电流通过中心频率为 ω 、、带宽为 2Ω 的带通滤波器后,在负载电阻 R_L 上输出的电压只包含 ω 、 $+\Omega$ 两个频率成分,构成双边带调幅波 DSB。

6.4.3 二极管环形调幅电路

图 6.19 所示为二极管环形调幅电路,可以看成是两个二极管平衡调幅电路的组合, 其中二极管 D_t、D_t 在 u_s(t) 正半周导通, 负半周截止, 二极管 D_t、D_t 在 u_s(t) 正半周截 止,负半周导通。即在 u_s(t) 的任意时刻均有一组二极管处于导通工作的状态。

小贴士

平衡调幅中两个二极管仍然只工作半个周期,"休息"半个周期因此工作效率低;而 环形调幅电路中四个二极管在载波信号的整个周期中,始终有一组处于工作状态,因此工 作效率高!

图 6. 19(b)中流过负载电阻 $R_{\rm L}$ 的电流 $\iota_{\rm L}$ 的分析过程与图 6. 12 所示平衡调辐电路 · 致,即

$$i' = i_1 - i_2 = \frac{2u_0(t)}{r_d + 2R_L}K(\omega_c t)$$
 (6.4.9)


图 6.19(c)中由于 \Box 极管 D_c 、 D_t 在 $u_c(t)$ 的负半周导通,因此它们的开关函数为


$$K(\omega_c t - \pi) = \begin{cases} 0 & u_c(t) > 0 \\ 1 & u_c(t) < 0 \end{cases}$$
 (6.4.10)

将其进行傅里叶级数展开得到

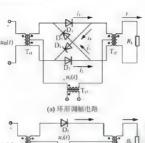
$$K(\omega_{c}t - \pi) = \frac{1}{2} - \frac{2}{\pi}\cos\omega_{c}t + \frac{2}{3\pi}\cos3\omega_{c}t - \frac{2}{5\pi}\cos5\omega_{c}t + \cdots$$
 (6.4.11)





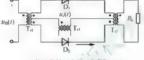

(b) 载被信号正半周时的等效电路

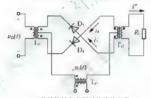

(c) 税波信号负半周时的等效电路

图 6.19 二极管环形调幅电路

电路中各电流参考方向如图 6.19 所示,则

$$i_3 = \frac{1}{r_s + 2R_1} K(\omega_c t - \pi) [-u_c(t) - u_\Omega(t)]$$
 (6.4.12)

$$i_4 = \frac{1}{r_d + 2R_1} K(\omega_c t - \pi) [-u_c(t) + u_{\Omega}(t)]$$
 (6.4.13)

流过负载电阻 R1 的电流 i" 为

$$i'' = i_3 - i_4 = \frac{-2u_0(t)}{r_d + 2R_1}K(\omega_c t - \pi)$$
(6. 4. 14)

因此,流过负载电阻 R_L 的总电流为

$$\begin{split} i &= i' + i'' = \frac{2u_{\Omega}(t)}{r_{d} + 2R_{L}} \left[K(\omega_{\epsilon}t) - K(\omega_{\epsilon}t - \pi) \right] \\ &= \frac{2U_{\Omega = \cos\Omega}(t)}{r_{d} + 2R_{L}} \left(\frac{4}{\pi} \cos_{\omega_{\epsilon}t} - \frac{4}{3\pi} \cos_{\omega_{\epsilon}t} + \frac{42}{5\pi} \cos_{\omega_{\epsilon}t} - \cdots \right) \end{split} \tag{6.4.15}$$



将式(6.4.16)展开并积化和差后、电流的频谱成分与:极管平衡调幅相比减少了 Ω 分量,其他频率分量且振幅提高了2倍。电流通过中心频率为 ω 、带宽为 2Ω 的带通滤波器后,在负载电阻R。上输出的电压只包含 ω 。 Ω 两个频率成分,仍然是构成双边带调幅波 DSB。

》 小贴士

傳星叶級數是法国數學家 J. B. J. 傳星叶在研究偏橫分方程的边值问题时提出。 从而极大地推动了偏微分方程理论的发展。在中国、程民德最早系统研究多元三角级数与 多元傳里叶级数。

6.4.4 集成模拟乘法器调幅电路与混频

集成模拟乘法器用于输出电压是输入电压(信号)和转换电压(载波)乘积的场合,广泛应用在调幅及解调、混频等电路中。MC1496 是一种集成模拟乘法器、图 6.20 所示为其引脚图,它只适用于频率比较低的场合。一般工作在1MHz 以下的频率。它有两个输入端对和一个输出端对,是三端对非线性有源器件。8、10 端称为 X 输入端,用 u 或 u、表示;4、1 端称为 Y 输入端,用 u 或 u、表示;6、12 端称为输出端。应用时需要在两个输入端对之间外加偏置直流电压(即在 8 与 10 端、1 与 1 端加直流电压),方能正常工作。传输特性方程为



图 6.20 MC1496 引脚图

 $u_o = A_M u_1 u_2$

其中: A_M 是模拟乘法器的增益系数。 差值输出电流为

$$\frac{2u_2}{R_{\nu}} th \frac{u_1}{2U_2} \tag{6.4.16}$$



其中 : $R_{\rm Y}$ 等于 MC1496 的 2、3 脚之间外加反馈电阻值 ; $U_{\rm T}-\frac{kT}{q}$. 当 $T=300{\rm K}$ 时, $U_{\rm T}\approx 26{\rm mV}_{\circ}$

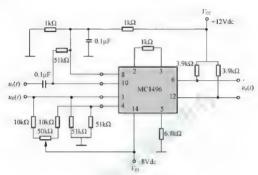


图 6.21 MC1496 构成的调幅电路

M(1496 构成的双边带调制电路如图 6.21 所示,载波信号 $u_c(t)$ 加到 X 输入端,调制信号 $u_0(t)$ 加到 Y 输入端,输出为 $u_{tSi}(t)$ 。该电路采用双电源供电,正负电源均为直流电压。

图 6.22 所示为一个由 MC1496 构成的宽带输入、调谐输出的双平衡混频器电路。本

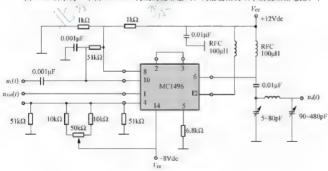


图 6.22 MC1496 构成的混频器





地振荡信号 $u_{\rm L}(t)$ 加到 X 输入端。普通调幅信号 $u_{\rm M}(t)$ 加到 Y 输入端、输出 $u_{\rm o}(t)$ 为混频 后信号。其中本地振荡信号 $u_{\rm L}(t)$ 的振幅有效值的最佳值为 $100{\rm mV}$ 。混频器基本原理详见 6.7.1 节。

6.5 包络检波器

包络检波是指检波器的输出电压直接反映输入高频调幅波包络变化规律的一种检波方式,适用于普通调幅波的解调。本节介绍二极管大信号包络检波器,这里大信号是指输入信号振幅大于 0.5 V。

6.5.1 包络检波器工作原理

图 6.23 所示是二极管包络检波器原理图,它由输入回路、二极管和 RC 低通滤波器 组成,其中负载电阻 R 数值较大; C 为负载电容,选取时应满足在输入为商频信号时阻抗 远小于 R,可视为短路; 而在输入为低频信号时阻抗远大于 R,可视为开路。

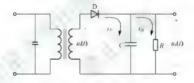


图 6.23 二极管包络检波器原理图

检波器輸入高频信号为普通调幅波 $u_r(t) = U_{on}[1+m_s\cos\Omega t]\cos\omega_r t$. 输出电压 $u_r(t)$ 电容 C 上电压 $u_r(t)$ 相等。电路接通时电容 C 上的初始电压为 0,此时负载电容 C 阻抗很小,高频信号 $u_r(t)$ 可认为全部加到 " 报管 D 上,在 $u_r(t)$ 正半周时 " 报管导通,电容 C 充电。 " 报管导通内阻 r_s 较小,因此充电电流较大,充电时间常数 $r_s C$ 较小,充电速度很快。此时作用在" 报管两端的电压为输入信号 $u_r(t)$ 和电容电压 u_r 之差," 报管是否导通由该差值电压决定。随着电容 C 上电压的增加,在 $t=t_r$ 时刻," 战管两端的电压为 0, 也容 C 通过负载电阻 R 放电。放电时间常数 RC 远大 于 充电时间常数,所以放电速度很慢。在 $t=t_r$ 时刻, $u_r(t)$ 电压和电容电压 u_r 再次相等,随后的 t 时段 $u_r(t)$ 电压大于电容电压 u_r 二 报管导通,电容 C 再次充电。这样循环往复,得到如图 C 24 所示的电压波形。由此可见,大信号的检波过程就是利用:报管的单向导电性和负载 RC 的充放电来实现的。

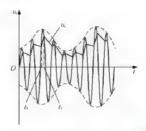


图 6.24 检波电压波形

小贴士

检波电路中实现充放电的电容一般是电解电容,金属循为正极(铝或钽),与正极紧贴的金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分、电解电容因此两得名。同时电解电容正允不可接错。

二极管大信号包络检波器只要适当的选择 R、C 多数和二极管 D,满足充电时间常数 r n C 足够小,放大时间常数 RC 足够大,即满足充电很快放电很慢,就可以使得输出电压 信号起伏很小,近似与输入的普通调幅波包络基本一致,因此二极管大信号包络检波器又被称为峰值包络检波器。

6.5.2 包络检波器分析及技术指标

1. 包络检波器分析

设输入调幅波为高频等幅波 u_1 $U_{\rm mr} \cos \omega_1 t$ 根据上一节的分析可知・输出 u_2 为直流信号,二极管两端电压 u_1 u_2 u_3 + $U_{\rm mr} \cos \omega_1 t$ 。设二极管阀值电压为 $U_{\rm 10}$ 、二极管导通电阻为 v_1 ,二极管导通电导为 v_2 ,由二极管检波电路原理图 6.23 可知二极管两端电压 u_1 u_2 ,流过二极管的电流为

$$i_{\rm D} = \begin{cases} g_{\rm d}(u_{\rm D} - U_{\rm BZ}) & u_{\rm D} \geqslant U_{\rm BZ} \\ 0 & u_{\rm D} < U_{\rm BZ} \end{cases}$$
(6.5.1)

由此得出图 6.25 所示二极管电流波形为

图 6.25 中 : 极管电流 i_0 为周期性余弦脉冲信号,分析方法与高频功率放大器折线分析法相同,利用傅里叶级数进行展开,即



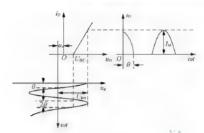


图 6.25 检波电路波形图

 $i_D = I_0 + I_{1m}\cos\omega_1 t + I_{2m}\cos2\omega_1 t + \cdots I_{nm}\cos n\omega_n t$

直流分量
$$I - a(\theta)I_M$$
, 其中 $a_n(\theta) - \frac{1}{\pi} \frac{\sin\theta - \theta\cos\theta}{1 - \cos\theta}$

基波分量振幅 $I_{\text{.m}} = \alpha_1(\theta)I_{\text{M}}$. 其中 $\alpha_1(\theta) = \frac{1}{\pi} \frac{\theta - \sin\theta \cos\theta}{1 - \cos\theta}$

$$n$$
 次谐波分量振幅 $I_{nm} = a_n(\theta)I_M$,其中 $a_n(\theta) = \frac{2}{\pi} \frac{\sin \theta \cos \theta - n \sin \theta \cos \theta}{n(n^2-1)(1-\cos \theta)}$, $n > 1$

由图 6.25 可知 u_D ≥ U_E 二极管导通时

$$i_{\rm D} = g_{\rm d}(-u_{\rm o} + U_{\rm m} \cos u_{\rm d} - U_{\rm BZ})$$
 (6.5.2)

$$\begin{split} i_{\rm D} &= g_{\rm d}(-u_{\rm o} + U_{\rm pp}\cos u - U_{\rm EZ}) \\ &\stackrel{\omega}{\to} \omega \, t = \theta \, \text{时} \cdot i_{\rm D} = 0 \text{.} \; \text{即} \; g_{\rm d}(-u_{\rm o} + U_{\rm mp}\cos \theta - U_{\rm BZ}) = 0 \text{.} \; \text{因此} \end{split}$$

$$\cos\theta = \frac{u_{\text{\tiny D}} + U_{\text{\tiny EZ}}}{U_{-}} \tag{6.5.3}$$

$$u_{\rm o} = U_{\rm m} \cos\theta - U_{\rm BZ} \tag{6.5.4}$$

当 $\omega_i t = 0$ 时, $i_D = I_M$,即

$$I_{\rm M} = g_{\rm d}(-u_{\rm o} + U_{\rm im} - U_{\rm EZ}) = g_{\rm d}U_{\rm im}(1 - \frac{U_{\rm EZ} + u_{\rm o}}{U_{\rm im}}) = g_{\rm d}U_{\rm im}(1 - \cos\theta) \quad (6.5, 5)$$

由上式可得直流分量

$$I_0 = \frac{g_d}{\pi} U_m(\sin\theta - \theta\cos\theta) \tag{6.5.6}$$

经低通滤波器取出的直流电压为 $u_{m} = I_{m}R = \frac{Rg_{d}}{2}U_{m}(\sin\theta - \theta\cos\theta)$, 根据式(6.5.3),

将式(6.5.6)左端除 $u_o + U_{\text{EL}}$, 右端除 $\cos\theta$, 且设 $u_o \gg U_{\text{EL}}$, 则得

$$\tan\theta - \theta \approx \frac{\pi}{R\sigma}$$
(6.5.7)

当 θ < π /6 时, $\tan\theta$ 的傅里叶级数为 $\tan\theta$ θ + $\frac{1}{3}\theta$ + $\frac{2}{15}\theta$ + \cdots ,忽略第三项及之后项,





代人式(6.5.7)得

$$\theta = \sqrt[3]{\frac{3\pi}{Rg_d}} \not \otimes_{\theta} \theta = \sqrt[3]{\frac{3\pi r_d}{R}}$$
 (6.5.8)

由此可知,包络检波电路的通角 θ 仅与检波器负载电阻R和:极管导通电阻 r_d 有关, 与输入调幅波信号类型无关。因此由式(6.5.4)知检波器输出电压为常数,忽略 $U_{i\sigma}$ 、即

$$u_0 \approx U_m \cos\theta$$
 (6.5.9)

由式(6.5.9)可知輸出电压只与輸入信号振幅有关。如果輸入信号为普通调幅波 $u_{AM}(t) = U_{am}[1+m_s\cos\Omega^2]\cos\omega_c t$,则包络检波器输出电压为

$$u_o \approx U_{cm} [1 + m_s \cos \Omega t] \cos \theta$$
 (6.5.10)

图 6.26 所示电路增加隔直电容 C、滤除上式中的直流分量,取出原调制信号。

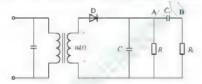


图 6.26 加隔直电容后的二极管包络检波器

包络检波器的输出电压类

$$u_1 \approx U_{\text{osc}} [1 + m_{\text{s}} \cos \Omega t] \cos \theta$$
 (6.5.11)

$$u_{\rm B} \approx U_{--} \sin \cos \theta = \cos \theta \qquad (6, 5, 12)$$

2. 包络检波器技术指标

1) 电压传输系数(检波效率)

当输入为高频等幅波时电压传输系数的定义是输出直流电压与输入高频等幅波振幅的 比值,即

$$K_{\rm d} = \frac{U_{\rm D}}{U_{\rm m}} = \frac{U_{\rm m} \cos \theta}{U_{\rm m}} = \cos \theta \tag{6.5.13}$$

当输入为高频调幅波时电压传输系数的定义是输出的原调制信号振幅与输入的普通调 幅波包络变化的振幅之比,即

$$K_{\rm d} = \frac{U_{\rm Dm}}{m_{\rm b}U_{\rm m}} = \frac{m_{\rm a}U_{\rm sn}{\rm cos}\theta}{m_{\rm b}U_{\rm m}} = {\rm cos}\theta$$
 (6.5.14)

因此,大信号包络检波电路的电压传输系数 K。是一个与输入信号的类型无关的常数。

2) 等效输入电阻

检波器的等效输入电阻定义为输入高频电压振幅与流过检波器 : 极管的高频电流的基 液振幅之比,即



$$R_{\rm sd} = \frac{U_{\rm an}}{I_{\rm c}} \tag{6.5.15}$$

由式(6.5.5)得

$$I_{lm} = a_1(\theta)I_M = \frac{U_m}{\pi r_s}(\theta - \sin\theta\cos\theta)$$
 (6.5.16)

因为通常 θ 很小,将 $\sin\theta$ 和 $\cos\theta$ 进行傅里叶级数展开并忽略高次项有 $\sin\theta \approx \theta$ 。 $\cos\theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2},$ 整理得

$$R_{\rm sd} \approx \frac{1}{2}R\tag{6.5.17}$$

6.5.3 包络检波器的失真

理想情况下包络检波器的输出波形应该与调幅波的包络波形完全一致,但实际上两者总会有一些差别,即检波器的输出波形会有些失真。上要的失真有以下4种;惰性失真、负峰切割失真、非线性失真和频率失真。 22\\

1. 惰性失真

惰性失真产生的原因是检波电路的放电时间常数 RC 太大、由于放电过慢电容 C 上的 电荷不能很快地跟随调幅波的包络变化而变化。如图 6.27 所示、L ~ L 时刻内、电容 C 处 于放电状态,并且电容电压 u 始终大于高频输入信号 u (1)、一被管始终处于截止状态、输 出电压信号的变化规律不能正确反映输入信号的变化规律、从而产生了失真。只有在输入 信号的电压振幅重新超过输出电压时、二极管才重新导通。这种由于电容 C 的惰性太大引 起的非线性失真叫惰性失真。为了防止惰性失真、需要选择合适的参数 RC、加快电容 C 上电压的放电速度,使得电容 C 上电压变化速度大于输入信号振幅变化速度。

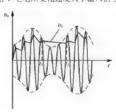


图 6.27 惰性失真

检波器输入高频信号为普通调幅波 $u_{c}(t)$ $U_{cm}[1+m_{a}\cos\Omega t]\cos\omega_{c}t$. 其振幅变化速



度为

$$\frac{dU_{m}}{dt} = -m_{s}\Omega U_{m} \sin \Omega t \qquad (6.5.18)$$

电容放电时通过电容 C 的电流等于通过负载电阻 R 的电流,即 $\iota_{i}=\iota_{i}$,而

$$i_c = C \frac{\mathrm{d}u_c}{\mathrm{d}t} \tag{6.5.19}$$

$$i_{R} = \frac{u_{c}}{D} \tag{6.5.20}$$

所以

$$C\frac{\mathrm{d}u_{\mathrm{c}}}{\mathrm{d}t} = \frac{u_{\mathrm{c}}}{R} \tag{6.5.21}$$

设检波器的电压传输系数 $k_a\approx 1$,在二极管停止导电的瞬间(图 6.27 所示图中的时刻 t)电容 C 上电压等于输入高频信号的振幅,即 $u_c-U_{mn}-U_{mn}[1+m,\cos\Omega]$,因此电容 C 上电压变换速度为

$$\frac{du_i}{dt} = \frac{u_i}{RC}$$

$$-\frac{U_{om}[1 + m_i\cos\Omega t]}{RC}$$
(6. 5, 22)

 $\diamondsuit A = \frac{dU_{sn}}{dt} / \frac{du_t}{dt}$, 将式(6.5.18)和式(6.5.22)代人整理得

$$A = RC\Omega \left| \frac{m_s \sin(t)}{1 + m_s \cos(t)} \right|$$
 (6. 5. 23)

显然,不产生惰性失真必须使得 $\frac{du}{dt}$ 、即 A < 1。A 是时间t 的函数,若 $A_{mx} < 1$ 則任何时刻都不会产生惰性失真。

对 A 求导数并令 dA/dt = 0, 可以求得

$$A_{\text{max}} = RC\Omega \frac{m_s}{\sqrt{1 - m_s^2}} \tag{6.5.24}$$

调制信号角频率的频带范围是 $\Omega_{\mathrm{min}} \sim \Omega_{\mathrm{max}}$,则不产生惰性失真的条件是

$$RC\Omega_{\text{max}} \frac{m_s}{\sqrt{1 - m_s^2}} < 1$$
 (6. 5. 25)

或

$$RC\Omega_{\text{max}} < \frac{\sqrt{1 - m_s^2}}{m_o}$$
 (6.5.26)

2. 负峰切割失真

负峰切割失真产生的原因是检波器的直流负载电阻与交流负载电阻不同,并且调制指数m。过大时引起的。

图 6.26 中 C。为检波电路中的隔直电容,检波电路直流负载电阻为 R,交流负载电阻






为 R 与 R: 的 并联, 即

$$R_{\Omega} = \frac{R \cdot R_{L}}{R + R_{L}} \tag{6.5.27}$$

由 $Fu_{\lambda} \approx U_{cn} [1 + m_{s} \cos \Omega] \cos \theta \cdot u_{R} \approx U_{cm} m_{s} \cos \Omega \cdot \cos \theta \cdot$ 因此稳定状态下在C. 上建立的直流电压为 $V_{C} - U_{cm} \cos \theta \cdot$ 因为C, 容量较大(几微法)。其上电压在低频信号 Ω 的一周内基本保持不变,因此可以将其看作一个直流电源。它在电阻R与R; 上产生分压,电阻R上分得的电压为

$$u_{R} = \frac{U_{cm}\cos\theta}{R + R_{c}} \cdot R \tag{6.5.28}$$

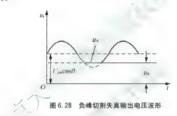对于二极管 D 来说 u_R 为反向偏压、当输入调幅信号包络负半周的最小值附近电压数值小于 u_R 时,二极管 D 将截止、输出电压波形的底部被切割、直至输入调幅信号包络负半周的值变到大于 u_R 时,二极管 D 才恢复正常工作。图 6.28 所示是其波形图,通常称之为危峰切割失真。



显然 $.R_1$ 越小。电阻R 上分得的电压值越大,负峰切割失真越容易产生;另外、m、越大、调辐波的振幅 U_m m_s $\cos\theta$ 的值越大、负峰切割失真越容易产生。

设电压传输系数 $K_d=\cos\theta=1$,则调幅波的振幅为 $U_m[1+m_s\cos\Omega]$,电阻 R 上分压为 $u_R=\frac{U_mR}{R+R}$,显然当调幅波的振幅的最小值大于 u_R 时不会产生负峰切割失真,即

$$U_{m} \lceil 1 - m_{n} \rceil > u_{\mathbb{R}} \tag{6.5.29}$$

$$U_{\rm cm} [1 - m_{\rm e}] > \frac{U_{\rm cm}R}{R + R} \tag{6.5.30}$$

可得

$$m_{\rm s} < \frac{R_{\rm L}}{R + R_{\rm L}} = \frac{R_{\rm \Omega}}{R}$$
 (6.5.31)

 m_{\circ} 值一定时,R值越大,上式条件越难满足,通常 R取 5~10k Ω_{\circ} 在实际应用中可以在检波器和下级放大器之间插入一级射级跟随器以提高 $R_{\rm L}$,使得 $R_{\rm B}$ 接近 R,以满足 m_{\circ} <1。



3. 非线性失真

非线性失真是由检波器 二极管伏安特性曲线的非线性引起的。但是,如果负载电阻 R 越大、检波器的非线性失真就越小。一般 二极管大信号包络检波器的非线性失真很小、可以忽略。

4. 频率失真

频率失真主要由滤波电容C和隔直电容C、引起。当输入信号是调制频率为 $\Omega_{mn} \sim \Omega_{mn}$ 的调幅波时,检波器中 RC 低通滤波器的作用是滤除调幅波中的载波频率分量,因此应满足

$$\frac{1}{\omega_c C} \ll R \tag{6.5.32}$$

但是,C不能取值过大、应该满足对调制信号的频率上限 Ω_m 、不产生旁路作用、即在 滤除载波频率的同时要保证不滤除调制频率的高频带部分、因此应满足

$$\frac{1}{Q_{max}C}\gg R^{3/2} \tag{6.5.33}$$

为了減小调制信号頻率下限 Ω_{me} 在隔直电容 C。上产生的压降,不产生频率失真应该 満足

$$\frac{1}{\Omega_{\text{man}}C_{\text{c}}} \ll R_{\text{L}} \tag{6.5.34}$$

·般来说C. 取值为儿 uF, C 取值约为 0.01 uF。


6.6 同步检波器

同步检波器主要用于抑制载波的双边带或单边带调幅波的解调。同步检波器分乘积型和叠加型两种方式、方框图分别如图 6.29(a) 和图 6.29(b) 所示。这两种方式都需要外加一个频率和相位都与载波信号相同的本地振荡信号、图 6.29(a) 所示为乘积型同步检波器是将该信号与调幅波相乘、再经过低通滤波器解调出原调制信号;图 6.29(b) 所示为叠加型同步检波器是将该信号和调幅波相加、再经过包络检波器后解调出原调制信号。

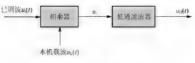6.6.1 乘积型同步检波器

设输入的已调波为抑制载波的双边带调幅波、 $u_{\text{IBE}}(t) = k_s \cdot u_{\Omega}(t) \cdot u_{\star}(t) = U_{\text{un}}\cos\Omega \cos\omega_s t$. 其中 $U_{\text{un}} = k_s U_{\text{un}} U_{\text{un}}$ 、本地振荡信号为 $u_{\text{L}}(t) = U_{\text{Ln}}\cos\omega_s t$. 假设相乘器传输系数为K,经过相乘器后输出电压信号为





(a) 乘积型同步检波器



(b) 叠加型同步检波器

图 6.29 同步检波器

$$u_{i} = K U_{m} \cos \Omega \cos \omega_{i} t \cdot U_{1m} \cos \omega_{i} t$$

$$= \frac{1}{2} K U_{m} U_{1m} \cos \Omega t + \frac{1}{4} K U_{m} U_{1m} \cos(2\omega_{i} + \Omega) t + \frac{1}{4} K U_{m} U_{1m} \cos(2\omega_{i} - \Omega) t$$

$$(6.6.1)$$

经低通滤波器滤除 $2\omega \pm \Omega$ 频率分量后,就得到频率为 Ω 的原低频调制信号

$$u_n(r) = \frac{1}{2} K U_m U_{l,m} \cos \Omega r$$
 (6. 6. 2)

图 6.30 与图 6.31 所示为输入为抑制载波的双边带调幅波时。乘积型检波器的相关波形图与频谱图。

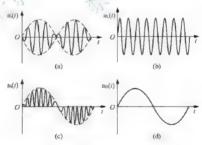


图 6.30 乘积型检波器波形图

抑制载波的单边带信号的解调过程与上述一致,不再赘述。 乘积型检波器关键是得到两个信号的乘积,因此检波器中的相乘器可以采用模拟乘法



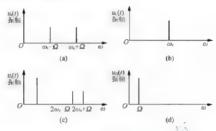


图 6.31 乘积型检波器频谱图

器,也可以采用 6.4 节介绍的低电平调幅电路,将调制电路中的低频调制信号 u₀ 用抑制载 波的双边带或单边带信号代替,载波信号用本地振荡信号为 u₁ 代替。

6.6.2 叠加型同步检波器

设输入的已调波为抑制载波的单边带调幅波, $u_{\rm ssi}(\iota)=U_{\rm sn}\cos(\omega_{\rm s}+\Omega)\iota$,其中 $U_{\rm s}$ $\frac{k}{2}U_{\rm Gr}U_{\rm r}$,本地振荡信号为 $u_{\rm t}(\iota)=U_{\rm in}\cos\omega_{\rm s}\iota$,则合成输入信号为

$$u(t) = u_{\text{SS}}(t) + u_{\text{L}}(t)$$

$$= U_{\text{m}}\cos(\omega_{\epsilon} + \Omega) + U_{\text{Lm}}\cos\omega_{\epsilon}t$$

$$= U_{\text{m}}\cos(\alpha\cos\omega_{\epsilon}t - U_{\text{m}}\sin(\alpha\sin\omega_{\epsilon}t + U_{\text{Lm}}\cos\omega_{\epsilon}t)$$

$$= U_{\text{m}}(t)[\cos\omega_{\epsilon}t + \psi(t)]$$
(6. 6. 3)

其中,
$$U_{\mathrm{m}}(t) = \sqrt{(U_{\mathrm{Lm}} + U_{\mathrm{sm}} \mathrm{cos}\Omega t)^2 + (U_{\mathrm{sm}} \mathrm{sin}\Omega t)^2}$$
;

$$arphi(t) = rctanrac{-U_{
m sm}{
m sin} {\it \Omega}t}{U_{
m Lm} + U_{
m sm}{
m cos} {\it \Omega}t}$$

经过包络检波器后输出信号理想情况应该是不失真地反映出 u(t) 包络的变化,将包络函数进一步化简为

$$U_{m}(t) = \sqrt{U_{\text{Lm}}^{2} + U_{\text{em}}^{2} + 2U_{\text{Lm}}U_{\text{em}}\cos\Omega}$$

$$= \sqrt{1 + \left(\frac{U_{\text{em}}}{U_{\text{Lm}}}\right)^{2} + 2\frac{U_{\text{em}}}{U_{\text{Lm}}}\cos\Omega}$$

$$- U_{\text{Lm}}\sqrt{1 + m^{2} + 2m\cos\Omega}t$$
(6. 6. 4)

其中
$$m = \frac{U_{sm}}{U_{c}}$$
, 当 $m \ll 1$ 时,式(6.6.4)可近似为

$$U_{\rm m}(t) \approx U_{\rm Lm} \sqrt{1 + 2\text{mcos}\Omega t}$$
 (6.6.5)



第6章 振幅调制,解调和变额由路



根据当 |x| < 1 时, $\sqrt{(1+x)} \approx 1 + x/2$, 因此式(6, 6, 5) 可讲一步化简为 $U_m(t) \approx U_{Lm}(1 + m\cos\Omega t)$

(6, 6, 6)

因此,经过包络检波器后输出电压为 $u_{\lambda} = K_{\alpha}U_{m}(t) = K_{\alpha}U_{1m}(1 + m\cos\Omega t)$,再经过隔 直电容后解调出原低频调制信号 $u_n = K_n U_{1...m} \cos \Omega t_n$

同步检波器除了用于抑制载波的双边带调幅和单边带调幅外、也可用于普通调幅波的 解调。图 6.32 所示是采用模拟乘法器 MC1496 组成的集成同步检波器, ui 输入载波信号, μ , 输入任育类形的一种调幅信号、解调信号由 12 端输出、且经 C. $R_{\rm B}$. C- 构成的 π 刑 低涌滤波器, (1. 为输出耦合直流电容, 用以耦合低频, 隔除直流,

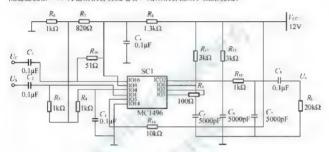


图 6.32 模拟乘法器 MC1496 组成的集成同步检波器

器 6.7 孪 频

变颗是将信号频率由一个量值变换为另一个量值的过程。具有这种功能的电路称为变 频器(或混频器)。一般用混频器产生中频信号。从工作性质可分为两类,即加法混频器和 减法混频器分别得到和赖及差频。从电路元件也可分为三极管混频器和二极管混频器。从 由路分有混频器(带有独立振荡器)和变频器(不带有独立振荡器)。混频器和频率混合器是 有区别的。后者是把几个频率的信号线性的铁加在一起,不产生新的频率。混频器的应用 非常广泛, 比如, 频率交换、鉴相、可变衰减器、相位调制器、正交相移键控调制、镜像 抑制混频器等。



6.7.1 变频器的基本理论

1. 变频器功能

变频是将已调波的载波频率从高频变换成固定的中频,同时必须保证其调制规律不变。具有变赖功能的电路称为变赖电路或者混频电路,也称为变频器或者混频器。

图 6.33 所示是混頻器的功能图,输入信号 $u_{\text{ML}}(t) - U_{\text{em}}[1 + m_n \cos \Omega] [\cos \omega_t t \, \mathbb{L} \cdot \Upsilon$ 波角頻率为 ω_t 、调制信号角頻率为 Ω 的普通调幅波,本机振荡信号 $u_n(t) = U_{\text{Im}} \cos \omega_t t \, \mathbb{L}$ 角頻率为 ω_t 的高頻等幅振荡信号,经过混频器后输出信号 $u_n(t) = U_{\text{Im}}[1 + m_n \cos \Omega] [\cos \omega_t t \, \mathbb{L}]$ 为载波信号角频率 $\omega_t = \omega_t - \omega_t$ 的中频调幅波,且调制规律与输入的高频调幅波调制规律完全相同,只是中心频率由高频 ω_t 变为中频 ω_t

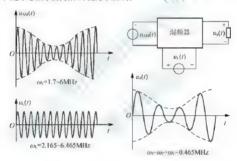


图 6.33 湿颗器功能图

图 6.34 所示是变赖前后的赖谱结构图、从赖谱角度可以看出变赖器的功能是实现频谱的线性搬移、将变频器的输入信号频谱从 $\omega_{\rm t},\omega_{\rm t}\pm\Omega$ 线性搬移到 $\omega_{\rm t},\omega_{\rm t}\pm\Omega$ 。

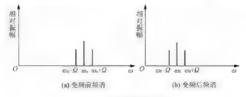


图 6.34 变频器频谱结构





2. 变频器组成

原则上凡是具有相乘功能的器件都可以用來构成变频器、能实现相乘功能的器件可以 称为非线性器件、常用的有二极管、三极管、模拟乘法器等。当两个不同频率信号 $u_{\rm MI}(t)$ 和 $u_{\rm L}(t)$ 经过非线性器件实现相乘后、输出信号包含很多频谱分量,必须通过选频网络选 出所需的中频频率分量 $\omega_{\rm L}$,所以变频器应由 4 部分构成,输入回路、本机振荡器、非线性 器件和带通滤波器。如图 6.35 所示。



图 6.35 变频器组成框图

3. 变频器的主要性能指标

1) 麥糠增益

变频器中频输出电压振幅与高频输入信号电压振幅的比值称为变频电压增益或变频放 大系数,即

$$A_{\text{in}} = U_{\text{in}} \tag{6.7.1}$$

变颗器中颗输出信号功率与高频输入信号功率的比值称为变频功率增益,即

$$A_{\rm pc} = \frac{P_l}{P_c} \tag{6.7.2}$$

变频增益高有利干提高接收机的灵敏度。

2) 噪声系数

变频器的噪声系数对接收设备的总噪声系数影响很大,为了提高接收机的灵敏度必须 尽量降低变频器噪声,即噪声系数应尽可能小,这要求应很好地选择所用器件和工作点 电流。

3) 冼择性

选择性是指变频器输出端的带通滤波器接收有用的中频频率,抑制其他无用频率分量 的能力。我们希望变频器具有较好的选择性,即希望带通滤波器具有理想的幅频特性,它 的矩形系数应该尽可能接近于1。

4) 失真与干扰


变频电路的失真是指输出中频信号的频谱结构相对于输入高频信号的频谱结构产生的



变化,希望这种变化越小越好。变频电路的失真有频率失真(线性失真)和非线性失真两种。此外,变频过程中还会产生各种非线性干扰,如组合频率、交叉调制与互相调制、阻塞和倒易混频等。

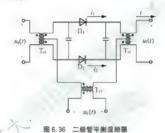6.7.2 二极管平衡混频器

: 极管平衡混频器与: 极管平衡调幅电路的电路组成大致相同,区别是变压器 Tr, 注次侧的输出端没有负载电阻,如图 6.36 所示。变压器 Tr, 和 Tr, 的距数比均为 1:1, u,(t)信号所在支路为 Tr, 注次侧和 Tr。一次侧的中心抽头。二极管 D,和 D。的开关状态 受本机振荡信号 u,(t) 控制。



为了简化计算,设输人的调幅波信号为高频等幅波 $u_*(t) = U_m \cos \omega_* t$. 根据变频器输出中频信号与输入信号调制规律相同的原则,输出中频信号应该为 $u_1 = U_m \cos \omega_1 t$. 过 本机振荡信号 $u_1(t) = U_1 \cos \omega_1 t$. 二极管导通导纳为 g_0 . 由前文可知电路中各电流值为

$$i_1 = g_d K(\omega_L t) [u_L + \frac{u_s - u_1}{2}]$$
 (6.7.3)

$$i_{z} = g_{d}K(\omega_{L}t)\left[u_{L} - \frac{u_{s} - u_{1}}{2}\right]$$
 (6.7.4)

$$i = i_1 - i_2 = g_d K(\omega_L t) (u_s - u_1)$$

$$- g_d \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos\omega_L t - \frac{2}{3\pi} \cos3\omega_L t + \frac{2}{5\pi} \cos5\omega_L t - \cdots\right) (U_{\text{nn}} \cos\omega_s t - U_{\text{lm}} \cos\omega_1 t)$$
(6.7.5)





$$i_{1} - \frac{1}{\pi} g_{d} U_{mn} \cos(\omega_{L} - \omega_{s}) t - \frac{1}{2} g_{d} U_{lm} \cos\omega_{1} t$$

$$= g_{d} \left(\frac{1}{\pi} U_{sm} - \frac{1}{2} U_{lm} \right) \cos\omega_{1} t$$
(6.7.6)

6.7.3 二极管环形混频器

图 6.37 所示为 : 极管环形混频器、4 个 : 极管均处于开关 I:作状态,且导通与关断受 本机振荡信号 $u_1(t)$ 控制,在 $u_1(t)$ 正半周, : 极管 D_1 、 D_2 导通, D_3 、、 D_4 截止,此时构成 : 极管平衡混频器;在 $u_1(t)$ 负半周, : 极管 D_1 、 D_1 导通, D_1 、 D_2 截止,此时也构成 二极管平衡混频器。根据前文所述可知

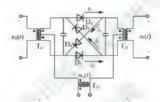


图 6.37 二极管环形混频器

$$i' = i_1 - i_2 = g_d[u_s(t) - u_1(t)]K(\omega_1 t)$$

$$i' = i_2 - i_4 = g_d[u_s(t) + u_1(t)]K(\omega_1 t - \pi)$$
(6.7.7)
(6.7.8)

输出中频回路的电流为

$$i_1 = i' + i''$$
 (6.7.9)

将 $u_c = U_{sr}\cos\omega_t$, $u_t = U_{lm}\cos\omega_t$, $K(\omega_t t)$ 和 $K(\omega_t t - \pi)$ 的傅里叶变换代人式(6.7.9)整理得

$$i_{1} = \frac{2}{\pi} g_{s} U_{m} \left[\cos(\omega_{1} + \omega_{s})t + \cos(\omega_{L} - \omega_{s})t \right]$$

$$= \frac{2}{3\pi} \left[\cos(3\omega_{L} + \omega_{s})t + \cos(3\omega_{L} - \omega_{s})t \right] + \cdots$$

$$= g_{s} U_{m} \cos(\omega_{s}t)$$
(6. 7. 10)

与二极管平衡调幅电路相比,输出电流中抵消 $\int \omega_{\infty} (2n-1)\omega_{\Gamma} + \omega_{\Gamma}$ 等频率分量,其中 $n-1.2.\cdots$,设输出回路调谐于中频频率 $\omega_{\Gamma} - \omega_{\Gamma} - \omega_{\infty}$,则通过选频网络输出的电流信号为

$$i_{1} = \frac{2}{\pi} g_{d} U_{\text{en}} \cos(\omega_{L} - \omega_{s}) t = g_{d} U_{\text{len}} \cos\omega_{1} t$$

$$= \left(\frac{2}{\pi} g_{d} U_{\text{en}} - g_{d} U_{\text{len}}\right) \cos\omega_{1} t$$
(6.7.11)



6.7.4 三极管混频器

晶体 《极管混频器电路结构简单、变频增益较高。它广泛用于中短波接收机和测量仪器中。

按照晶体管的组态和本机振荡信号加入点的不同, : 被管混频器有 4 种基本电路, 如图 6.38 所示。其中图 6.38(a)、图 6.38(b)为共发射极混频电路,图 6.38(c)、图 6.38(d)为共基射极混频电路。

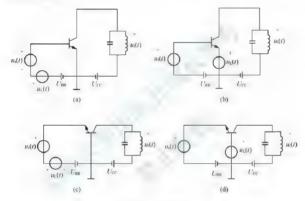


图 6.38 三极管湿频器

图 6.38(a)所示电路的优点是输入阻抗较大、混频时需要的本机振荡信号 $u_1(t)$ 功率较小、本机振荡电路比较容易起振。缺点是本机振荡信号 $u_1(t)$ 和输入信号 $u_n(t)$ 会发生直接耦合,相互影响较大,可能产生牵引现象,这种电路使用时要求 ω_1 和 ω 、的频率差值 应较大,否则牵引现象比较严重。

图 6.38(b)所示电路的优点是本机振荡信号 u₁(t) 和输入信号 u₂(t) 加在不同的电极、 因此相互干扰较小、波形失真小。缺点是混缬时需要的本机振荡信号 u₁(t) 功率较大。

图 6.38(c)、图 6.38(d)所示电路变频增益较低、输入阻抗也较低,因此在信号频率较低时不宜采用,但是若信号频率较高达到几十兆赫兹时,电路的变频增益提高,可以采用该种电路。

以图 6.38(b)为例介绍三极管混频器的 「作原理。三极管发射结上有 3 个电压共同作用,直流偏置电压 V₁₈、本机振荡信号 u₁(t) 和输入信号 u₂(t),其中 u₁(t) 振幅较大,u₂(t)





振輻较小, 当它们同时作用在非线性器件三极管上时, 三极管的参量基本受大信号 $u_{i}(t)$ 控制, 对于小信号 $u_{i}(t)$ 来说, 在其变化的动态范围内, 可以近似的认为三极管参量为常数, 三极管处于线性工作状态, 因此若有多个小信号共同作用时可以利用叠加原理。由于三极管的参考随着本机振荡信号 $u_{i}(t)$ 做周期性改变, 故该电路被称为线性时变参量(跨导)由路,

下面用时变参量法分析图 6.38(b)所示电路, 忽略小信号 u_s(t) 的作用

$$u_{\text{BE}} = V_{\text{BB}} + u_{\text{L}}(t)$$

$$= V_{\text{BB}} + U_{\text{Lm}} \cos \omega_{\text{L}} t$$
(6.7.12)

忽略:极管内部反馈和集电极电压反作用的情况下。: 极管的正向传输特性可以表示为

$$i_C = f(u_{PE})$$
 (6.7.13)

将式(6.7.13)在时变偏压 up 上对 u、(1) 展开成泰勒级数。有

$$i_{C} = f[V_{195} + u_{1}(t)] + f'[V_{195} + u_{1}(t)]u_{s}(t) + \frac{1}{2}f''[V_{195} + u_{1}(t)]u_{s}'(t) + \cdots$$
(6.7.14)

由于 u_s(t) 很小,可以忽略其二次方及以上各项,近似有

$$i_{\rm C} \approx f[V_{\rm BB} + u_{\rm L}(t)] + f'[V_{\rm BB} + u_{\rm L}(t)]u_{\rm s}(t)$$
 (6.7.15)

其中: $f[V_{\text{RS}} + u_{\text{L}}(t)] \ni u_{\text{RE}}$ 作用下的集电极电流: $f'[V_{\text{RB}} + u_{\text{L}}(t)] = g(t)$ 为 u_{RE} 作用下的生极管跨导,它们都是本机振荡信号 $u_{\text{L}}(t)$ 的函数,且随着 $u_{\text{L}}(t)$ 的变化呈非线性变化,将其表示为傅里叶级数为

$$f[V_{BB} + u_{L}(t)] = I_{C0} + I_{sim} \cos \omega_{L} t + I_{s2m} \cos 2\omega_{L} t + \cdots$$
 (6.7, 16)

$$f'[V_{RR} + u_1(t)] = g(t) = g_1 + g_1 \cos \omega_1 t + g_2 \cos 2\omega_1 t + \cdots$$
 (6.7.17)

设输入信号为等幅波、 $u_{c}(t) = U_{sm}\cos\omega_{s}t$, 将其和式(6.7.17)代入式(6.7.15)有 $i_{C} \approx (I_{C0} + I_{clm}\cos\omega_{L}t + I_{clm}\cos2\omega_{L}t + \cdots) + (g_{0} + g_{1}\cos\omega_{L}t + g_{2}\cos2\omega_{L}t + \cdots)U_{sm}\cos\omega_{s}t$ (6.7.18)

若中频频率取差频分量 $\omega_1 = \omega_2 - \omega_3$,则混频后通过带通滤波器输出的中频电流为

$$i_{\rm I} = \frac{1}{2} g_1 U_{\rm sm} \cos \omega_{\rm I} t \tag{6.7.19}$$

由式(6.7.19)可知、输出中频电流跟输人信号的振幅 U_{sm} 成正比。若输人信号为普通调幅波、 $u_{s}(t) = U_{sm}(1 + m_{s}\cos\Omega t)\cos\omega t$. 其振幅为 $U_{sv}(1 + m_{s}\cos\Omega t)$. 则混频器输出的中 粮电流为

$$i_1 = \frac{1}{2} g_1 U_{sm} (1 + m_s \cos \Omega t) \cos \omega_1 t$$
 (6.7.20)

定义输出中频电流振幅与输入高频信号电压振幅的比值为变频跨导 g.,则等幅波、普通调幅波的变频跨导相等。即

$$g_c = \frac{I_{\text{fm.}}}{U_{\text{sm}}} = \frac{1}{2}g_1 \tag{6.7.21}$$



$$g_{s} = \frac{1}{2} \frac{g_{1} U_{sm} (1 + m_{s} \cos \Omega t)}{U_{sm} (1 + m_{s} \cos \Omega t)} = \frac{1}{2} g_{1}$$
(6.7.22)

小贴士

混频器干扰主要有: 信号与本振自身组合干扰(干扰哨声)、外来干扰与本振组合干扰 (寄生通道干扰)、互调干扰、交叉调制干扰、阻塞、倒易混频干扰等。

本章小结

- 本章从数学表达式、频谱、组成电路等方面介绍了普通调幅波、双边带调幅波、 单边带调幅按U及变频器。
 - 1) 普通调幅波

数学表达式为

$$u_{\rm M}(t) = U_{\rm m} \cos \omega_s t = [U_{\rm on} + k_s u_{\rm fl}(t)] \cos \omega_s t$$

物譜: 载波分量 ω、上变顺分量 ω。+ Ω、下变频分量 ω. -Ω

2) 双边带调幅波(DSB)

数学表达式为

 $u_{\mathrm{DSB}}(t) = k_{\mathrm{s}} \cdot U_{\mathrm{Dm}} \mathrm{cos} \Omega \cdot U_{\mathrm{sm}} \mathrm{cos} \omega . t$

频谱: 上变频分量 ω , + Ω 和下变频分量 ω , - Ω

3) 单边带调幅波 数学表达式为

$$u_{\mathrm{DSB}}(t) = \frac{k_a}{2} U_{\Omega \mathrm{m}} U_{\mathrm{cm}} \cos(\omega_c + \Omega) t$$

啦

$$u_{\rm DSB}(t) = \frac{k_a}{2} U_{\Omega \rm m} U_{\rm cm} \cos(\omega_c - \Omega) t$$

频谱:上变频分量 ω:+Ω

或下变频分量 ω。一Ω

4) 变颗器

输入信号: 普通调幅波 $u_{\rm AM}(t)=U_{\rm cm}[1+m_{\rm s}{\rm cos}\Omega t]{\rm cos}\omega_c t$ 和本机振荡信号 $u_1(t)=0$

 $U_{\rm Lm} {\rm cos} \omega_{\rm L} t$

输出信号为

$$u_{\rm o}(t) = U_{\rm lm}[1 + m_{\rm m} {\rm cos}\Omega t] {\rm cos}\omega_{\rm I} t$$

输入输出信号频率关系为ω ω ω ω ω. ω.

2. 从工作原理、技术指标、失真等方面介绍了包络检波器和同步检波器。



第6章 振幅调制、解调和变频电路



(1) 包络检波器, 主要用于普通调幅波的解调。

请问此电台的频率是多少? 调制信号频率是多少?

输入信号: 普通调幅波 $u_{AM}(t) = U_{cm}[1 + m_a \cos \Omega t] \cos \omega_c t$

输出信号为

$$u_0 \approx U_{cm} [1 + m_a \cos \Omega t] \cos \theta$$

其中 $\theta = \sqrt{\frac{3\pi r_a}{R}}$, 仅与检波器负载电阻 R 和二极管导通电阻 r_a 有关。

- (2) 同步检波器,主要用于抑制载波的双边带或单边带调幅波的解调,分为乘积型和 叠加型两种。
- 3. 振幅調制、解调和变频电路都属于频谱搬移电路,它们都可以用相乘器和滤波器 组成的电路来实现。


思考题与练习题

	6.	1	填空题				1. 111				
	1.	载	波频率是	ω. 调制	自信号频	率是Ω.	那么普通调	幅波的	频谱中包	含的频率	成分有
		_	,	_ 、	;	抑制载法	皮的双边带	清湖幅	皮中包含	的频率量	5分有
				_ •							
	2.	蓝	通调幅波	"i m,	1时包含	含调制信.	息的上、下泊	边频功率	占总功率	的	。
	3.		般来说,	振幅调制	电路是	由		_,	3 音	7分组成。	
	1.	集	电极调幅	在调制化	音号一个	周期内	的各类平均	功率是	在载波状	态时对应	力率的
		_	倍; 在调	幅波最大	值时的名	5 类功率	是在载波状	态时对点	立功率的_		在调
制过	程	中	效率为								
	5.	-	极管包络	检波器由	1	_、	,	3 Å	邓分组成。		
	6.	包	络检波电	路的导通	角θ与:	腧人调幅	波信号类型		_ •		
	7.	包	络检波器	主要的失	真有_				_ \	4种。	
	8.	Įij,	步检波器	主要用于		或	的解调].			
	9.	变	频是将已	淌波的黏	波频率	从高频变	换成固定的		_频. 同卧	1必须保证	其调制
规律											
	10	1. 3		是ω., 本.	地振荡信	号频率	是ω ,则混	频后的!	上中频为_		下中频
为			a								
	6.	2	简答题								
	1.	诏	大某一调幅	广播电台	电压信	号为 uam(t) 20[1+	0. 3cos(2	$2\pi \times 10^3 t$	$\cos(2\pi \times 10^{\circ})$	$^{6}t)$ V.

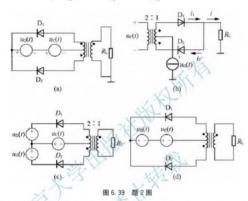2. 二极管构成的电路如图 6.39 所示,两个二极管特性一致,设调制信号 $u_0(t)$ $U_{om} \cos \Omega \cdot$ 载波信号 $u_i(t) = U_{om} \cos \Omega \cdot$ 载波信号 $u_i(t) = U_{om} \cos \omega \cdot t \cdot \omega_i \gg \Omega \cdot U_{om} = 0$ 次侧为中心抽头,请分析输

出电流频谱,说明电路是否具有相乘功能? 判断能否实现振幅调制作用? 如果能实现振幅调制完成的是何种振幅调制?

$$\begin{split} K(\omega_{\varepsilon}t) &= \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \text{cos}_{\omega_{\varepsilon}}t - \frac{2}{3\pi} \text{cos}_{3\omega_{\varepsilon}}t + \frac{2}{5\pi} \text{cos}_{\omega_{\varepsilon}}t - \cdots K(\omega_{\varepsilon}t - \pi) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{2}{\pi} \text{cos}_{\omega_{\varepsilon}}t + \frac{2}{3\pi} \text{cos}_{3\omega_{\varepsilon}}t - \frac{2}{5\pi} \text{cos}_{5\omega_{\varepsilon}}t + \cdots \end{split}$$



3. 二极管环形调幅电路如图 6.40 所示,设调制信号 $u_0(t) = U_{0m}\cos\Omega$,载波信号 $u_c(t) = U_{0m}\cos\omega$, $t, \omega \gg \Omega \cdot U_{0m} \cdot \mathcal{V}U_{0m}$,我流过负载 R_1 的电流,并分析该电流频谱,说明能否实现振幅调制作用?如果能实现振幅调制完成的是何种振幅调制?

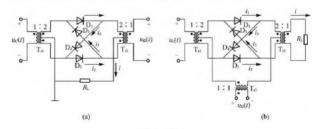


图 6.40 题 3图

4. 分别画出以下各表达式的波形图及频谱图,说明它们各为何种信号?(其中载波频





率ω。是调制频率Ω的10倍)

- (1) $u(t) = (1 + \cos\Omega t)\cos\omega_c t$
- (2) $u(t) = \cos \Omega t \cdot \cos \omega t$
- (3) $u(t) = \cos(\omega_0 + \Omega)t$
- (4) $u(t) = \cos\Omega t + \cos\omega_c t$
- 5. 已知某非线性器件的伏安特性为 $i = a + bu + cu^3$, 问它是否能产生调幅信号?
- 6. 二极管平衡混频器如图 6.41 所示, L_1C_1 , L_2C_2 , L_3C_3 三个回路分别调谐在 f_4 , f_4 和 f. 上, 问以下 3 种情况下, 电路是否能够实现混频?
 - (1) 將輸入信号 um(t) 与本地振荡信号 u(t) 互换;
 - (2) 将二极管 D₁ 极性反向:
 - (3) 将二极管 D 和 D 极性同时反向。



6.3 计算题

- 1. 已知调制信号 $u_0(t) = 5\cos(3\pi \times 10^3 t) V$, 载波信号为 $u_c(t) = 4\cos(2\pi \times 10^6 t) V$, 调制灵敏度 $k_a = 1$, 求该调幅波表达式,调制指数 m_a ,画出调幅波的频谱图并求出频带宽 度 BW。
- 2. 已知调制信号 $u_0(t) = [2\cos(2\pi \times 10^3 t) + 3\cos(2\pi \times 400 t)]$ V, 载波信号 $u_0(t) =$ $3\cos(2\pi \times 10^5 t)$ V, 调制灵敏度 $k_0 = 1$, 求调幅波表达式, 画出频谱图并求出频带宽度 BW。
- 3. 已知一调幅波表达式为 $u_{MM}(t) = \lceil 20 + 1, 3\cos(2\pi \times 500t) \rceil \cos(2\pi \times 10^6 t)$ V, 求该 调幅波的载波振幅 U_m 、载波频率 ω 、调制信号频率 Ω 、调制指数 m。和频带宽度 BW。
 - 4. 已知一调幅波表达式为
- $u_{AM}(t) = \{5\cos(2\pi \times 10^6 t) + \cos[2\pi \times (10^6 + 5 \times 10^3)t] + \cos[2\pi \times (10^6 5 \times 10^3)t]\} \text{ V.}$ 求载波振幅 U_m 、载波频率 ω 。、调制信号频率 Ω 、调制指数m。和频带宽度 BW。
- 5. 集电极调幅电路的调幅指数 m. = 0.6, 平均集电极效率 n. = 70%, 载波状态下的 输出功率 $P_0 = 50$ W, 求:

- (1) 集电极平均直流输入功率;
- (2) 集电极平均输出功率;
- (3) 调制信号源提供的输入功率;
- (4) 载波状态下的集电极效率;
- (5) 集电极最大损耗功率。
- 6. 一集电极调幅电路,在载波状态时,直流电源电压 $V_{\rm CC}=20$ V, $U_{\rm m}=18$ V,集电极损耗功率 $P_{\rm C}=3$ W,集电极效率 $\chi=80$ %, $m_{\rm e}=0.4$,求:
 - (1) 集电极直流输入功率;
 - (2) 调制信号源提供的输入功率;
 - (3) 总平均输入功率;
 - (4) 载波输出功率:
 - (5) 集电极平均损耗功率;
 - (6) 最大与最小集电极瞬时电压。
- 7. 理想模拟乘法器中,增益系数 $A_{\rm M}=0.1$ V. 如果 $u_1=3\cos(\omega_c t)$, $u_2=[1+0.2\cos(\Omega t)]\cos(\omega_c t)$ 求:输出电压表达式,并说明实现了什么功能?
- 8. 二极管包络检波电路如图 6.42 所示,已知输入调幅波的载波信号 $f_c=465$ kHz,调制信号频率 F=5 kHz,调制指数 $m_s=0.4$,R=10 k Ω ,求电容 C 的值,以及检波器的输入电阻 R_s

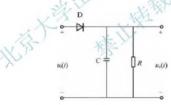


图 6.42 题 8图

- 9. 检波电路如图 6.43 所示, $r_d \ll R_1$. 检波效率 $\eta_a = 0.8$. 输入电压 $u_i = 1.5(1+0.6\cos 2\pi \times 10^3 t)\cos 2\pi \times 10^5 t$ (V),求①载波频率 ω_c 、调制信号频率 Ω 、载波振幅 U_m 、调制指数 m_a ;②输出电压 u_A 和 u_B ;③等效输入电阻 R_i ;④判断能否产生负峰切割失真和惰性 失真。
- 10. 检波电路如图 6.43 所示, $r_{\rm d} \ll R_{\rm l}$,检波效率 $\eta_{\rm d} = 0.8$,输入电压为 $u_{\rm AM}(t) = [2\cos(2\pi \times 355 \times 10^3 t) + 0.3\cos(2\pi \times 351 \times 10^3 t) + 0.3\cos(2\pi \times 359 \times 10^3 t)]$ V,求①载波 频率 $\omega_{\rm c}$,调制信号频率 Ω 、载波振幅 $U_{\rm cm}$,调制指数 $m_{\rm s}$;②输出电压 $u_{\rm A}$ 、 $u_{\rm B}$ 以及等效输入电阻 $R_{\rm s}$;③判断能否产生负峰切割失真和惰性失真。
 - 11. 检波电路如图 6.43 所示, 二极管的 r_d =150 Ω , U_{lot} =0, 问: ①若要求不产生负

第6音 振幅调制 解调和变频由路



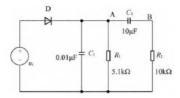


图 6.43 题 9图

峰切割失真m。的取值范围是什么?②当m。取不产生负峰切割失真的最大值时,若要求同时满足不产生惰性失真 Ω 的取值范围是什么?

12. 检波电路如图 6.43 所示,已知调制信号频率 $F=300\sim5000$ Hz. 载波频率 $f_c=6$ MHz,最大调制指数 $m_{\rm max}=0.7$,要求电路不产生惰性失真和负峰切割失真,求 C 和 $R_{\rm L}D$ 值。

13. 同步检波电路如图 6.44 所示,乘法器的乘积因子为 K,本地载频信号电压 $u_L = \cos(\omega_z t + \varphi)$,如果输入信号 u_i 为;

(1) 双边带调幅波

$$u_i = [\cos(\Omega_1 t) + \cos(\Omega_2 t)]\cos(\omega_c t)$$

(2) 单边带调幅波

$$u_1 = \cos(\omega_c + \Omega_1)t + \cos(\omega_c + \Omega_2)t$$

求以上两种情况下的输出电压表达式,并说明是否存在失真。假设 $Z_L(\omega_*) \approx 0$, $Z_L(\Omega) \approx R_L$ 。

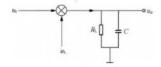


图 6.44 题 13 图

14. 混頻电路输入信号 $u_{\rm AM}(t)=U_{\rm em}[1+m_{\rm s}{\rm cos}\Omega t]{\rm cos}\omega_{\rm c}t$, 本地振荡信号 $u_{\rm L}(t)=U_{\rm Im}{\rm cos}\omega_{\rm L}t$, 带通滤波器调谐在低中頻 $\omega_{\rm I}=\omega_{\rm L}-\omega_{\rm c}$ 上,求此时输出电压表达式。